



ศึกษาการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อยาน้ำสำหรับการประหยัดพลังงาน

THE STUDY OF INDUCTION MOTOR FOR ENERGY SAVING



นายวิรัตน์ สังกรณี^ย รหัส 48361790
นายธนชัย เวียงวิเศษ รหัส 48364418

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์	
วันที่รับ.....	/ 7 เม.ย. 2553
เลขทะเบียน.....	1 4999 71x
เลขเรียกหนังสือ.....	ก/ร.
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๖๙๑	
2561	

ปริญญาในพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2551





ใบรับรองโครงการวิศวกรรม

หัวข้อโครงการ	ศึกษาการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวสำหรับการประยุกต์พลังงาน		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายวิรัตน์	สังกรลีร์	รหัส 48361790
	นายชวัช	เวียงวิเศษ	รหัส 48364418
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.สมพร	เรืองสินชัยวนิช	
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2551		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร อนุมัติให้โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะกรรมการสอนโครงการวิศวกรรม


.....ประธานกรรมการ
(ดร.สมพร เรืองสินชัยวนิช)

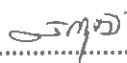
.....กรรมการ
(อาจารย์สรารุษ วุฒิวงศ์พิทักษ์)

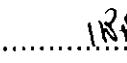
.....กรรมการ
(อาจารย์แสงชัย มัจกรทอง)

หัวข้อโครงการ	ศึกษาการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสำหรับการประยุคพลังงาน
ผู้ดำเนินโครงการ	นายวิรัตน์ สังกรณีย์ รหัส 48361790
	นายชวัช เวียงวิศิษฐ์ รหัส 48364418
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.สมพร เรืองสินชัยวนิช
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2551

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพื่อประยุคพลังงาน โดยวิเคราะห์ระดับแรงดันต่างๆ ได้ดำเนินการทดลองมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ผลจากการปรับแรงดันไฟฟ้าที่จำขึ้นให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส ผลที่ได้จากการทดลองพบว่าสามารถประยุคพลังงานได้เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 190 โวลต์ อย่างไรก็ตาม มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส จะขึ้นอยู่กับสภาพโหลดที่ใช้ด้วย เช่น เปอร์เซ็นต์ของโหลด ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำจำเป็นต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำถูกปรับแรงดันการใช้งาน

Project title	The Study of Induction Motor for Energy Saving		
Name	Mr. Wirat	Sangkoranee	ID. 48361790
	Mr. Tawat	Weangwises	ID. 48364418
Project advisor	Sompon Ruangsinchaiwanich, Ph.D.		
Major	Electrical Engineering		
Academic year	2008		

ABSTRACT

This project is study the induction motor usage for saving energy by analyzing the voltage levels. The single phase and three phase induction motor are tested. The experimental work show that the single phase induction motor can be saved by controlling the voltage levels as lower 190 voltage. However the three phase induction motor is dependent on the load conditions for example the percent of load. The efficiency of induction motor is always main subject to consider when the motor is volume by voltage levels.

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำปริญญาบัตรในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลือและให้คำแนะนำจากดร. สมพร เรืองสินขัชวนิช ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาบัตรในครั้งนี้ และได้กรุณาริบบันความคิด ช่วยแนะนำแนวทางในการทำโครงการ ตลอดจนกรุณาอ้อเพื่อเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ อีกทั้งยังช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการของผู้จัดทำเป็นอย่างมาก

ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง ที่เคยช่วยเหลือ คอมมูนิตี้ และขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงแหล่งข้อมูลที่เอื้อต่อการทำปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย

นายวิรัตน์ สังกรภิร
นางสาวชัยวัช เวียงวิเศษ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ก
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ก
สารบัญรูป	ก
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบข่ายของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.6 งบประมาณที่ใช้	4
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 มอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขوانสามเฟส	5
2.2 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขوانสามเฟส	6
2.3 หลักการทำงาน	9
2.4 สถิติและความเร็วโรเตอร์	10
2.5 แรงดันไฟฟ้าหนึ่งขوانสามเฟสและความถี่ในโรเตอร์	11
2.6 วงจรสมมูลในโรเตอร์	12
2.7 วงจรสมมูลของสเตเตอร์	15
2.8 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขوانสามเฟส	16
2.9 การหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล	19
2.10 ประสิทธิภาพ	23
2.11 การศึกษาที่มอเตอร์	25

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 ออคแบบการทดสอบ

3.1 การออคแบบการทดสอบ	28
3.2 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ	32
3.3 รูปอุปกรณ์ในการทดสอบ	35
3.4 วิธีการใช้งานเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer	37

บทที่ 4 ผลการทดสอบ

4.1 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งช่วงเพื่อห่วงจรสนมูล	41
4.2 ผลที่ได้จากการทดสอบปรับเร่งดันไฟฟ้าของพัดลม	46
4.3 ผลที่ได้จากการทดสอบลดแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งช่วง ที่สภาวะโหลดต่างๆ	52

บทที่ 5 สรุปผลการทดสอบ

5.1 สรุปผลการทดสอบ	79
5.2 ประเมินผล	80
5.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข	80
5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อไป	81

เอกสารอ้างอิง	82
ภาคผนวก	83
ประวัติผู้เขียนโครงการ	94

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 ผลของการทดสอบขณะไม่มีโอลด์.....	42
4.2 ผลของการทดสอบขณะมีค่าโรเตอร์	42
4.3 ค่าพลังงานที่ใช้ลดลงในช่วง 90 – 180 วินาที เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าขึ้น	50
4.4 ค่าพลังงานที่ใช้ลดลงในช่วง 90 – 180 วินาที เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าลง	51
4.5 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในสภาวะไร้โอลด์	56
4.6 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในสภาวะโอลด์ 10%.....	63
4.7 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในสภาวะโอลด์ 20%	71
4.8 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในสภาวะโอลด์ 30%	78



สารบัญ

หัวที่	หน้า
2.1 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ	5
2.2 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ	6
2.3 โรเตอร์แบบกรงกระอก	7
2.4 โรเตอร์แบบวาวต์โรเตอร์	8
2.5 การต่อความด้านทานจากภายนอกเข้ากับโรเตอร์แบบพันขาดลวด	9
2.6 วงจรสมมูลของโรเตอร์	12
2.7 วงจรสมมูลจากสมการ (2.17)	13
2.8 วงจรสมมูลของสเตเตอร์	15
2.9 วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าเทียบเท่ามอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ	16
2.10 วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าเทียบเท่ามอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำใหม่	17
2.11 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ	18
2.12 ขดลวดที่สเตเตอร์จะไม่มีโหลดต่อที่แกนของมอเตอร์	19
2.13 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในการทดสอบจะไม่มีโหลด	20
2.14 วงจรสมมูลการทดสอบการยึดโรเตอร์	21
2.15 The Power Flow Diagram of an Induction Motor	23
2.16 วงจรควบคุมและวงจรกำลังของสตาร์ทโดยตรง	25
2.17 วงจรกำลังและวงจรควบคุมของการสตาร์ทแบบสตาร์-เดลตา	26
3.1 ค่ากำลังไฟฟ้าที่สภาวะไร้โหลดและที่สภาวะโหลด 10%	30
3.2 ค่ากำลังไฟฟ้าที่สภาวะไร้โหลดและที่สภาวะโหลด 20%	31
3.3 ค่ากำลังไฟฟ้าที่สภาวะไร้โหลด และ ที่สภาวะโหลด 30 %	32
3.4 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ	35
3.5 ดิซิมมอเตอร์	35
3.6 พัคคุน	35
3.7 เครื่องวัดความเร็วรอบ	35
3.8 AC Supply 24 V	35
3.9 Power Supply	35
3.10 Variac 3 Phase	36
3.11 Power & Harmonics Analyzer	36

สารบัญรูป (ต่อ)

หัวที่	หน้า
3.12 แมคเนติกคอนแทกเตอร์	36
3.13 สวิตช์ปุ่มกดสีเขียวปักติปิด	36
3.14 สวิตช์ปุ่มกดสีแดงปักติปิด	36
3.15 แคลมป์มิเตอร์	36
3.16 การต่อสายวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไฟฟ้าและแหล่งจ่ายภายนอก	37
3.17 เครื่อง Power & Harmonics Analyzer	37
3.18 การเปิดโปรแกรมเพื่อโหลดค่าจากเครื่อง Power & Harmonics Analyzer	38
3.19 การเลือก Serial Port	39
3.20 การโหลดค่าจากโปรแกรม Power & Harmonics Analyzer	39
3.21 การโหลดค่าจากโปรแกรม Power & Harmonics Analyzer	40
3.22 ค่าที่โหลดได้จากเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer	40
4.1 ค่า $R_{(stator)}$ ที่วัดได้	41
4.2 ค่าที่วัดได้จากการทดสอบขณะไม่มีโหลด	42
4.3 ค่าที่วัดได้จากการทดสอบขณะขึ้นเครื่อต์	42
4.4 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน	45
4.5 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง	46
4.6 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง	46
4.7 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง	47
4.8 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง	47
4.9 เปรียบเทียบความเร็วอบและความเร็วลมจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง	48
4.10 เปรียบเทียบความเร็วอบและความเร็วลมจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง	48
4.11 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง	52
4.12 เปรียบเทียบความเร็วอบจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง	53
4.13 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ไฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง	53
4.14 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ไฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง	54

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.15 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 3 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง	54
4.16 ค่าที่สภาวะโอลด์ต่อแบบเดลต้า	58
4.17 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง	59
4.18 เปรียบเทียบความเร็วของจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง.....	60
4.19 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง	60
4.20 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง	61
4.21 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 3 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง	61
4.22 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโอลด์ 10% ของการทดลองทั้ง 3 ครั้ง	62
4.23 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% รวมทั้ง 3 ครั้ง	67
4.24 เปรียบเทียบความเร็วของจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% รวมทั้ง 3 ครั้ง	67
4.25 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% รวมทั้ง 3 ครั้ง	68
4.26 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% รวมทั้ง 3 ครั้ง	68
4.27 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 3 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% รวมทั้ง 3 ครั้ง	69
4.28 เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโอลด์ 20% ของ การทดลองทั้ง 3 ครั้ง	69
4.29 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30% รวมทั้ง 3 ครั้ง	74
4.30 เปรียบเทียบความเร็วของจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30% รวมทั้ง 3 ครั้ง.....	74
4.31 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30% รวมทั้ง 3 ครั้ง	75

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.32 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ไฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30% รวมทั้ง 3 ครั้ง	75
4.33 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ไฟส 3 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30% รวมทั้ง 3 ครั้ง	76
4.34 เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชุดที่สภาวะโอลด์ 30% ของ การทดลองทั้ง 3 ครั้ง	76



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

มอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานโดยเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล แบ่งตามชนิดของโรเตอร์ได้ 2 แบบคือ แบบวัวด์โรเตอร์ (Wound Rotor) และแบบกรงกระอก (Squirrel Cage) โดยมอเตอร์แบบวัวด์โรเตอร์ (Wound Rotor) มีสลิปริง และแปรรูปด้านส่วนแบบ กรงกระอก (Squirrel Cage) จะไม่มีแปรรูปด้านซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำใช้อย่างแพร่หลาย เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำมีลักษณะโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมีความคงทนและราคาต่ำกว่ามอเตอร์ชนิดอื่นๆ ใช้งานและดูแลรักษาง่าย โดยสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมกีอบทุกรูปแบบรวมไปถึงการใช้งานในครัวเรือน เนื่องจากมีการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด จึงต้องมีการวางแผนรูปแบบในการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำอย่างเหมาะสมปฎิบัติงานให้ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นจึงได้เกิดการศึกษาและทำการทดลองการลดพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียโดยไม่จำเป็นขณะมีการเดินเครื่อง มอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำ ด้วยวิธีการลดแรงดันไฟฟ้าที่เหลืออย่างซึ่งมีรูปแบบในการทดลอง โดยการลดแรงดันไฟฟ้าที่จำกัดให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำ 3 เฟส ที่ใช้มอเตอร์ดีซีต่อตรงเสมือนเป็นโอลด์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาและนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการลดพลังงานในการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาและทดลองเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำแบบ 1 เฟส เมื่อมีการปรับแรงดันไฟฟ้า

1.2.2 เพื่อศึกษาและทดลองเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำแบบ 3 เฟสเมื่อมีการปรับลดแรงดันไฟฟ้าในแต่ละสภาพโอลด์

1.2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานในการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนีบวนน้ำทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ในเรื่องความเหมาะสมในการใช้งานทางด้านการประหยัดพลังงาน

1.3 ขอบข่ายของโครงการ

1.3.1 ศึกษาและทดลองการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนแบบ 1 เฟส โดยใช้วิธีการปรับแรงดันไฟฟ้าตามความเหมาะสมและความต้องการในการใช้งาน

1.3.2 ศึกษาและทดลองการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน 3 เฟส โดยใช้วิธีการลดแรงดันไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนในแต่สภาวะโหลด

1.3.3 ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ภายใน เพื่อหากำลังไฟฟ้าสูญเสียและค่าประสิทธิภาพในการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน

1.3.4 เปรียบเทียบการใช้พลังงานในการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ในเรื่องความเหมาะสมในการใช้งานทางด้านการประหยัดพลังงาน



1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

รายละเอียด	ปี 2551							ปี 2552			
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1.ศึกษาการทำงานของเดินเครื่องแล้วปรับลดแรงดันไฟฟ้า ของมอเตอร์ไฟฟ้านีบวน้ำ 1 เฟสและ 3 เฟส											
2.ออกแบบการทดลอง				↔							
3.ทำการทดลองเดินเครื่องแล้วปรับลดแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้านีบวน้ำ 1 เฟสและ 3 เฟส							↔				
4.นำผลการทดลองมาศึกษาและวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบผลการทดลองทางด้านของความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อการประยุกต์พลังงาน								↔			
5. สรุปผลการทดลองและจัดทำรูปเล่ม									↔		

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 เข้าใจถึงวิธีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วนำให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดพลังงาน

1.5.2 เข้าใจและสามารถดัดต่อวงจรการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วนำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.5.3 เข้าใจและสามารถทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วนำ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ภายในแล้วนำไปหาค่ากำลังสูญเสียและค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วนำได้

1.5.4 สามารถใช้เครื่องวัดความเร็วของมอเตอร์ วัตต์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

1.6 งบประมาณที่ใช้

ค่ากระดาษและถ่ายเอกสาร	500 บาท
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300 บาท
ค่านั่งสีอ	700 บาท
ค่าจัดทำรายงาน	500 บาท
<u>รวมเป็นเงิน</u>	<u>2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)</u>

นายเหตุ

ขออนุมัติถวายคลังสินค้าทุกรายการ

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 นอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน 3 เฟส (Three Phase Induction Motor)

นอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนเป็นนอเตอร์ที่นิยมใช้มากที่สุดทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือน ซึ่งมีข้อดี และข้อเสีย ดังนี้



รูปที่ 2.1 นอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน [6]

ข้อดี (Advantage)

- เป็นนอเตอร์ชนิดที่สร้างขึ้นได้ง่าย และ ทนทาน โดยเฉพาะชนิดกรองกระออก (Squirrel Cage Type)
- ราคาไม่แพง และ ไม่เสียจ่าย
- มีประสิทธิภาพที่สูงพอในสภาวะที่มอเตอร์หมุนปกติ ไม่มีแรงถ่วงต้านดังนั้นการสูญเสียเนื่องจากความผิดจังกลงหรือมีค่าต้นทุนมาก และมีเพาเวอร์เพ่กเพอร์ดี
- ต้องการการดูแลและบำรุงรักษาต่ำ
- สามารถที่จะเริ่มหมุนได้ง่าย โดยเฉพาะชนิดกรองกระออก

ข้อเสีย (Disadvantage)

- ความเร็วของนอเตอร์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่จำกัดให้กับมอเตอร์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้


2. มีคุณสมบัติใหม่เมื่อกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชั้นต์ ความเร็วของจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่ กับโหลด
3. แรงบิดในขณะเริ่มหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำค่อนข้างต่ำกว่าแรงบิดขณะเริ่มหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชั้นต์
4. ขณะมีโหลดคนอึดจะทำงานที่เพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำและล้าหลัง

2.2 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส

มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟสประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนด้วยกันคือ

2.2.1 สเตเตอร์หรือส่วนที่อยู่กับที่ (Stator)

2.2.2 โรเตอร์หรือส่วนที่หมุน (Rotor)

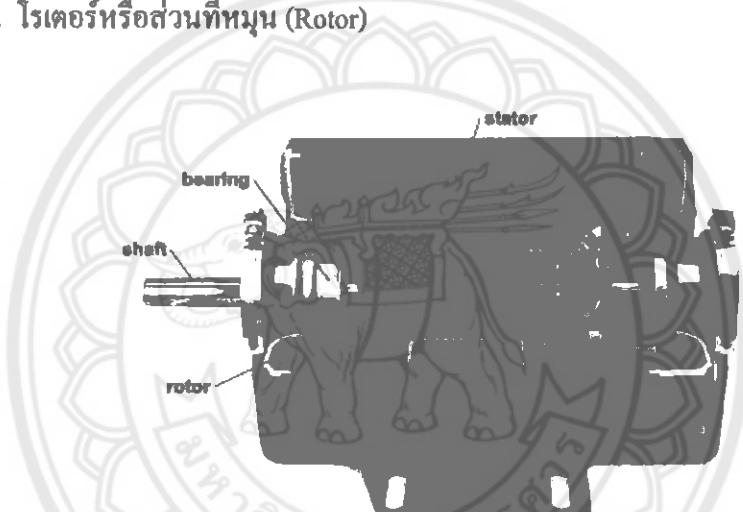

รูปที่ 2.2 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ [7]

2.2.1 สเตเตอร์ (Stator) หรือส่วนที่อยู่กับที่

สเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟสใช้หลักการเดียวกันกับของชิ้งโกรน์สมอเตอร์ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยที่มาจากการแผ่นเหล็กบางๆ อัดซ้อนเข้าด้วยกัน และทำเป็นช่องสลotted ไว้บรรจุคลัวด์ และจำนวนชั้นแม่เหล็กจะเป็นตัวกำหนดความเร็วของมอเตอร์เมื่อเราจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้กับคลัวด์ที่สเตเตอร์ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่คงที่ค่าหนึ่ง และสนามแม่เหล็กนี้จะหมุน (Revolves or Rotate) ด้วยความเร็วที่เรียกว่าความเร็วชิ้งโกรน์ส หากได้โดย

$$N_s = \frac{120f_e}{P} \quad (2.1)$$

$$N_s = \text{ความเร็วชิ้งโกรน์ส}$$

f_c = ความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้กับมอเตอร์

P = จำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์


สนามแม่เหล็กที่หมุนจะเห็นยาน้ำแรงดันไฟฟ้าเข้าในโรเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามกฎของการเห็นยาน้ำ

2.2.2 โรเตอร์ (Rotor) หรือส่วนที่หมุน

โรเตอร์ (Rotor) ของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นยาน้ำ 3 เฟส แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

ก. โรเตอร์แบบกรุงกระอก นอเตอร์ที่ใช้โรเตอร์ชนิดนี้เรารู้ว่า มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นยาน้ำแบบกรุงกระอก โดยประมาณ 90% ของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นยาน้ำจะใช้โรเตอร์เป็นแบบกรุงกระอกเนื่องจากโรเตอร์แบบกรุงกระอกทำได้ง่ายและทนทาน โรเตอร์แบบกรุงกระอกประกอบด้วยแผ่นเหล็กบางๆ อัดซ้อนกันเป็นรูปทรงกระบอก และถูกทำให้เป็นช่องสลอดให้ขนาดกันเพื่อสำหรับผังหรือบรรจุตัวนำโรเตอร์ (Rotor Conductor) ลงในช่องสลอดหนึ่ง ตัวนำที่ผังนี้จะไม่มีตักษณะเป็นเส้นหรือเป็นสาย แต่จะเป็นแท่งทองแดงหรืออลูมิเนียม หรือ อัลลอย (Copper Bar or Aluminum Bar or Alloy) โดยในหนึ่งสลอดจะบรรจุแท่งทองแดง หรือ อลูมิเนียมเพียง 1 แท่งเท่านั้น และที่ปลายสุดของแท่งตัวนำทั้งสองด้านนั้น ในแต่ละด้านจะถูกต่อปลายสัծวงจรเข้าด้วยกันโดยการบัดกรี (Brazed) หรือเชื่อมด้วยไฟฟ้าโรเตอร์ของมอเตอร์ นอเตอร์แบบกรุงกระอกนี้แห่งตัวนำจะถูกสัծวงจรไว้อบ่างถาวร ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะนำความด้านทานจากภายนอกมาต่ออนุกรมเข้ากับวงจร โรเตอร์เพื่อช่วยในการเริ่มหมุนได้ สลอดของ โรเตอร์จะไม่อยู่ในตักษณะที่ขนาดกับเพลา แต่จะวางให้มีตักษณะเดียวกันน้อย เพื่อให้เกิดประไบชน์คือ

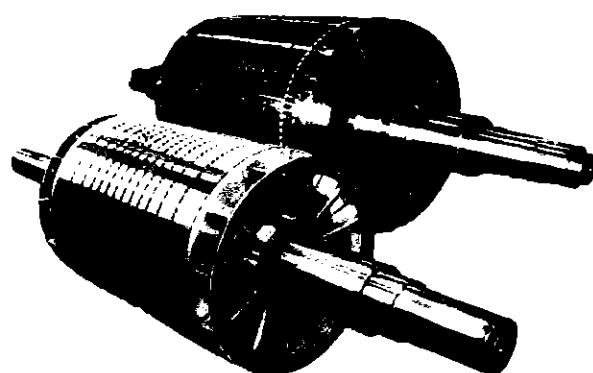- 1) เพื่อช่วยให้มอเตอร์หมุนได้อย่างเร็วโดยการลดการเกิดเสียงแรงแม่เหล็กชั้ม (Magnetic Hum)
- 2) เพื่อช่วยในการลดการเกิดขีดหรือตีอก ของโรเตอร์อันเนื่องมาจากสนามแม่เหล็กที่ตกด้านอยู่ที่ฟัน (Teeth) ของสเตเตอร์กับ โรเตอร์ทั้งสอง




รูปที่ 2.3 โรเตอร์แบบกรุงกระอก [8]

ส่วนแบบอื่นๆ ของ โรเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกันกับ โรเตอร์แบบกรุงกระอกนั้น ประกอบด้วย โซลิดไซลินเดอร์ (Solid Cylinder) ของแท่งเหล็ก (Steel) ซึ่งปราศจากสplotสำหรับบรรจุตัวนำทั้งหมด ความต้องการจะหุ้นได้ขึ้นอยู่กับผลของการเกิดกระแสไฟฟ้าในเหล็กของ โรเตอร์

4. โรเตอร์แบบพันขดคลาด หรือ เพสัวร์โรเตอร์ (Wound Rotor or Phase Wound Rotor) นอเตอร์ที่ใช้ โรเตอร์ชนิดนี้เรียกว่า นอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวบานแบบ โรเตอร์พันขดคลาด หรือ สลิปริง นอเตอร์ (Wound Rotor or Phase Wound Rotor or Slip-ring Motor) โรเตอร์ชนิดนี้ จะพบมากใน นอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวบาน 3 เฟส และมีการพันแบบชุดขดคลาดสองชั้น เมื่อมีนักขดคลาดที่ใช้ในเครื่อง กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ใน โรเตอร์ชนิดนี้ กายในจะต่อแบบสตาร์และมีปลายสายออกมาน 3 ปลาย ต่อเข้ากับ สลิปริง ที่ติดกับเพลาของ โรเตอร์ และ โรเตอร์แบบ โรเตอร์พันขดคลาด สามารถที่จะนำความ ด้านทานที่ต่อแบบสตาร์ต่อเข้ากับ สลิปริงของ โรเตอร์ เพื่อช่วยในการเริ่มหมุนของ นอเตอร์ เป็นการ เพิ่มแรงบิดขณะเริ่มหมุนของ นอเตอร์ โดยความด้านทานที่นำมานั้นต่อเข้าไปใน มีลักษณะการต่อคั่ง และคงในรูปที่ 2.5 แต่เมื่อมอเตอร์เริ่มหมุน ไปแล้วและหมุนตัว ยความเร็วปกติแล้ว สลิปริงจะถูก ลัดวงจร กลับสภาพเป็น โรเตอร์แบบกรุงกระอก



รูปที่ 2.4 โรเตอร์แบบวาว์โรเตอร์ [9]

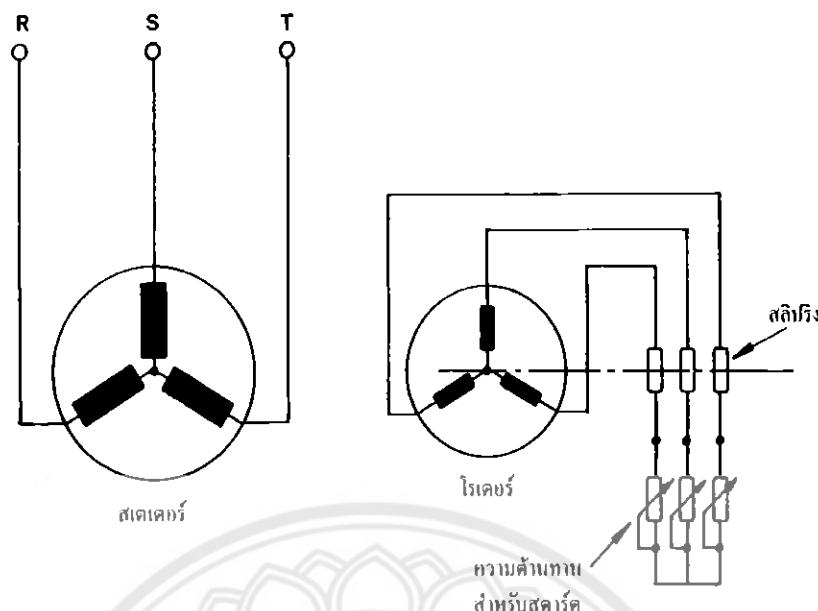

รูปที่ 2.5 การต่อความต้านทานจากภายนอกเข้ากับโรเตอร์แบบพันขดลวด [4]

2.3 หลักการทำงาน (Principle of Operation)

ถ้าจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสให้คลัวคาร์เมเนเจอร์ที่สเตเตอเรอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุน เมื่อฟลั๊กแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กหมุนเคลื่อนตัวตัดตัวนำที่ฟังอยู่ในโรเตอร์จะเกิดการเหนี่ยววน กระแสเนื่องจากโรเตอร์ถูกดึงดูดของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยววนและแรงบิดเป็นผลให้โรเตอร์หมุนไป ในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กหมุน สนามแม่เหล็กหมุนดึงกล่าวจะหมุนด้วยความเร็วซึ่งโครงสร้าง (n_s) ซึ่งหาได้จากสมการที่ (2.1)

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยววนที่ตัวนำโรเตอร์ e_{ind} หากาได้ดังนี้

$$e_{ind} = (v \times B) \times I \quad (2.2)$$

เมื่อ

v = ความเร็วของโรเตอร์

B = ความหนาแน่นของฟลั๊กแม่เหล็กของขดลวดที่สเตเตอเรอร์

I = ความขาวของโรเตอร์

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยววนจากสร้างกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดความหนาแน่นของฟลั๊กแม่เหล็กในตัวนำของโรเตอร์ (B_R) และเกิดปฏิกิริยาพันธ์กับความหนาแน่นของฟลั๊กแม่เหล็กของสเตเตอเรอร์ซึ่งเกิดแรงบิดที่โรเตอร์ T_{ind} ซึ่งหาได้ดังนี้

$$\tau_{ind} = k B_R \times B_S \quad (2.3)$$

แรงบิด τ_{ind} จะทำให้โรเตอร์หมุนไปได้ด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วชิ้งโกรนัสถ้าความเร็วของโรเตอร์เท่ากับความเร็วชิ้งโกรนัส ค่า e_{md} และ τ_{ind} จะเท่ากับศูนย์ โรเตอร์จึงหยุดหมุน ดังนั้นการเร่งความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าหนียาน้ำจึงไม่สามารถทำให้ความเร็วของโรเตอร์เท่ากับความเร็วชิ้งโกรนัสได้

การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าหนียาน้ำทำได้จ่ายเพียงแค่สลับสายไฟคู่ได้ หนึ่งที่จำเป็นให้ขาด漉วค์ที่สเตเตอร์เท่านั้นก็จะทำให้สนามแม่เหล็กหมุนและโรเตอร์หมุนกลับทิศทางได้ นับว่าเป็นข้อดีของมอเตอร์ชนิดนี้

2.4 สลิปและความเร็วโรเตอร์ (Slip, S and Rotor Speed)

ในทางปฏิบัตินี้ โรเตอร์ไม่สามารถหมุนได้เท่ากับความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์ โดยปกติแล้วความเร็วของโรเตอร์จะมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วของสนามแม่เหล็กที่หมุนที่สเตเตอร์ ความแตกต่างของความเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับโหลดที่ต่ออยู่กับมอเตอร์นั้น

ความแตกต่างระหว่างความเร็วของสนามแม่เหล็กที่หมุนอยู่ที่สเตเตอร์หรือความเร็วชิ้งโกรนัสของมอเตอร์ (n_s) และความเร็วบนในการหมุนของโรเตอร์ (n_r) เรียกว่า ความเร็วสลิป (Slip Speed ; n_{slip}) หากได้จาก

$$n_{slip} = n_s - n_r \quad (2.4)$$

อัตราส่วนระหว่างความเร็วสลิป (n_{slip}) ต่อ ความเร็วชิ้งโกรนัส (n_s) เรียกว่า สลิป (Slip, s)

$$s = \frac{n_{slip}}{n_s} \times 100\% \quad (2.5)$$

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100\% \quad (2.6)$$

จากสมการ (2.6) จัดให้อยู่ในรูปความเร็วชิ้งนูนชิ้งโกรนัส และความเร็วชิ้งนูนของโรเตอร์ได้ดังนี้

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \times 100\% \quad (2.7)$$

ความเร็วของโรเตอร์ในเทอมของสลิปและความเร็วซิงโกรนัสห้าค่าได้จาก

$$n_r = (1-s)n_s \quad (2.8)$$

และ

$$\omega_r = (1-s)\omega_s \quad (2.9)$$

เมื่อ

s = ค่าสลิป

n_s = ความเร็วซิงโกรนัส

n_r = ความเร็วของมอเตอร์หรือโรเตอร์

ω_s = ความเร็วเชิงมุนซิงโกรนัส

ω_r = ความเร็วเชิงมุนของมอเตอร์หรือโรเตอร์

2.5 แรงดันไฟฟ้าหนี่บวน์และความถี่ในโรเตอร์ (Rotor Induced Voltage and Frequency)

เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคลัวดอาร์เมเนเจอร์ขณะโรเตอร์อยู่กับที่ ฟลักแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กจะมีความผ่านบริเวณคลัวดของโรเตอร์และสเตเตอร์ด้วยความเร็วสูงสุด (ความเร็วซิงโกรนัส) แรงดันไฟฟ้าหนี่บวน์ที่เกิดขึ้นในตัวนำนั้นขึ้นอยู่กับค่าสูงสุดและขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของคลัวดในโรเตอร์และสเตเตอร์ ดังนั้น ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าหนี่บวน์ทั้งสองส่วนนี้ จึงมีลักษณะคล้ายกัน หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมีค่าแรงดันไฟฟ้าหนี่บวน์ในชุดคลูปปูนภูมิและชุดคลูปทุติภูมิขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของคลัวดทั้งสอง

ขณะโรเตอร์อยู่กับที่ ($n_r = 0$) ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าหนี่บวน์ในโรเตอร์ (ความถี่ของโรเตอร์) จะเท่ากับความถี่ของสาย กรณีค่าสลิปเท่ากับ 1 หรือ 100% (พิจารณาจากสมการ (2.4)) และเมื่อโรเตอร์หมุนอัตราที่ฟลักแม่เหล็กความผ่านตัวนำจะช้าลงค่าสลิปจึงลดลงด้วย ในสภาพเช่นนี้แรงดันไฟฟ้าหนี่บวน์ของโรเตอร์จะลดลงเป็นสัดส่วนกับค่าสลิป เนื่องสมการได้ดังนี้

$$E_R = s \times E_{BR} \quad (2.10)$$

ในทำนองเดียวกันความถี่ของโรเตอร์จะเปลี่ยนแปลงตามค่าของสลิป

$$f_r = s \times f_e \quad (2.11)$$

เมื่อ

E_R = แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของโรเตอร์ขณะทำงาน

E_{BR} = แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของโรเตอร์ขณะอู้กับทิ (Blocked Rotor Induced Voltage)

f_r = ความถี่ของโรเตอร์

f_e = ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์

2.6 วงจรสมมูลโรเตอร์ (Equivalent Circuit of Rotor)


มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีหลักการคล้ายกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการลัดวงจรที่ขดลวดทุติยภูมิ (ขดลวดที่โรเตอร์) และมีอิสระจะเคลื่อนที่หรือหมุนได้อย่างต่อเนื่องตามขั้วแม่เหล็กของขดลวดปฐมภูมิ (ขดลวดที่สเตเตอร์) ดังนั้นวงจรสมมูลจึงคล้ายกับวงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในโรเตอร์ (E_R) คือ sE_{BR} แรงดันไฟฟ้านี้จะสร้างกระแสไฟฟ้าในโรเตอร์ที่จ่ายให้มอเตอร์นั้น คือ

$$X_R = \omega_r L_R = 2\pi f_e L_R \quad (2.12)$$

$$X_R = 2\pi s f_e L_R = s(2\pi f_e L_R)$$

$$X_R = s X_{BR} \quad (2.13)$$

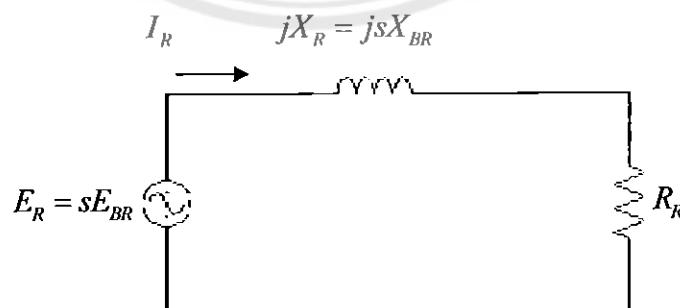เมื่อนำองค์ประกอบต่างๆ ของโรเตอร์มาเขียนวงจรสมมูลจะได้ดังรูป



รูปที่ 2.6 วงจรสมมูลของโรเตอร์

จากรูปที่ 2.6 กระแสไฟฟ้าของโรเตอร์ (I_R) หาได้จาก


$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jX_R} \quad (2.14)$$

หรือ

$$I_R = \frac{sE_{BR}}{\sqrt{R_R^2 + (sX_{BR})^2}} \quad (2.15)$$

$$I_R = \frac{E_{BR}}{\sqrt{(R_R/s)^2 + X_{BR}^2}} \quad (2.16)$$

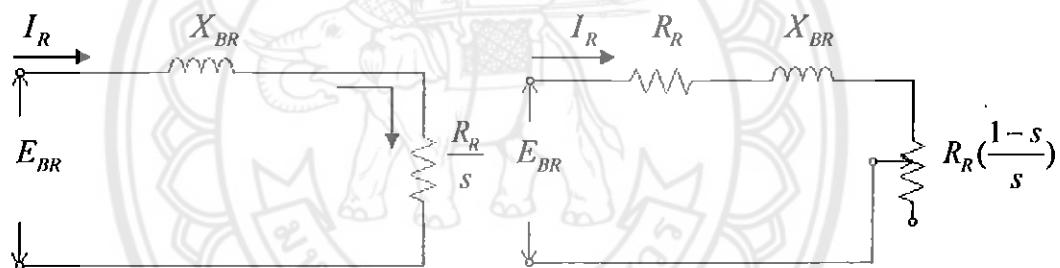จากสมการข้างต้นสามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังรูป



$$\left(\text{ii}\right) \quad \frac{R_R}{s} = R_R + R_R \left(\frac{1-s}{s} \right) \quad (\text{iii})$$

รูปที่ 2.7 วงจรสมมูลจากสมการ (2.17)

เมื่อจากใช้ค่าความต้านทานที่แท้จริงของโรเตอร์ (R_R) นั้นมากกว่าเทอม $\frac{R_R}{s}$ ดังนั้นจึงแบ่ง $\frac{R_R}{s}$ ออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้ คือ

$$\frac{R_R}{s} = \frac{R_R}{s} + R_R - R_R$$

$$\frac{R_R}{s} = R_R + R_R \left(\frac{1}{s} - 1 \right)$$

$$\frac{R_R}{s} = R_R + R_R \left(\frac{1-s}{s} \right) \quad (2.17)$$

จากสมการที่ 2.17 เขียน方程式ให้ดัง รูปที่ 2.7 และถ้าคุณสมการนี้ตัดส่วน I_R^2 จะได้สมการในเทอมกำลังไฟฟ้า

$$I_R^2 \frac{R_R}{s} = I_R^2 R_R + I_R^2 R_R \left(\frac{1-s}{s} \right) \quad (2.18)$$

$I_R^2 R_R$ = กำลังสูญเสียในความต้องแรงของโรเตอร์ (P_{RCL})

$I_R^2 R_R \left(\frac{1-s}{s} \right)$ แทนกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นกำลังทางกลหรือกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในโรเตอร์ (P_{conv})

จากความหมายดังกล่าวจะเขียนสมการ (2.18) ได้ใหม่ดังนี้

$$P_{AG} = P_{RCL} + P_{conv} \quad (2.19)$$

$$P_{AG} = I_R^2 \frac{R_R}{s} \quad (2.20)$$

$$P_{RCL} = I_R^2 R_R = s P_{AG} \quad (2.21)$$

$$P_{conv} = I_R^2 R_R \frac{1-s}{s} = P_{AG} (1-s) \quad (2.22)$$

โดยทั่วไปกำลังไฟฟ้าที่เกิดในมอเตอร์เป็นผลคูณของแรงบิด (τ) และความเร็วเชิง努ม (Angular Velocity; ω) ดังนั้นจึงเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$P_{conv} = \omega_r \tau_{md} \quad (2.23)$$

ดังนั้นแรงบิดที่เกิดขึ้นในโรเตอร์ (Developed Torque; τ_{md})

$$\tau_{md} = \frac{P_{conv}}{\omega_r} \quad (2.24)$$

เมื่อ $\omega_r = \frac{2\pi n_r}{60}$ (2.25)


เมื่อ

ω_r = ความเร็วเชิงมุนของโรเตอร์

n_r = ความเร็วของโรเตอร์

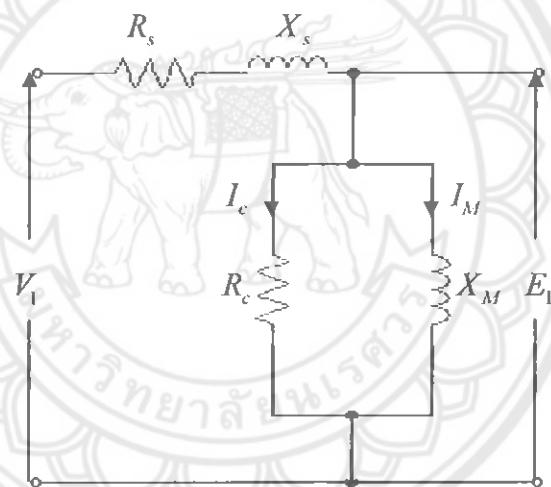2.7 วงจรสมมูลของสเตเตเตอร์ (Equivalent Circuit of Stator)

วงจรสมมูลของสเตเตเตอร์ก็เหมือนกับวงจรสมมูลด้านขดลวดปัจจุบันภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าคือ ประกอบด้วยความต้านทานของสเตเตเตอร์ (R_s) รีแอคแทนซ์ร่วมไอลด์ของสเตเตเตอร์ (X_s) และค่าต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของสาขาที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก (Magnetizing Branch) ได้แก่ R_c (ความต้านทานของแกนเหล็ก), X_M (รีแอคแทนซ์ของแกนเหล็ก), I_c (กระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก), I_M (กระแสไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็ก) เอียงวงจรสมมูลของสเตเตเตอร์ได้ดังรูป



รูปที่ 2.8 วงจรสมมูลของสเตเตเตอร์

จากรูปที่ 2.8 ถ้าไม่คิดค่าความต้านทาน R_c และขัยดำเน่น X_M มาไว้ทางข้าม (Input) ของวงจรสมมูล จะทำการวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับนอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งยานำจ่ายชื้น โดยมีเหตุผลดังนี้คือ


1. การขัยดำเน่น X_M นี้จะทำให้ค่าที่ได้จากการคำนวณคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย เพราะ R_s และ X_s มีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับ X_M , แต่จะได้วงจรสมมูลที่พิจารณาได้ง่าย
2. วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าจะไม่มีไอลด์จะไม่คิดค่า I_M ซึ่งเป็นส่วนประกอบเล็กๆ เมื่อเทียบกับกระแสไฟฟ้าที่พิกัด แต่ในกรณีของนอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งยานำทำ เช่นนั้นไม่ได้

เพาะค่า I_M มีค่ามากถึง 30% - 50% ของกระแสไฟฟ้าที่พิกัด ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าต่อกัน X_M เป็นจำนวนมากจึงต้องคงค่า X_M ไว้ในวงจรสมมูล

3. ค่ากระแส I_c มีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับ I_M ดังนั้น แรงดันไฟฟ้าต่อกัน R_C ย่อมมีอิทธิพลต่อกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในวงจรสมมูลน้อยกว่า จึงตัดค่า R_C ออกจากวงจรสมมูลของสเตเตอร์ได้

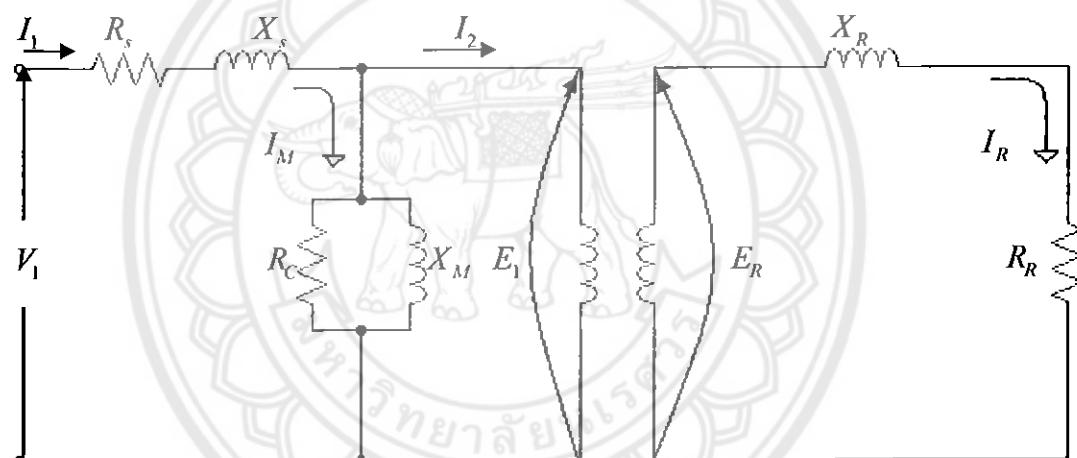
2.8 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้านี้ยวนำ (Equivalent Circuit an Induction Motor)

เมื่อนำวงจรสมมูลของสเตเตอร์และโรเตอร์ (ขณะอยู่กับที่) มาเขียนร่วมกันโดยอาศัยหลักการเช่นเดียวกับวงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุปกรณ์ จะได้ดังรูป



รูปที่ 2.9 วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้านี้ยวนำที่ยืนท่ามอเตอร์ไฟฟ้านี้ยวนำ

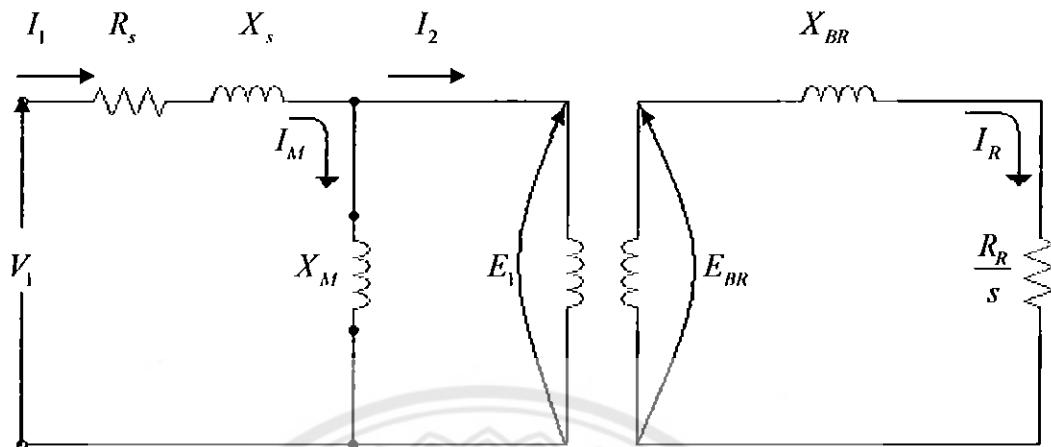เพื่อให้สอดคล้องกับรูปที่ 2.7 และรูปที่ 2.8 จึงเขียนวงจรสมมูลใหม่ดังนี้



รูปที่ 2.10 วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ยืดเท่านอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งเฟส

วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเขียนด้วยค้านรวมกันได้ ถ้าทราบอัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบของคลาดปฐมภูมิกับคลาดทุติยภูมิ และในทำนองเดียวกันถ้าทราบอัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบของคลาดที่สเตเตอเรอร์กับโรเตอร์ (Turn Ratio; a) ก็จะเขียนค่าในวงจรสมมูลของคลาดทั้งสองมารวมกันได้เช่นกัน ถ้าต้องการเขียนค่าของวงจรสมมูลโรเตอร์มาข้างวงจรสมมูลสเตเตอเรอร์ซึ่งหากค่าต่างๆ ของวงจรสมมูลได้ดังนี้ คือ

$$E'_{BR} = aE_{BR} = E_1 \quad (2.26)$$

เมื่อ

E'_{BR} = แรงดันไฟฟ้าบนโรเตอร์อยู่กับที่ที่ข้างมาบังคับค้านสเตเตอเรอร์

$$I'_R = \frac{I_R}{a} \quad (2.27)$$

เมื่อ

I'_R = กระแสไฟฟ้าของโรเตอร์ที่ข้างค่านายังค้านสเตเตอเรอร์

$$R'_R = a^2 R_R \quad (2.28)$$


$$X'_R = a^2 X_{BR} \quad (2.29)$$

เมื่อ

R'_R = ความต้านทานของโรเตอร์ที่ข้ายกต่ำงค้านสเตเตอร์

X'_R = รีแอคเคนซ์ของโรเตอร์ที่ขัญกต่ำงค้านสเตเตอร์

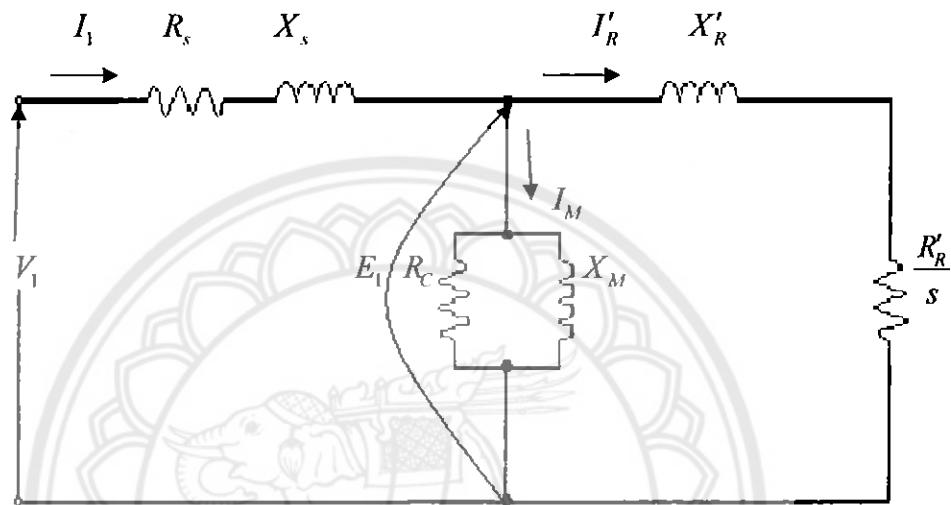นำค่าที่ได้จากสมการ (2.29) – (2.32) มาเขียนวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขวบได้ดังรูป



รูปที่ 2.11 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขวบ

ค่ากระแสไฟฟ้าของโรเตอร์ที่ขัญกต่ำงค้านสเตเตอร์

$$I'_R = \frac{V_1}{(R_s + R'_R / s) + j(X_s + X'_R)} \quad (2.30)$$

$$I_M = \frac{V_I}{jX_M} \quad (2.31)$$

หาค่ากระแสไฟฟ้าที่สายจ่ายให้มอเตอร์ (I_I)

$$I_I = I_M + I'_R \quad (2.32)$$

หาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงของสเตเตอร์ (P_{SCL})

$$P_{SCL} = 3 + I_I^2 R_s \quad (2.33)$$

ผลรวมของรีแอกเคนซ์ X_s และ X'_R เก็บเป็นสมการได้ดังนี้

$$X_e = X_s + X'_R \quad (2.34)$$

เมื่อ

V_I = แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับคลัวคสเตเตอร์

I_I = กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับคลัวคสเตเตอร์


I_M = กระแสไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็ก

X_e = รีแอกเคนซ์สมมูล

2.9 การหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล (Determination of Equivalent Circuit Parameter)

การคำนวณคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำลงในวงจรสมมูล ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้หาได้จากการทดสอบขณะไม่มีโหลด (No Load Test) และการทดสอบบีดโรเตอร์ (Blocked - rotor Test)

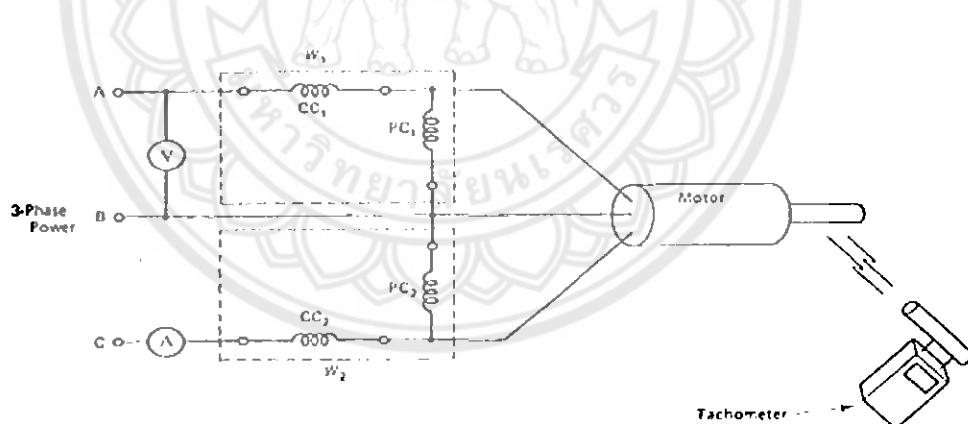2.9.1 การทดสอบขณะไม่มีโหลด (No – Load Test)



รูปที่ 2.12 ขดลวดที่สเตเตอร์ขณะไม่มีโหลดต่อที่เกนของมอเตอร์ [2]

การทดสอบนี้ต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดให้กับขดลวดสเตเตอร์รับขณะที่ไม่มีโหลดต่อที่เกนของมอเตอร์ดังรูปที่ 2.12 ค่าที่ต้องการทราบคือ

V_{NL} = แรงดันไฟฟ้าที่สามของสเตเตอร์ (อ่านได้จากเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer; V)

I_{NL} = กระแสไฟฟ้าที่สาม (อ่านได้จากเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer; A)

P_{NL} = กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ขณะไม่มีโหลดทั้ง 3 เฟส (อ่านได้จากเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer)

การทดสอบนี้ไม่มีโหลดต่ออยู่ที่แกน ดังนั้นความเร็วของแกนโรเตอร์ (n_r) จึงสูง (วัดได้จาก Tachometer) ส่งผลให้ค่าสัมบูรณ์ (จากสมการ (2.6) $s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$) นอกจากนี้กระแสไฟฟ้าของโรเตอร์มีค่าต่ำทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงของโรเตอร์ (P_{RCL}) มีค่าต่ำมาก (จากสมการ (2.21) $P_{RCL} = I_R^2 R_R$) เราจึงไม่คิดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในส่วนนี้ ดังนั้น (P_{NL}) จึงประกอบด้วยกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก (P_{core}), กำลังไฟฟ้าสูญเสียทางกล (P_{mech}) และ กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงของสเตเตอร์ (P_{SCL}) ทั้ง 3 เฟส เขียนสมการได้ดังนี้


$$P_{SCL} = 3I_{NL}^2 R_S \quad (2.35)$$

$$P_{NL} = P_{core} + P_{mech} + 3I_{NL}^2 R_S \quad (2.36)$$

ผรวมของ P_{mech} และ P_{core} เราเรียกว่า กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนหมุน (Rotation Losses; P_{rot}) ซึ่ง เป็นค่าคงที่หาได้จาก

$$P_{rot} = P_{NL} - 3I_{NL}^2 R_S \quad (2.37)$$

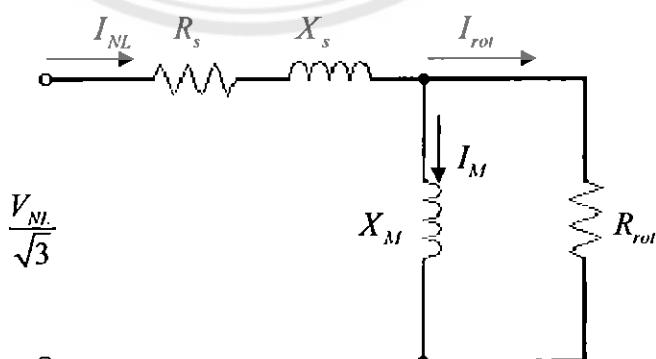ความต้านทานของสเตเตอร์ (R_S) หาได้จากการวัดความต้านทานของขดลวดที่สเตเตอร์ สำหรับวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวนำในการทดสอบจะไม่มีโหลดเป็นดังรูป



รูปที่ 2.13 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวนำในการทดสอบขณะไม่มีโหลด

ขยะไม่มีโอลคอมอเตอร์จะมีค่าตัวประกอบกำลังต่ำแสดงว่าองค์ประกอบของวงจรสมมูลส่วนใหญ่เป็นรีแอกเคนซ์ซึ่งบ่อนทำลายถึงรีแอกเคนซ์ที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก (X_M) เพราะค่า R_s และ X_s มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับ X_M ดังนั้นกระแสไฟฟ้า I_{NL} จะต้องถูกหลังแรงดันไฟฟ้า V_{NL} แต่สำหรับความต้านทานที่เป็นองค์ประกอบของ P_{rot} (คือ R_{rot}) จะมีค่าสูงเมื่อเทียบกับ X_M ทำให้กระแสไฟฟ้าที่เป็นองค์ประกอบของ P_{rot} (คือ I_{rot}) มีค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับ I_M ซึ่งแสดงว่าภายใต้ข้อสมมตินี้จะได้


$$X_M = \frac{V_{NL}}{\sqrt{3}I_{NL}} \quad (2.38)$$

เมื่อ

$$X_M = \text{รีแอกเคนซ์ที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก}$$

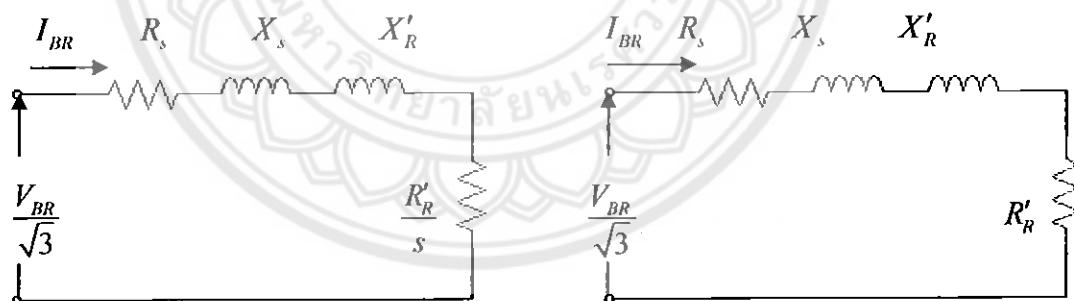2.9.2 การทดสอบการยึดโรเตอร์ (Blocked – rotor Test)

การทดสอบจะต้องปรับแรงดันไฟฟ้าจนได้กระแสไฟฟ้าที่พิกัดของสเตเตอร์ (เช่นเดียวกับการทดสอบลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า) สมมติแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้การทดสอบมีค่า 10 - 20% ของแรงดันไฟฟ้าที่พิกัด พล็อกแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่ช่องว่างอากาศ (Air-gap) มีค่าน้อยแสดงว่า X_M มีปริมาณมากกว่าปกติ ดังนั้นเราจึงไม่สนใจค่า X_M และเนื่องจากโรเตอร์ถูกขัดไม่ให้หมุน ($n_r = 0$) ทำให้ค่าสัลป = 1 มิผลให้ $\frac{R'_R}{s} = R'_R$ จึงเป็นวงจรสมมูลได้ดังรูป



รูปที่ 2.14 วงจรสมมูลการทดสอบการยึดโรเตอร์

การทดสอบนี้ทำเพื่อหาค่าต่อไปนี้

$$V_{BR} = \text{แรงดันไฟฟ้าที่สายขยะขัดโรเตอร์}$$

$$I_{BR} = \text{กระแสไฟฟ้าที่สายขยะขัดโรเตอร์}$$

$$P_{BR} = \text{กำลังไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสขยะขัดโรเตอร์}$$

เมื่อทราบค่าดังกล่าวประกอบกับการพิจารณาป 2.14 ทำให้หาค่าสมมูลของมอเตอร์ ได้ดังนี้

$$Z_e = \frac{V_{BR}}{\sqrt{3}I_{BR}} = (R_s + R'_R) + j(X_s + X'_R) \quad (2.39)$$

$$R_e = \frac{P_{BR}}{3I_{BR}^2} = R_s + R'_R \quad (2.40)$$

$$X_e = \sqrt{Z_e^2 - R_e^2} = X_s + X'_R \quad (2.41)$$

เมื่อ

Z_e = อินพีเดนซ์สมมูลต่อไฟสของมอเตอร์

R_e = ความต้านทานสมมูลต่อไฟสของมอเตอร์

X_e = รีแอกเคนซ์สมมูลต่อไฟสของมอเตอร์

Z_s = อินพีเดนซ์ต่อไฟสของขดลวดที่สเตเตอร์

R_s = ความต้านทานต่อไฟสของขดลวดที่สเตเตอร์

X_s = รีแอกเคนซ์ต่อไฟสของขดลวดที่สเตเตอร์

การวัดค่า R_s จะแยกต่างหากทำให้ความต้านทานของ โรเตอร์ที่ขับค่ามาบังคับด้านสเตเตอร์ (R'_R)

มีค่าเป็น

$$R'_R = R_e - R_s \quad (2.42)$$

มีข้อสมมติเกี่ยวกับมอเตอร์แบบ瓦ล์โวเตอร์ที่เป็นที่ยอมรับว่า

$$X_s = X'_R = 0.5X_e \quad (2.43)$$

การหาค่ารีแอกเคนซ์และความต้านทานที่แท้จริงของ โรเตอร์ (X_R และ R_R) จะต้องทราบค่า X'_R และ R'_R รวมทั้งค่าอัตราส่วนจำนวนรอบของขดลวดหรืออัตราส่วนของการขับค่า (Turn Ratio or Transformation Ratio; a) เสียงก่อน การหาค่า a ทำได้เช่นเดียวกับหน้าแปลงไฟฟ้าคือ ใช้ อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่สายที่จ่ายให้กับมอเตอร์ (V_t) กับแรงดันไฟฟ้าที่โรเตอร์หรือ แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากสลิปเริง (V_{sr}) หรือหาค่าได้จากอัตราส่วนจำนวนรอบของขดลวดทั้งสอง ซึ่งเป็นสมการ ได้ดังนี้

$$a = \frac{V_L}{V_{sr}} = \frac{N_s}{N_r} \quad (2.44)$$

เมื่อ

N_s = จำนวนรอบของขดลวดต่อเฟสในสเตเตอร์

N_r = จำนวนรอบของขดลวดต่อเฟสในโรเตอร์

เมื่อนำหลักการขยับค่าของแปลงไฟฟ้ามาใช้ ค่ารีแอคแทนซ์ที่แท้จริงของโรเตอร์ (X_R) จึงมีค่าเป็น


$$X_R = \frac{X'_R}{a^2} \quad (2.45)$$

ในการคำนวณเดียวกัน ความต้านทานแท้จริงของโรเตอร์ (R_R) จึงมีค่าเป็น

$$R_R = \frac{R'_R}{a^2} \quad (2.46)$$

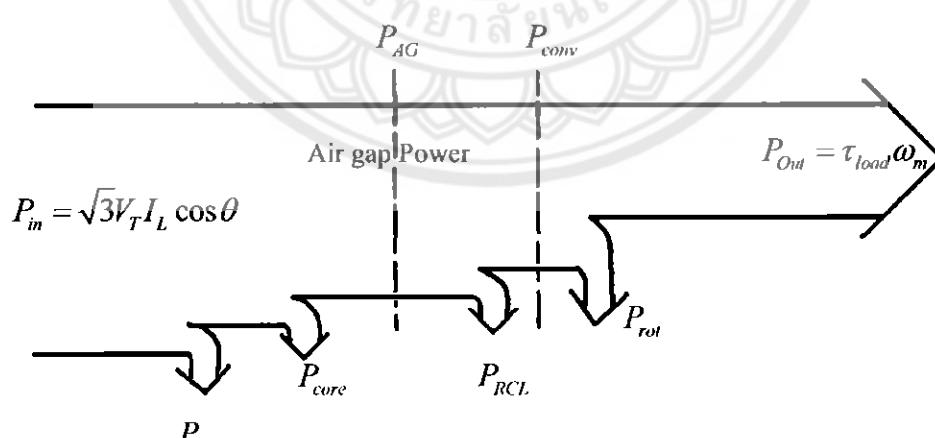2.10 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงของเครื่องกลซึ่งโกรนัสแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ขดลวดฟิล์มและที่ขดลวดอาร์เมเนียม แต่ในอโตเรอร์ไฟฟ้าเหนี่ยววนั่นไม่มีขดลวดฟิล์ม จึงไม่มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดฟิล์ม แต่มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในโรเตอร์เพิ่มขึ้นมาแทน



รูปที่ 2.15 The Power Flow Diagram of an Induction Motor [1]

จากรูปที่ 2.15 เมื่อจ่ายกำลังไฟฟ้า (Input Power ; P_m) ให้กับขดลวดที่สเตเตอร์จะทำให้เกิดการเหนี่ยววนั่วรวมทั้งเกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดง (P_{SCL}) และกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่แกนเหล็ก (P_{core}) ของสเตเตอร์ เมื่อสานามแม่เหล็กหมุนที่อยู่ในช่องอากาศ (Air-gap) ระหว่าง

สเตเตอร์กับโรเตอร์ตัดผ่านตัวนำในโรเตอร์จะเกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงของโรเตอร์ (P_{RCL}) กำลังไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กหมุนในช่องอากาศ เรียกว่า กำลังไฟฟ้าในช่องอากาศ (Air-gap Power) ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้า (Input Power) ที่จ่ายให้โรเตอร์ (P_{AG}) เมื่อหักค่ากำลังไฟฟ้า สูญเสียที่ก่อตัวมาแล้วจะได้กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในโรเตอร์ (P_{conv}) หรือกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยน พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล และเมื่อโรเตอร์หมุนจะเกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสีย เนื่องจากความผิด และ แรงต้านจากลม ซึ่งเรียกว่า กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากการหมุนหรือทางกล (P_{rot}) ภายหลังจากหัก ค่าแล้วก็จะได้กำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกมานะ (Output Power ; P_{out}) เป็นพลังงานกลอยู่ในรูปของแรงบิด ที่จ่ายออกมายังเครื่องบิดที่แกนของโรเตอร์ (τ_{load}) ซึ่งกับความเร็วเชิงมุมของโรเตอร์ (ω_m) เป็นอน เป็นสมการได้ดังนี้

$$P_{out} = \tau_{load} \times \omega_m \quad (2.47)$$

จาก The Power Flow Diagram หากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ช่องอากาศ (Air-gap; P_{AG}) หาได้จาก

$$P_{AG} = P_{in} - P_{SCL} - P_{core} \quad (2.48)$$

จาก The Power Flow Diagram หากำลังไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทางกล (P_{conv}) ได้

$$P_{conv} = P_{AG} - P_{RCL} \quad (2.49)$$

จาก The Power Flow Diagram หากำลังไฟฟ้าขาออก (P_{out}) หาได้จาก

$$P_{out} = P_{conv} - P_{rot} \quad (2.50)$$

สมการหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวน้ำก็เหมือนกับเครื่องกลไฟฟ้าทั่วไปนั้นคือ

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% \quad (2.51)$$

หาแรงบิดที่จ่ายออก (Output Torque) หรือแรงบิดที่เกนของโรเตอร์ (Shaft Torque; τ_{load}) ได้โดย

$$\tau_{load} = \frac{P_{conv} - P_{misc}}{\omega_m} = \frac{P_{out}}{\omega_m} \quad (2.52)$$

✓

2691 ๑/

2551


2.11 การ starters ทมอเตอร์

มอเตอร์ในขณะ starters ทจากจุดหยุดนิ่งจำเป็นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากในการที่จะต้องเอาชนะแรงเฉือนของจุดหยุดนิ่งได้ ดังนั้นจึงทำให้มอเตอร์มีกระแสไฟฟ้าในขณะ starters ทสูง และแรงบิดหรือแรง矩กระชากรสูงมากการ starters ทมอเตอร์เพื่อการลดกระแสไฟฟ้าตอนเริ่มต้นและเพื่อลดแรงบิดกระชากรอเป็นสามเหลี่ยมของการเสียหายของแบริ่ง หรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ต่ออยู่กับเพลาของมอเตอร์ซึ่งมีหลากหลายวิธีการ

วิธี starters ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

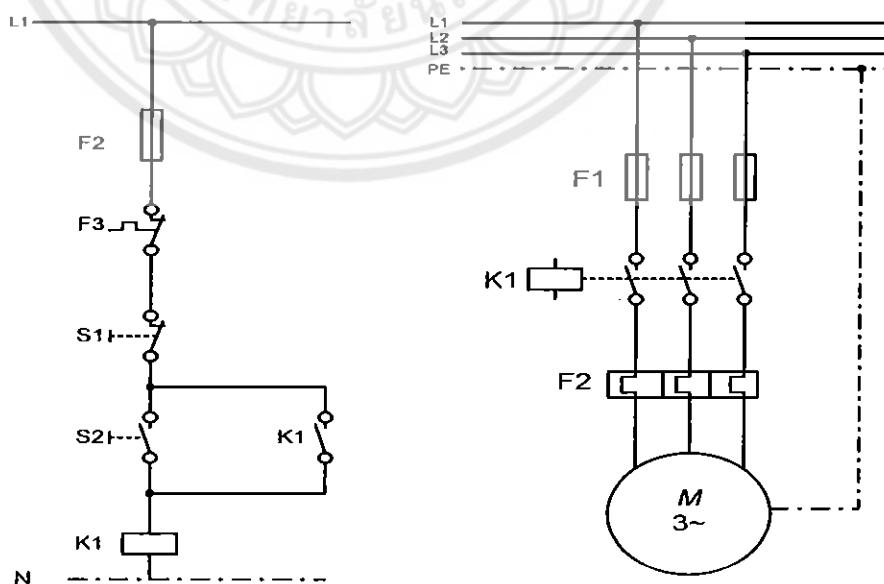2.11.1 การ starters ทมอเตอร์โดยตรง (Direct on Line Starting)

การ starters ทมอเตอร์โดยตรง (Direct on Line Starting) เป็นวิธี starters ทมอเตอร์แบบที่นิยมกันมาก ใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กซึ่งมอเตอร์จะถูกต่อผ่านอุปกรณ์ starters ทแล้วต่อเข้ากับสายไฟฟ้ากำลังโดยตรงทำให้มอเตอร์ starters ทด้วยแรงดันเท่ากับสายจ่ายแรงดันทันทีทันใด และกระแสขณะ starters ทสูงถึงประมาณ 600 % ของแรงดันไฟฟ้าเดิมพิกัด ก่อให้เกิดอันตรายต่อมอเตอร์ หรือวงจรไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ต่อร่วมสายจ่ายกำลังของมอเตอร์ได้



รูปที่ 2.16 วงจรควบคุมและวงจรกำลังของ starters ทโดยตรง [5]

ขั้นตอนการทำงาน

1. กดสวิตช์ S2 ค่อนแทกเตอร์ K1 ทำงานปล่อยสวิตช์ S2 ค่อนแทกเตอร์ K1 ยังทำงานอยู่ ตลอดเวลาเนื่องจากหน้าสัมผัสช่วงปกติเปิด K1 ในขณะที่ 2 ทำงาน หน้าสัมผัสจะปิดกระแสไฟฟ้า เข้าไปในบล็อกของแม่บทค่อนเวลา

2. เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดหน้าสัมผัสของโอเวอร์โหลดปกติปิด (F3) จะตัวจรไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าบล็อกของแม่บทค่อนแทกเตอร์ K1 จะหยุดทำงาน

3. ในการหยุดการทำงานของวงจรให้กดสวิตช์ S1

4. ถ้าไฟว์ F2 ขาดวงจรก็จะหยุดทำงาน

5. เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดให้วางการทำงานใหม่ให้กดปุ่มรีเซ็ตโอเวอร์โหลดหน้าสัมผัส กับลับสู่สภาพเดิมแล้วทำการกด S2 ใหม่เมื่อเครื่องกลับมาทำงานตามเดิม

ข้อดี : อุปกรณ์ไม่ลับซับซ้อน, ง่ายแก่การติดตั้ง, ง่ายแก่การบำรุงรักษา ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ต่ำ เพราะมีเพียงสวิตช์ตัดต่อทางไฟฟ้า (Switch Gear)


ข้อเสีย : กระแสไฟฟ้าเริ่มนิ่มนุ่งประมาณ 4 ถึง 6.5 เท่าของกระแสไฟฟ้าพิกัด, แรงดันไฟฟ้า ตกขณะสับสวิตช์เริ่มนิ่มนุ่งห้างน้ำดของแรงดันไฟฟ้าตกลงต่ำลงเป็นอยู่กับขนาดของ Short Circuit Power ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

2.11.2 การ啟始器โดยวิธีการลดแรงดัน (Reduced Voltage Starting)

เป็นการลดกระแสไฟฟ้าในขณะ启动ที่มอเตอร์ไม่ให้สูงจนเป็นอันตรายจึงต้องมีการลดแรงดันไฟฟ้าในขณะ启动ที่ซึ่งเป็นผลทำให้กระแสไฟฟ้าในขณะ启动ลดลงด้วย การ启动ที่มอเตอร์โดยวิธีการลดแรงดันไฟฟ้ามีหลายวิธี เช่น

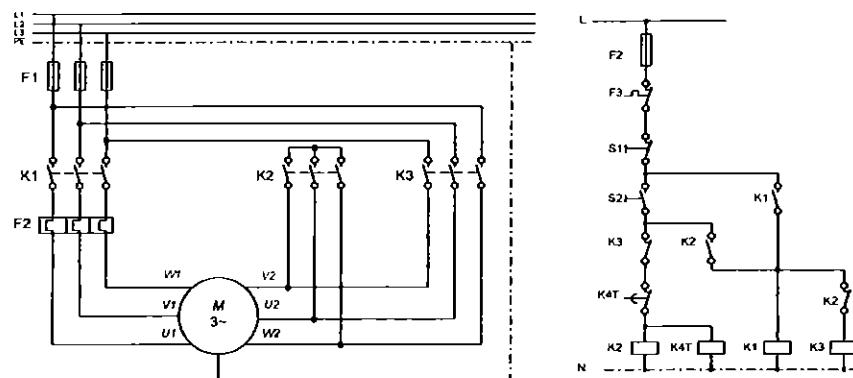2.11.3 การ启动แบบสตาร์ - เดลตา (Star-Delta Starter)

การ启动แบบสตาร์ - เดลตา เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากออกแบบง่าย และเหมาะสมสำหรับการ启动ที่มอเตอร์สามเฟสแบบเหนี่ยววนิ่มใช้สำหรับมอเตอร์ที่มีการต่อขดลวดภายในที่มีปลายสาย



รูปที่ 2.17 วงจรกำลังและวงจรควบคุมของการ启动แบบสตาร์ - เดลตา [5]

ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1. กด S2 ทำให้ค่อนแทก K2 ทำงานต่อแบบสตาร์และรีเลย์ตั้งเวลา K4T ทำงานค่อนแทกปิด ของK2 ในแควรที่ 4 ตัวจร K3 และค่อนแทกปิดในแควรที่ 2 ต่อวงจรให้เมนค่อนแทก K1
2. หลังจากที่ K1 ทำงานและปล่อย S2 ไปแล้วหน้าสัมผัสปักติปิด (N.O.) ของ K1 ในแควรที่ 3 ต่อวงจรให้ค่อนแทกเตอร์ K2 และตัวตั้งเวลา K4T จะทำงานตลอดเวลาขณะนี้มอเตอร์หมุนแบบสตาร์ (Star)
3. รีเลย์ตั้งเวลา K4T ทำงานหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ค่อนแทกเตอร์ K2 จะถูกตัดออกจากการดึงหน้าสัมผัสปักติปิด (N.C.) ของ รีเลย์ตั้งเวลา K4Tในแควรที่ 1 และหน้าสัมผัสปักติปิด (N.C.) ของ K2 ในแควรที่ 4 กลับสู่สภาพเดิมต่อวงจรให้กันค่อนแทกเตอร์ K3 ทำงาน และหน้าสัมผัสปักติปิด (N.C.) ของ K3 ในแควรที่ 1 จะตัดค่อนแทกเตอร์ K2 และรีเลย์ตั้งเวลา K4T ออกจากวงจรจะคงเหลือค่อนแทกเตอร์ K1 และ K3 ทำงานร่วมกันมอเตอร์หมุนแบบ เคลต้า (Delta)
4. เมื่อต้องการหยุดการทำงานของมอเตอร์ให้กดสวิตช์ S1 (Stop)

บทที่ 3

ออกแบบการทดลอง

3.1 การออกแบบการทดลอง

3.1.1 การออกแบบการทดลองการเดินเครื่องของพัคຄณ 1 เฟส

พัคຄณที่ใช้ในการทดลองเป็นพัคຄณด้วยฟลีนบนาค 24 นิว, 220 V, 50 Hz, 196 W โดยในการทดลองจะใช้ Variac 3 เฟส ในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าเพียง 1 เฟส จาก Variac ต่อเข้ากับพัคຄณ โดยใช้แม่คณาติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor) และสวิตซ์ปุ่มกด (Put Bottom Switch) เพื่อช่วยในการตัดต่อวงจร งานนี้เริ่มนั่นเดินเครื่อง แล้วสังเกตค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในแต่ละครั้งที่มีการปรับแรงดันไฟฟ้าโดยแบ่งการทดลองเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 ปรับแรงดันไฟฟ้าที่ Variac เพิ่มขึ้นจากแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัคຄณทำงานจนถึงแรงดันไฟฟ้า 240 V

1. ต่อวงจรเพื่อเดินเครื่องพัคຄณโดยใช้ Variac เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส โดยใช้เพียง 1 เฟส และใช้แม่คณาติกคอนแทกเตอร์ และสวิตซ์ปุ่มกด เพื่อช่วยในการตัดต่อวงจร

2. ใช้เครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer เพื่อใช้วัดค่าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงในการทดลอง

3. ใช้เครื่องวัดความเร็วลมโดยใช้หน่วยในการวัดเป็น m/min (ฟุต/นาที)

4. ทำการเดินเครื่องพัคຄณจากแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัคຄณทำงาน แล้วปรับเพิ่มแรงดันไฟฟ้าด้วย Variac ครั้งละ 10 V แล้วบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของการทดลองลงในเครื่อง Power & Harmonics Analyzer แล้วอ่านค่าความเร็วลมและความเร็วอบจากเครื่องวัดทั้ง 2 ชนิด แล้วบันทึกผลการทดลองที่ได้ แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าลดลงจนถึงแรงดันไฟฟ้า 240 V

กรณีที่ 2 ปรับแรงดันไฟฟ้าที่ Variac ลดลงจาก 240 V จนถึงแรงดันไฟฟ้าที่พัคຄณหยุดหมุน

1. ทดลองต่อจากขั้นตอนที่ 4 ของการปรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัคຄณทำงานแล้วเริ่มเดินเครื่องพัคຄณจากแรงดันไฟฟ้า 240 V

2. ปรับแรงดันไฟฟ้าที่ Variac ลงครั้งละ 10 V แล้วบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของการทดลองลงในเครื่อง Power & Harmonics Analyzer แล้วอ่านค่าความเร็วลมและความเร็วอบจากเครื่องวัดทั้ง 2 ชนิดและบันทึกผลการทดลองที่ได้ เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าลงจนถึงแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัคຄณทำงาน

3.1.2 การออกแบบการทดลองการเดินเครื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน 3 เฟส

การทดลองนี้ศึกษาการเดินเครื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนตั้งแต่สภาวะไร้โหลด (No Load) และขณะที่เพิ่มโหลดให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน โดยการใช้ดีซีมอเตอร์ต่อเป็นโหลด โดยต่อดีซีมอเตอร์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนให้มีทิศทางการหมุนตรงข้ามกัน แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย (Line to Line) ด้วย Variac จาก 380 V ลดลงเรื่อยๆ ครั้งละ 10 V ที่ สภาวะไร้โหลด และที่โหลดต่างๆ แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงในขณะที่มีการปรับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนมีพิกัด 0.37 KW, Δ/Y 380/660V, 1.05/0.61A, 1400 U/min, 50Hz, $\cos\theta=0.72$ แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าด้วย Variac 3 เฟส ลดลงจาก 380 V จนถึงแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนทำงานได้ lorsque สภาวะโหลด เริ่มจากสภาวะไร้โหลด จนถึงสภาวะโหลด 30%

ขั้นตอนทดลองการทดลอง

1. ต่อวงจรเพื่อเดินเครื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนโดยใช้ Variac เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส และใช้แมคเนติกคอนแทกเตอร์ และสวิตช์ปุ่ม เพื่อช่วยในการตัดต่อวงจร
2. ทำการติดตั้งเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer เพื่อใช้วัดค่าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงในขณะทดลอง
3. ใช้เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) วัดความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน โดยมีหน่วยในการวัดเป็น rpm. (รอบ/นาที)
4. ทำการเดินเครื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนที่แรงดันไฟฟ้า 380 V แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าด้วย Variac ลดลงครั้งละ 10 V ที่ สภาวะไร้โหลด, ที่ สภาวะโหลด 10%, 20%, 30% แล้วบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าลดลงจนถึงแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้แล้ว จึงหยุดการทดลอง

วิธีคำนวณปริมาณโหลดที่ใช้ในการทดลองโดยคิดจากค่ากำลังไฟฟ้าในการทดลอง

1. ที่ สภาวะไร้โหลด (โหลด 0%) คือการเดินเครื่องโดยที่ไม่มีการต่อโหลดเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนที่ใช้ในการทดลองแล้วทำการปรับแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าลงครั้งละ 10 V
2. ที่ สภาวะโหลด 10% มอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 0.06 KW และ กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนมีพิกัดเท่ากับ 0.37 KW

2.1 วิธีการคำนวณโหลด 10%

เริ่มจากการหาช่วงระหว่างสภาวะไร้โหลด (No Load) กับสภาวะพิกัดโหลด (Full Load) ได้ดังนี้

$$0.37 - 0.06 = 0.310 \text{ KW}$$

หาปริมาณกำลังไฟฟ้าต่อ 1% ได้ดังนี้

$$0.310 \text{ KW} \div 100 = 0.00310 \text{ KW}$$

หาปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% ได้ดังนี้

$$0.00310 \times 10 = 0.031 \text{ KW}$$

ผลรวมของกำลังไฟฟ้าที่สภาวะไวร์โอลด์ กับกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% ได้ดังนี้

$$0.060 + 0.031 = 0.091 \text{ KW}$$

ดังนั้นกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 10% มีค่า 0.091 KW

U1: 381.0 V	U2: 223.1 V	I1: 0.657 A
U2: 379.3 V	U3: 214.3 V	I2: 0.630 A
U3: 379.2 V	U4: 220.7 V	I3: 0.612 A
P1: 0.019KW	S1: 0.146KVA	Q1: -0.144KVAR
P2: 0.019KW	S2: 0.135KVA	Q2: -0.133KVAR
P3: 0.022KW	S3: 0.135KVA	Q3: -0.133KVAR
P4: 0.060KW	S4: 0.414KVA	Q4: -0.410KVAR
PFS: 0.14	PF1: 0.13	PF2: 0.14
PFH: 0.24	Φ1: -82.4°	Φ2: -82.1°
WH: 0.027KWH	SH: 0.114KVAH	QH: 0.110KVARH
H2: 50.0	MD: 0.337KVA	MD: 0.080KW
3φ4W	SEC: 0 CT:	1 UT: 1 REB35
U1: 380.6 V	U2: 223.1 V	I1: 0.672 A
U2: 380.0 V	U3: 214.7 V	I2: 0.630 A
U3: 379.6 V	U4: 220.7 V	I3: 0.613 A
P1: 0.030KW	S1: 0.149KVA	Q1: -0.145KVAR
P2: 0.027KW	S2: 0.135KVA	Q2: -0.132KVAR
P3: 0.034KW	S3: 0.135KVA	Q3: -0.130KVAR
P4: 0.091KW	S4: 0.417KVA	Q4: -0.407KVAR
PFS: 0.21	PF1: 0.20	PF2: 0.20
PFH: 0.23	Φ1: -77.3°	Φ2: -78.1°
WH: 0.029KWH	SH: 0.123KVAH	QH: 0.119KVARH
H2: 50.0	MD: 0.337KVA	MD: 0.080KW
3φ4W	SEC: 0 CT:	1 UT: 1 REB36

(ก)

(ข)

รูปที่ 3.1 ค่ากำลังไฟฟ้าที่สภาวะไวร์โอลด์ (ก) และ ที่สภาวะโอลด์ 10% (ข)

3. ที่สภาวะโอลด์ 20% เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่ใช้ที่สภาวะไวร์โอลด์ประมาณ 0.06 KW และ กำลังไฟของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขวบมีพิกัดเท่ากับ 0.37 KW

3.1 วิธีการคำนวณที่สภาวะโอลด์ 20%

เริ่มจากการหาช่วงระหว่างสภาวะไวร์โอลด์ กับสภาวะพิกัดโอลด์ ได้ดังนี้

$$0.37 - 0.06 = 0.310 \text{ KW}$$

หาปริมาณกำลังไฟฟ้าต่อ 1% ได้ดังนี้

$$0.310 \text{ KW} \div 100 = 0.00310 \text{ KW}$$

หาปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% ได้ดังนี้

$$0.00310 \times 20 = 0.062 \text{ KW}$$

รวมของกำลังไฟฟ้าที่สภาวะไร้โอลด์กับกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% ได้ดังนี้

$$0.060 + 0.062 = 0.122 \text{ KW}$$

ดังนั้นกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% มีค่า 0.122 KW

U1: 381.0 V	U1: 223.1 V	I1: 0.657 A	U1: 377.9 V	U1: 221.2 V	I1: 0.654 A
U2: 379.3 V	U2: 214.3 V	I2: 0.630 A	U2: 378.8 V	U2: 214.1 V	I2: 0.619 A
U3: 379.2 V	U3: 220.7 V	I3: 0.612 A	U3: 377.8 V	U3: 219.9 V	I3: 0.627 A
P1: 0.019KW	S1: 0.146KVA	Q1: -0.144KVAR	P1: 0.041KW	S1: 0.144KVA	Q1: -0.138KVAR
P2: 0.019KW	S2: 0.135KVA	Q2: -0.133KVAR	P2: 0.038KW	S2: 0.132KVA	Q2: -0.126KVAR
P3: 0.022KW	S3: 0.135KVA	Q3: -0.133KVAR	P3: 0.043KW	S3: 0.137KVA	Q3: -0.130KVAR
PΣ: 0.060KW	SΣ: 0.414KVA	QΣ: -0.410KVAR	PΣ: 0.122KW	SΣ: 0.412KVA	QΣ: -0.394KVAR
PFΣ: 0.14	PF1: 0.13	PF2: 0.14	PF3: 0.31	PF1: 0.28	PF2: 0.28
PFH: 0.24	Φ1: -82.4°	Φ2: -82.1°	Φ3: -73.2°	Φ1: -72.3°	Φ2: -71.6°
WH: 0.027KWH	SH: 0.114KVAH	QH: 0.110KVARH	WH: 0.009KWH	SH: 0.053KVAH	QH: 0.052KVARH
H2: 50.0 Ⓛ	MD: 0.337KVA	MD: 0.080KW -10	H2: 50.0 Ⓛ	MD: 0.053KVA	MD: 0.010KW -10
3φ4W	SEC: 0 CT:	1 VT:	3φ4W	SEC: 0 CT:	1 VT:
		1 RE: 35			1 RE: 2

(ก)

(ข)

รูปที่ 3.2 ค่ากำลังไฟฟ้าที่สภาวะไร้โอลด์ (ก) และ ที่สภาวะโอลด์ 20% (ข)

4. ที่สภาวะโอลด์ 30% เมื่อongจากกำลังไฟฟ้าที่ใช้ที่สภาวะไร้โอลด์ประมาณ 0.06 KW และ กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งยานมีพิกัดเท่ากับ 0.37 KW

4.1 วิธีการคำนวณโอลด์ 30%

เริ่มจากการหาช่วงระหว่างสภาวะไร้โอลด์ กับสภาวะพิกัดโอลด์ ได้ดังนี้

$$0.37 - 0.06 = 0.310 \text{ KW}$$

หาปริมาณกำลังไฟฟ้าต่อ 1% ได้ดังนี้

$$0.310 \text{ KW} \div 100 = 0.00310 \text{ KW}$$

หาปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30% ได้ดังนี้

$$0.00310 \times 30 = 0.093 \text{ KW}$$

ผลรวมของกำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ ไร้โอลด์ กับ กำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30% ได้ดังนี้

$$0.060 + 0.093 = 0.153 \text{ KW}$$

ดังนั้น กำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20% มีค่า 0.153 KW

U1: 381.0 V	U2: 223.1 V	I1: 0.657 A	
U2: 379.3 V	U2: 214.3 V	I2: 0.630 A	
U3: 379.2 V	U3: 220.7 V	I3: 0.612 A	
P1: 0.019KW	S1: 0.146KVA	Q1: -0.144KVAR	
P2: 0.019KW	S2: 0.135KVA	Q2: -0.133KVAR	
P3: 0.022KW	S3: 0.135KVA	Q3: -0.133KVAR	
PΣ: 0.060KW	SΣ: 0.414KVA	QΣ: -0.410KVAR	
PFF: 0.14	PF1: 0.13	PF2: 0.14	PF3: 0.16
PFH: 0.24	Φ1: -82.4°	Φ2: -82.1°	Φ3: -80.6°
WH: 0.027KWH	SH: 0.114KVAH	QH: 0.110KVARTH	
HZ: 50.0	MD: 0.337KVA	MD: 0.080KW	
3Φ4W	SEC: 0 CT: 1 VT: 1 REC	35	

U1: 377.9 V	U2: 222.3 V	I1: 0.679 A	
U2: 379.8 V	U2: 213.6 V	I2: 0.647 A	
U3: 378.9 V	U3: 220.5 V	I3: 0.648 A	
P1: 0.050KW	S1: 0.150KVA	Q1: -0.141KVAR	
P2: 0.049KW	S2: 0.138KVA	Q2: -0.129KVAR	
P3: 0.054KW	S3: 0.142KVA	Q3: -0.131KVAR	
PΣ: 0.153KW	SΣ: 0.429KVA	QΣ: -0.401KVAR	
PFF: 0.35	PF1: 0.33	PF2: 0.35	PF3: 0.38
PFH: 0.18	Φ1: -67.8°	Φ2: -65.2°	Φ3: -68.4°
WH: 0.002KWH	SH: 0.011KVAH	QH: 0.011KVARTH	
HZ: 50.0	MD: VA	MD: N	
3Φ4W	SEC: 0 CT: 1 VT: 1 REC	2	

(ก)

(ข)

รูปที่ 3.3 ค่ากำลังไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ (ก) และ ที่สภาวะโอลด์ 30% (ข)

3.2 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ

3.2.1 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบการเดินเครื่องของพัดลม 1 เฟส แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 ทดสอบเดินเครื่องพัดลมที่แรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัดลมทำงานจนถึงแรงดันไฟฟ้า 240 V

- ต้องจะเพื่อเดินเครื่องพัดลมโดยใช้ Variac เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส โดยใช้เพียง 1 เฟส และใช้แม่คณาติกตอนแทกเตอร์ และสวิตซ์ปุ่มกด เพื่อช่วยในการตัดต่อวงจร

- ติดตั้งเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer เพื่อใช้วัดค่าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงในการทดสอบ

3. เดินเครื่องพัดลมแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัดเริ่มทำงาน แล้วทำการบันทึกผลการทดสอบลงในเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer

4. ใช้เครื่องวัดความเร็วลมและความเร็วรอบโดยวัดค่าความเร็วลมใช้หน่วยในการวัดเป็นฟุต/นาที

5. บันทึกผลการทดสอบลงในเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer ในทุกๆ การปรับแรงดันไฟฟ้าลงครั้งละ 10 V แล้ววัดความเร็วลมและความเร็วรอบควบคู่กันไปด้วยแล้วบันทึกผลการทดสอบในทุกๆ การปรับลดแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าลง 10 V ด้วยเช่นกัน

6. เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าลงจนถึง 240 V แล้วคงปุ่มหยุดการทำงาน

กรณีที่ 2 ทดสอบเดินเครื่องพัดลมที่ 240 V แล้วทำการปรับลดแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัดลมเริ่มทำงาน

1. หลังจากทดสอบเดินเครื่องพัดลมที่แรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดที่พัดเริ่มทำงานจนถึงแรงดันไฟฟ้า 240 V แล้วเริ่มทดสอบปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 240 V แล้วบันทึกผลการทดสอบลงในเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer

2. ทดสอบเหมือนกรณีที่ 1 ในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 6

ทดสอบซ้ำอีก 2 ครั้งในการทดสอบเดินเครื่องพัดลมทั้ง 2 กรณี

3.2.2 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบการเดินเครื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน 3 เฟส

การทดสอบเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน 3 เฟสบนplatfor

1. ศึกษาข้อมูลการต่อวงจร การเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน ดิจิมอเตอร์ แม่คานติกอนแทกเตอร์ และ สวิตซ์ปุ่มกด และการใช้เครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer แล้วรวมข้อมูลที่ได้มาใช้ในการทดสอบ

2. ต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนโดยต่อไฟจากแหล่งจ่ายไฟเข้ามายัง Variac แล้วต่อเข้ากับแม่คานติกอนแทกเตอร์ และสวิตซ์ปุ่มกด และต่อ มอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนแบบเคลต้า (Δ) เพราะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนสามารถขับ荷ลตได้มากขึ้นแล้วนำเครื่องวัด มาต่อเพื่อทำการวัดพารามิเตอร์ต่างๆที่เปลี่ยนไปในการปรับลดแรงดันไฟฟ้า

3. เริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนที่แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเท่ากับ 380 V แล้วปรับลดแรงดันไฟฟ้าด้วย Variac ลงครั้งละ 10 V แล้วบันทึกค่าลงในเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer ในทุกๆ การปรับแรงดันไฟฟ้าลงครั้งละ 10 V จนมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนไม่สามารถดูดโหลดได้

4. ใช้เครื่องวัดความเร็วอบวัดความเร็วอบทุกๆ การปรับแรงดันไฟฟ้าลงครั้งละ 10 แล้วบันทึกผลการทดสอบ

5. ทดสอบซ้ำอีก 2 ครั้ง

การทดลองเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟสที่สภาวะโหลด 10%

1. ศึกษาข้อมูล การต่อวงจร การเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ดีซีมอเตอร์ แมกเนติกคอนแทกเตอร์ และ สวิตซ์บลูนกต และการใช้เครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer แล้วรวมข้อมูลที่ได้มามาใช้ในการทดลอง

2. ต่อวงจร)mอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยต่อไฟจากแหล่งจ่ายไฟเข้ามาชั้ง Variac แล้วต่อเข้ากับแมกเนติกคอนแทกเตอร์ และสวิตซ์บลูนกต และต่อ)mอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำแบบเดลต้าเพระทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำสามารถขับโหลดได้มากขึ้น แล้วนำเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer มาต่อเพื่อทำการวัดพารามิเตอร์ต่างๆที่เปลี่ยนไปในการปรับลดแรงดันไฟฟ้า

3. ต่อดีซีมอเตอร์กับ)mอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำโดยการต่อให้มีการถูกโหลดโดยตรง

4. เริ่มเดินเครื่อง)mอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำที่แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเท่ากับ 380 V แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายดีซีปรับค่าได้ ให้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่คำนวณไว้ที่สภาวะโหลด 10% คือประมาณ 0.091 KW เมื่อปรับ)mอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับค่าที่คำนวณไว้แล้ว ก็ทำการบันทึกผลการทดลองลงในเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer

5. ปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่ Variac ลงครั้งละ 10 V แล้วบันทึกค่าลงในเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer ในทุกๆการปรับแรงดันไฟฟ้าลงครั้งละ 10 V

6. ใช้เครื่องวัดความเร็วบน วัดความเร็วของทุกๆการปรับแรงดันไฟฟ้าลงครั้งละ 10 V แล้วบันทึกผลการทดลอง

7. เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าที่ Variac ลง)mอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำไม่สามารถถูกโหลดได้


8. ทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง

การทดลองเดินเครื่อง)mอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟสที่สภาวะโหลด 20% และ 30%


1. ทดลองเหมือนการทดลองสภาวะโหลด 10% ทุกขั้นตอนต่างกันแค่เพียงในขั้นตอนที่ 4 คือปรับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายดีซีปรับค่าได้ ให้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่คำนวณไว้ที่สภาวะโหลด 20% คือประมาณ 0.122 KW และ 30% คือ 0.153 KW

2. ทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง

3.3 รูปอุปกรณ์ในการทดลอง

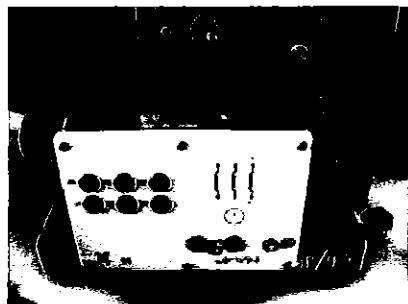


รูปที่ 3.4 นอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขั้วนำ

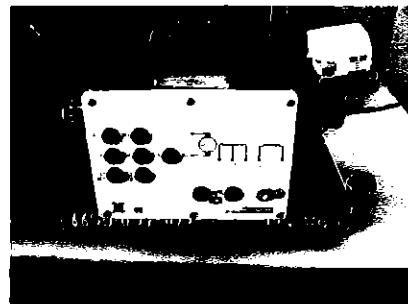


รูปที่ 3.5 ดิซีมอยเตอร์



รูปที่ 3.6 พัคเลน

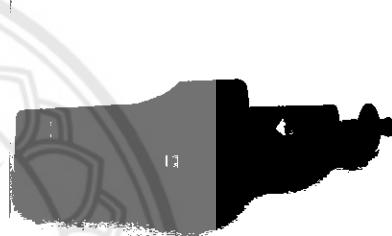

รูปที่ 3.7 เครื่องวัดความเร็วอน

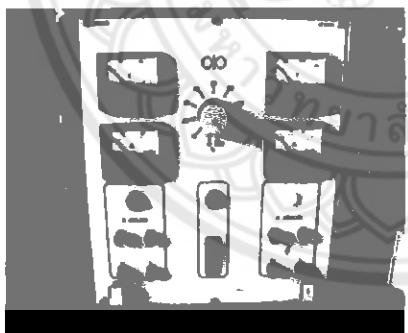

รูปที่ 3.8 AC Supply 24 V



รูปที่ 3.9 Power Supply



รูปที่ 3.10 Variac 3 Phase



รูปที่ 3.11 Power & Harmonics Analyzer




รูปที่ 3.12 แม่ค่าติดค่อนแทกเตอร์



รูปที่ 3.13 สวิตช์ปุ่มกดสีเขียวปักดิปด



รูปที่ 3.14 สวิตช์ปุ่มกดสีแดงปักดิปด

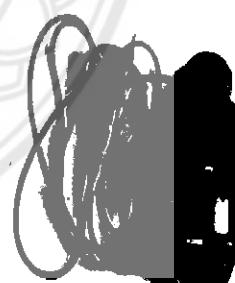

รูปที่ 3.15 แกลนป์มิเตอร์

3.4 วิธีการใช้งานเครื่องวัด Power & Harmonics Analyzer

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่อง Power & Harmonics Analyzer



รูปที่ 3.16 การต่อสายวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและแหล่งจ่ายภายนอก



รูปที่ 3.17 เครื่อง Power & Harmonics Analyzer

จากูปที่ 3.16 อธิบายรายละเอียดตัวเครื่อง Power & Harmonics Analyzer ได้ดังนี้


1. ช่องต่อสายแคนนอนสำหรับกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส จากูปที่ 3.16
2. ช่องต่อสายวัดแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส
3. ช่องต่อสายวัดนิวทรอล
4. ช่องต่อสายแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกให้กับเครื่องวัด

วิธีการใช้งานของตัวเครื่องจากูปที่ 3.17

1. กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องวัด
2. กดปุ่ม  เลือกค่าด้านไฟฟ้าเมื่อต้องการปรับการวัดในรูปแบบไฟฟ้าทั้งๆ ที่อยู่ในการทดลอง
เดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งบาน้ำใช้ 3 เฟส 4 สายและเดินเครื่องพัดลมใช้ 1 เฟส 2 สาย
3. กดปุ่ม  เพื่อให้อัญชลีในรูปแบบการวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
4. กดปุ่ม  เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าลงจนได้ค่าที่ต้องบันทึกแล้ว เพื่อค้างหน้าจอไว้ขณะ
วัดค่า
5. กดปุ่ม  เพื่อบันทึกค่าที่วัดได้ไว้ในหน่วยความจำของเครื่องวัด


วิธีการโหลดค่าจากเครื่อง Power & Harmonics Analyzer

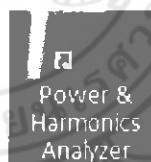1. เปิดโปรแกรม Power & Harmonics Analyzer




รูปที่ 3.18 การเปิดโปรแกรมเพื่อโหลดค่าจากเครื่อง Power & Harmonics Analyzer

2. เลือก Serial Port

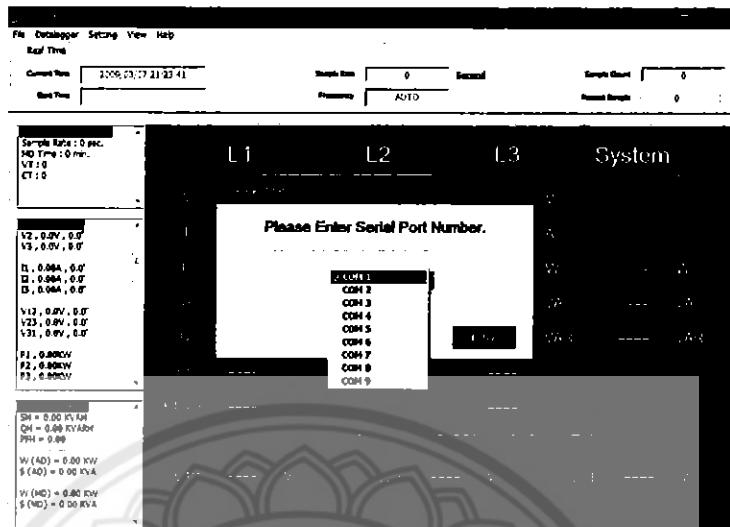


รูปที่ 3.19 การเลือก Serial Port

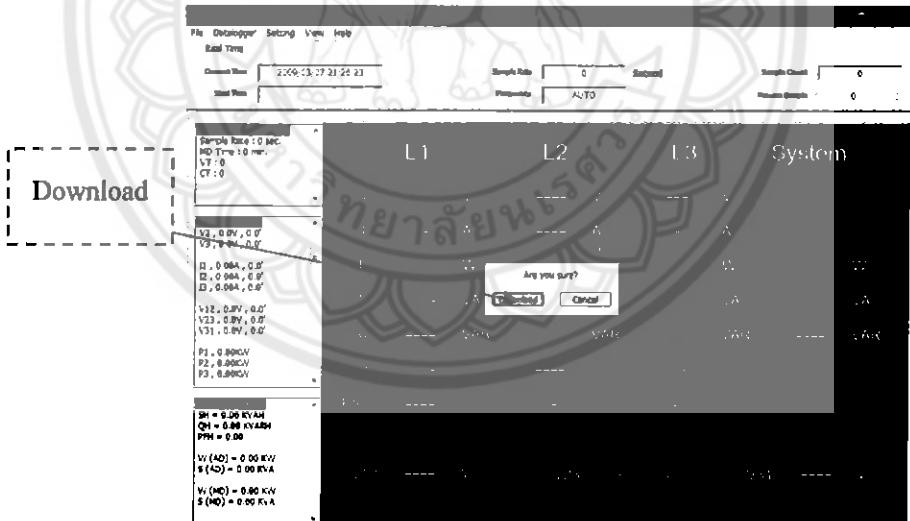3. ใช้นั้นกด Ctrl + D เพื่อโหลดค่า แล้วกด Download



รูปที่ 3.20 การโหลดค่าจากโปรแกรม Power & Harmonics Analyzer

4. งานนี้กด Download Data

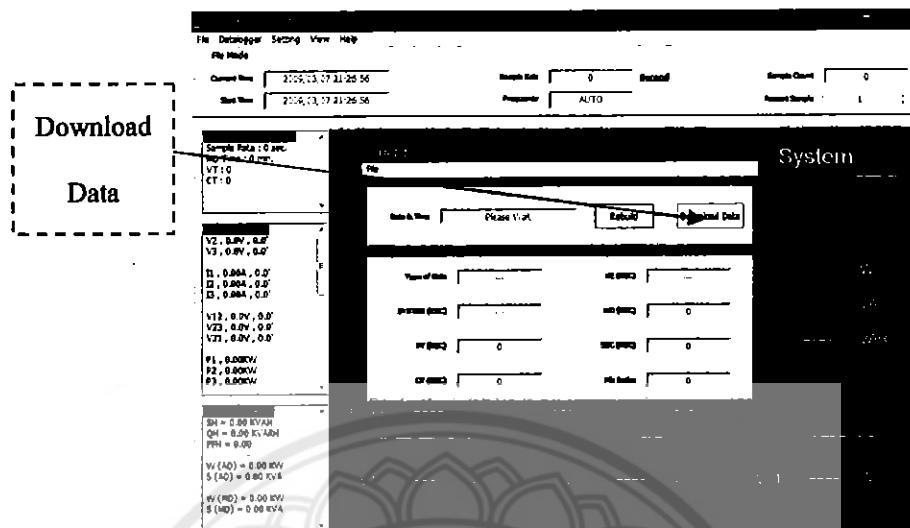

รูปที่ 3.21 การโหลดค่าจากโปรแกรม Power & Harmonics Analyzer

5. ค่าที่ได้จากการโหลด

L1	System
V 239.6 V	
I 0.864 A	
P 0.163 KW	0.163 KW
S 0.207 KVA	0.207 KVA
Q -0.127 KVAR	-0.127 KVAR
PF 0.78	
Phase -21.9°	

รูปที่ 3.22 ค่าที่โหลดได้จากเครื่อง Power & Harmonics Analyzer

บทที่ 4

ผลการทดสอบ

ผลที่ได้จากการทำโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

4.1 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำเพื่อห่วงจรสมมูล

4.1.1 วัดค่าความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง $R_{(stator)}$

4.1.2 การทดสอบมอเตอร์แบบ No Load Test

4.1.3 การทดสอบมอเตอร์แบบ Lock Rotor Test

4.2 ผลที่ได้จากการทดสอบปรับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำที่สภาวะโหลดต่างๆ

4.3.1 ผลจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงที่สภาวะโหลด 0%

4.3.2 ผลจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงที่สภาวะโหลด 10%


4.3.3 ผลจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงที่สภาวะโหลด 20%

4.3.4 ผลจากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงที่สภาวะโหลด 30%

4.1 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำเพื่อห่วงจรสมมูล

ในการหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ส่วนต่างๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำแบบกรงกระอก (Squirrel Cage) นั้นต้องทราบค่าของพารามิเตอร์ภายในของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำเพื่อนำมาหาค่า กำลังไฟฟ้าสูญเสีย กำลังไฟฟ้าข้ออัก (P_{ow}) และค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ (η)

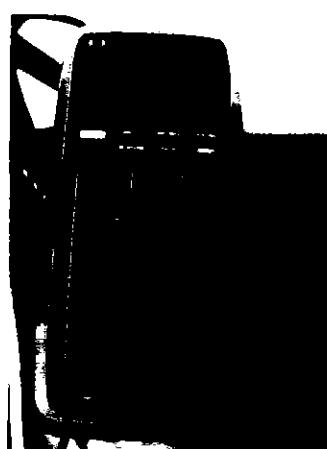4.1.1 ทดสอบหาค่าความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Test) ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำโดย ต่อ มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำแบบ Y เพื่อหาค่า $R_{(stator)}$



รูปที่ 4.1 ค่า $R_{(stator)}$ ที่วัดได้

4.1.2 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนนำ�性ะไม่มีโหลด (No Load Test)

U1: 380.1 V	U1: 220.2 V	I1: 0.228 A
U2: 380.6 V	U2: 218.5 V	I2: 0.209 A
U3: 383.0 V	U3: 221.7 V	I3: 0.202 A
P1: 0.005kW	S1: 0.050kVA	Q1: -0.049kVAR
P2: 0.007kW	S2: 0.045kVA	Q2: -0.044kVAR
P3: 0.008kW	S3: 0.044kVA	Q3: -0.043kVAR
PΣ: 0.020kW	SΣ: 0.137kVA	QΣ: -0.136kVAR
PFS: 0.14	PF1: 0.10	PF2: 0.15
PFH: 0.11	Φ1: - 89.0°	Φ2: - 80.0°
Φ3: - 82.2°		
WH: 0.000kWh	SH: 0.008kVAh	QH: 0.007kVARh
HZ: 50.0	MD: VA	MD: N -60
3Φ4W	SEC: 0	CT: 1
	UT: 1 VT: 1	REC: 6

รูปที่ 4.2 ค่าที่วัดได้จากการทดสอบขณะไม่มีโหลด

ตารางที่ 4.1 ผลของการทดสอบขณะไม่มีโหลด

No Load Test					
V	I1(A)	I2(A)	I3(A)	Psys(W)	Iavg
380	0.228	0.209	0.202	20	0.213

4.1.3 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนนำ�性ะขีดโรเตอร์ (Lock Rotor Test)

U1: 184.3 V	U1: 105.9 V	I1: 0.613 A
U2: 185.4 V	U2: 106.6 V	I2: 0.621 A
U3: 184.9 V	U3: 107.8 V	I3: 0.600 A
P1: 0.040kW	S1: 0.064kVA	Q1: -0.049kVAR
P2: 0.043kW	S2: 0.066kVA	Q2: -0.050kVAR
P3: 0.041kW	S3: 0.064kVA	Q3: -0.049kVAR
PΣ: 0.124kW	SΣ: 0.193kVA	QΣ: -0.148kVAR
PFS: 0.64	PF1: 0.62	PF2: 0.65
PFH: 0.64	Φ1: - 52.3°	Φ2: - 51.3°
Φ3: - 52.5°		
WH: 0.000kWh	SH: 0.001kVAh	QH: 0.000kVARh
HZ: 50.0	MD: VA	MD: N -60
3Φ4W	SEC: 0	CT: 1
	UT: 1	VT: 1
	REC: 7	

รูปที่ 4.3 ค่าที่วัดได้จากการทดสอบขณะขีดโรเตอร์

ตารางที่ 4.2 ผลของการทดสอบขณะขีดโรเตอร์

Lock Rotor Test					
Vavg	I1(A)	I2(A)	I3(A)	Psys(W)	Iavg
184.867	0.613	0.621	0.6	124	0.611

4.1.4 นำค่าที่ได้จากการทดสอบมาคำนวณห่วงจรสมมูลของเตอร์ไฟฟ้าเห็นี่ยวนำจากการทดสอบเพื่อหาค่าความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง ของเตอร์ไฟฟ้าเห็นี่ยวนำที่ต่อแบบ Y
รัศมีค่า R_Y ได้ $R_Y = 108.2 \Omega$
เนื่องจากนิยามของเตอร์ไฟฟ้าเห็นี่ยวนำที่ต่อแบบ Y การหาค่า $R_{(stator)}$ ต่อเฟสจึงต้องนำค่าที่ได้จากการวัดได้มาหารด้วยสอง

$$R_{(stator)} \text{ ต่อเฟส} = \frac{\text{ค่าที่วัดได้}}{2}$$

$$R_{(stator)} \text{ ต่อเฟส} = \frac{108.2}{2}$$

$$R_{(stator)} \text{ ต่อเฟส} = 54.1 \Omega / \text{Phase}$$

จากการทดสอบจะไม่มีโหลด

$$V_{\phi, nl} = \frac{V_T}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$V_{\phi, nl} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$$

$$|Z_{nl}| = \frac{V_{\phi, nl}}{I_{nl}} \Omega$$

$$|Z_{nl}| = \frac{220}{0.213} = 1032.863 \Omega = X_1 + X_m$$

$$P_{SCL} = 3I_1^2 R_1$$

$$P_{SCL} = 3 \times (0.213)^2 \times 54.1 = 7.363 \text{ W}$$

$$P_{\text{tot}} = P_{core} + P_F \& w + P_{misc}$$

$$P_{\text{tot}} = P_{m, nl} - P_{SCL, nl}$$

$$P_{\text{tot}} = 20 - 7.363 = 12.636 \text{ W}$$

จากการทดสอบขณะบีดโกรเตอร์

$$|Z_{LR}| = \frac{V_\phi}{I_A} = \frac{V_T}{\sqrt{3} \times I_A} \Omega$$

$$|Z_{LR}| = \frac{184.867}{\sqrt{3} \times 0.611} = 174.685 \Omega$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{P_m}{\sqrt{3} \times V_T \times I_L}$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{124}{\sqrt{3} \times 184.867 \times 0.611} = \cos^{-1} 0.634$$

$$\theta = 50.654^\circ$$

$$R_{LR} = |Z_{LR}| \cos \theta$$

$$R_{LR} = 184.685 \cos 50.654^\circ$$

$$R_{LR} = 117.091 \Omega = R_1 + R_2$$

$$R_1 = 54.1 \Omega$$

$$R_2 = 117.091 - R_1$$

$$R_2 = 117.091 - 54.1 = 62.991 \Omega$$

$$X_{LR} = |Z_{LR}| \sin \theta$$

$$X_{LR} = 174.685 \sin 50.654^\circ = 135.089 \Omega$$

มอเตอร์ Class C

$$X_1 = 0.3X_{IR}$$

$$X_2 = 0.7X_{IR}$$

$$X_1 = 0.3 \times 135.089 \Omega$$

$$X_2 = 0.7 \times 135.089 \Omega$$

$$X_1 = 40.5267 \Omega$$

$$X_2 = 94.5623 \Omega$$


จะได้

$$X_m = |Z_m| - X_1$$

$$X_m = 1032.863 - 40.5267$$


$$X_m = 992.3363 \Omega$$

จะได้วงจรสมมูลคั่งรูป

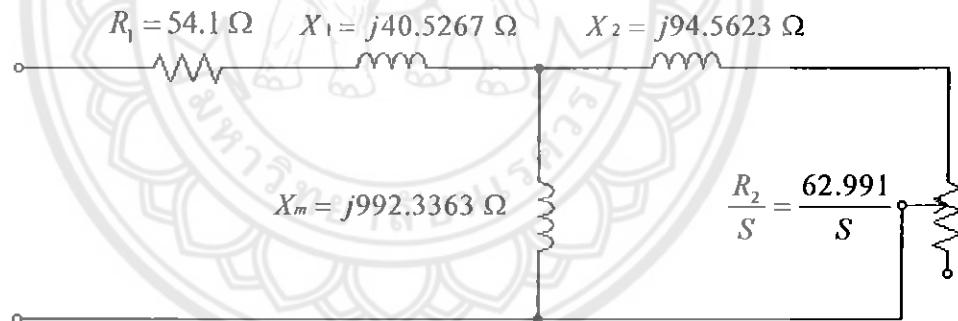


รูปที่ 4.4 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน

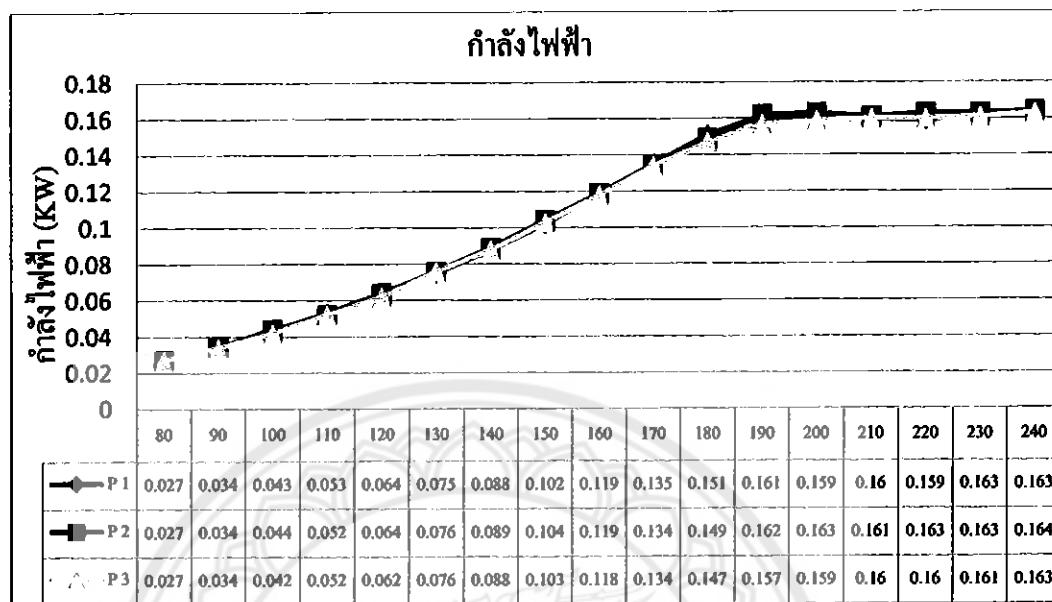
4.2 ผลที่ได้จากการทดลองปรับแรงดันไฟฟ้าของพัดลม



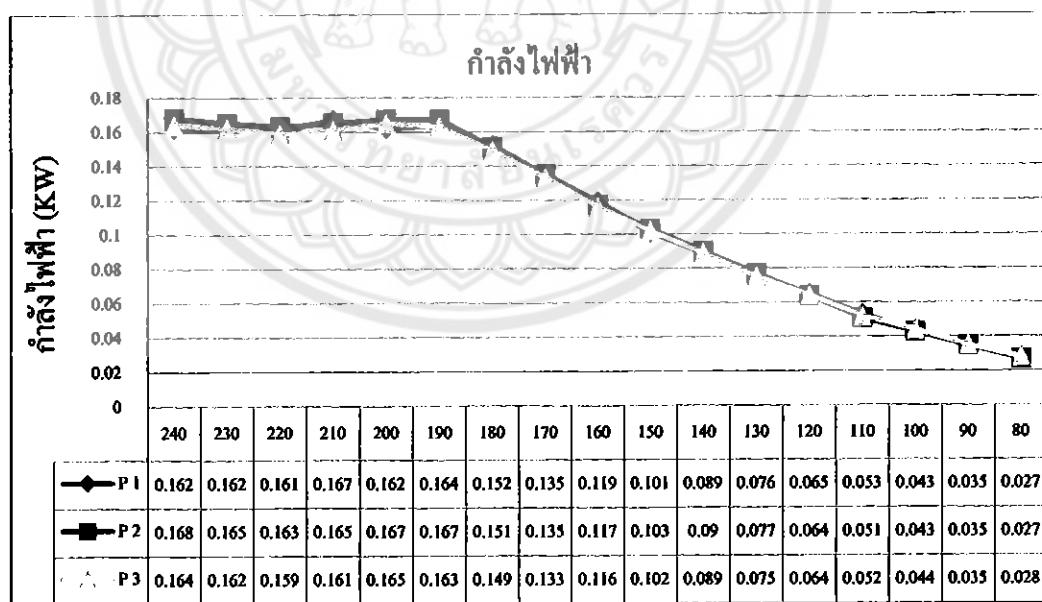
รูปที่ 4.5 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าที่ได้จากการปรับแรงดันไฟฟ้าบีบรวมทั้ง 3 ครั้ง



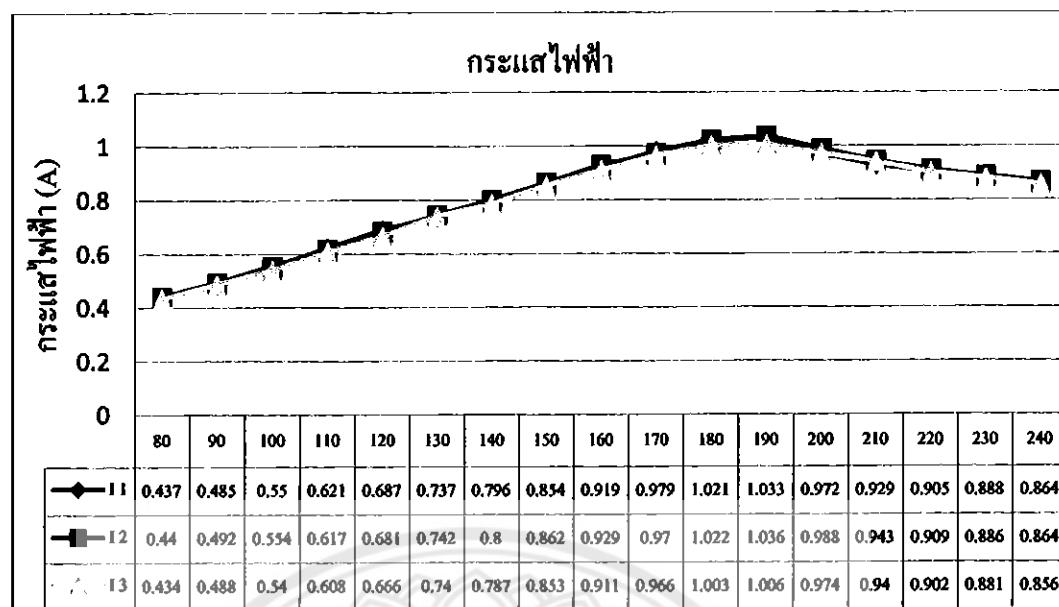รูปที่ 4.6 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าที่ได้จากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง



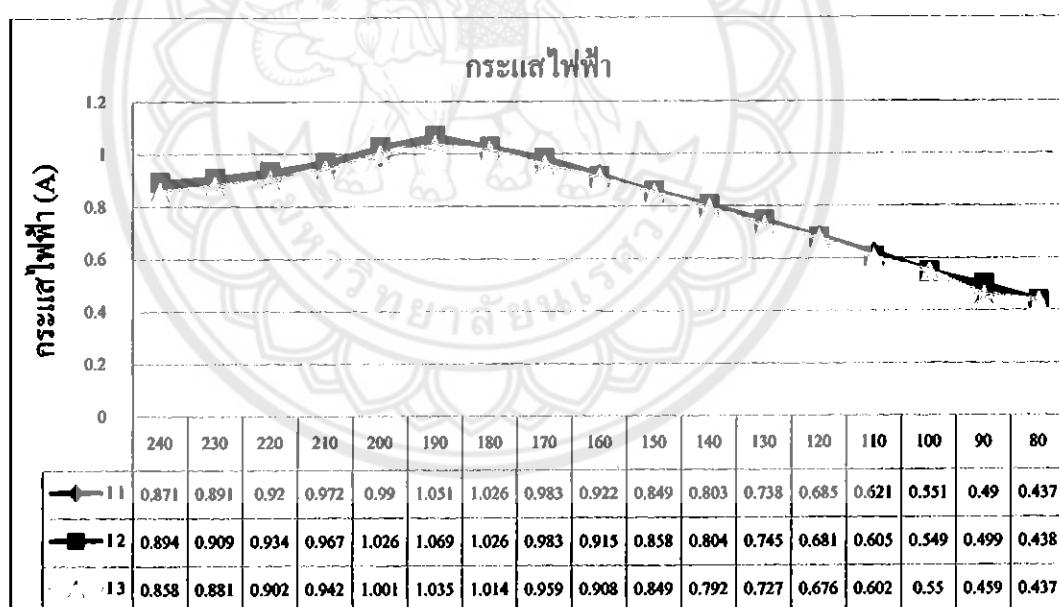
รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการปรับแรงดันไฟฟ้าขึ้นรวมทั้ง 3 ครั้ง



รูปที่ 4.8 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง



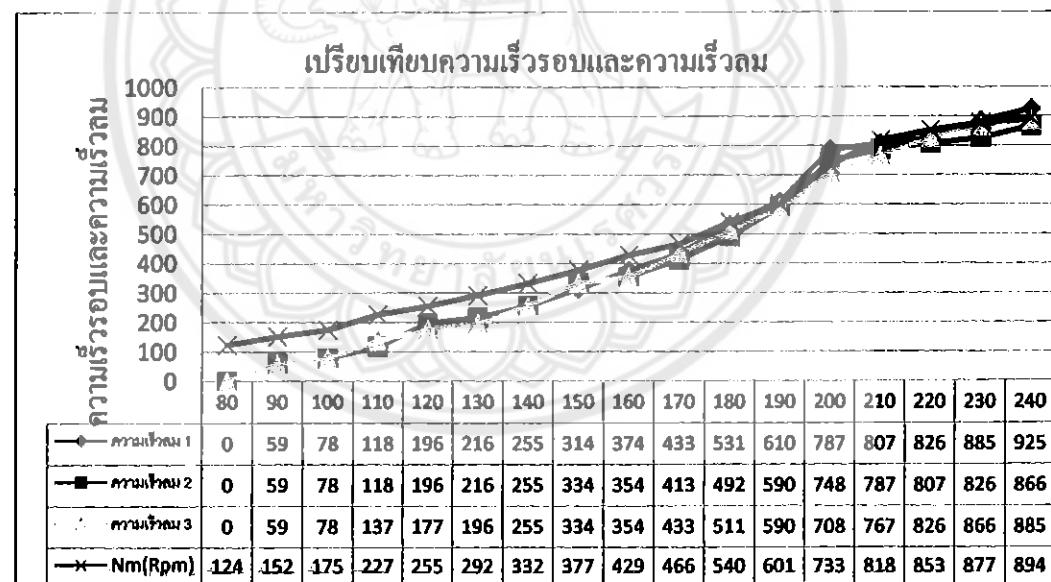รูปที่ 4.9 เปรียบเทียบความเร็วอ่อนและความเร็วลงจากการปรับแรงดันไฟฟ้าขึ้นรวมทั้ง 3 ครั้ง



รูปที่ 4.10 เปรียบเทียบความเร็วอ่อนและความเร็วลงจากการปรับแรงดันไฟฟ้าลงรวมทั้ง 3 ครั้ง

จากการทดลองทดสอบอัตรารัดลมแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 ปรับแรงดันไฟฟ้าจาก 80 โวลต์ ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่พัดลมเริ่มทำงานแล้วปรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนถึง 240 โวลต์

สังเกตจากรูปที่ 4.5 จะพบว่ากำลังไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ระดับแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นคือ 80 โวลต์ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับแรงดันไฟฟ้า 190 โวลต์ กำลังไฟฟ้าก็จะเริ่มคงที่และในขณะเดียวกันกระแสไฟฟ้าที่แสดงในรูปที่ 4.7 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการปรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและมากที่สุดที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 190 โวลต์ แล้วเริ่มลดลงจนถึงระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดคือ 240 โวลต์ แต่มีการปรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกกระแสไฟฟ้าจะเริ่มลดลง แต่ความเร็วลมและความเร็วรอบของพัดลมในรูปที่ 4.9 จะเพิ่มขึ้นในทุกระดับของแรงดันไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น อธิบายได้จากสมการ

$$P = VI \cos\theta$$

จากการเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นก่อนถึงระดับแรงดันไฟฟ้า 190 โวลต์ กำลังไฟฟ้าที่ได้ยังไม่ถึงพิกัดกำลังไฟฟ้าของพัดลม กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงกำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ระดับพิกัดของพัดลมคือที่ 190 โวลต์ กำลังไฟฟ้าจะเริ่มคงที่ ดังนั้นมีการปรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกในขณะที่พัดลมต้องการกำลังไฟฟ้าคงที่ กระแสไฟฟ้าที่พัดลมต้องการใช้คงคลัง ในส่วนของค่า $\cos\theta$ หรือค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ จากการทดลองพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันมากจึงไม่มีผลกับค่าของกำลังไฟฟ้านอกนั้น

จากการทดลองใน กรณีที่ 1 พบว่าถ้าต้องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เมื่อไม่มีความต้องการใช้ความเร็วลมที่มากกว่า 510 m/min ก็ไม่จำเป็นต้องเดินเครื่องพัดลมที่ 190 – 240 โวลต์ ที่ได้เพื่อให้ได้ความเร็วลมตามความต้องการ ดังนั้น เมื่อกำหนดให้มีการเดินเครื่องพัดลมทุกวัน ละ 8 ชั่วโมง จึงได้แสดงค่าที่ลดการใช้พลังงานต่อเดือนไว้ในตารางที่ 4.3 ดังนี้

ตารางที่ 4.3 กำลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในช่วง 90 – 180 โวลต์ เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าขึ้น

แรงดัน (V)	ความเร็วลมเฉลี่ย (m/min)	พัลส์งานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อ ชั่วโมง (kW-hr)	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อวัน (kW-hr)	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อ เดือน (kW-hr)
90	59	0.12933	1.03464	31.0392
100	78	0.12033	0.96264	28.8792
110	124.33	0.111	0.888	26.64
120	189.66	0.1	0.8	24
130	209.33	0.08766	0.70128	21.0384
140	255	0.075	0.6	18
150	327.33	0.06033	0.4826	14.476
160	360.66	0.04466	0.35728	10.7184
170	426.33	0.029	0.232	6.96
180	511.33	0.01433	0.11464	3.4392

กรณีที่ 2 ปรับแรงดันไฟฟ้าลงจาก 240 โวลต์ ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงสุดที่มอเตอร์เริ่มทำงานแล้ว ปรับแรงดันไฟฟ้าลดลงจนถึง 80 โวลต์

สังเกตจากรูปที่ 4.6 จะพบว่ากำลังไฟฟ้าในช่วงที่ปรับแรงดันไฟฟ้าลงในช่วง 240 – 190 โวลต์ กำลังไฟฟ้ามีค่าก้อนข้างคงที่ แตกต่างจากค่าของกระแสไฟฟ้าในรูปที่ 4.8 ที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้น และสูงที่สุดที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 190 โวลต์ และหลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 190 โวลต์ ค่าของกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ ในลักษณะเดียวกันตามแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลดลง จนถึงระดับ 80 โวลต์ แต่ความเร็วลมและความเร็วรอบของพัดลมในรูปที่ 4.10 จะลดลงในทุกระดับของแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลดลง อธิบายได้จากสมการ

$$P = VI \cos \theta$$

จากสมการนี้องจากในช่วงแรงดันไฟฟ้า 240 - 190 โวลต์ เป็นช่วงที่กำลังไฟฟ้าพิเศษของพัดลม กำลังไฟฟ้าจึงนิ่งค่อนข้างค่าคงที่แต่กระแสไฟฟ้าในรูปที่ 4.8 เพิ่มขึ้น เพราะพัดลมต้องการใช้กำลังไฟฟ้าคงที่แต่เมื่อมีการปรับแรงดันไฟฟ้าลงความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของพัดลมจึงมากขึ้น จนถึงระดับกระแสไฟฟ้าพิเศษของพัดลมและเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำมากคือที่ระดับ 190 โวลต์ จะไม่สามารถสร้างกำลังไฟฟ้าที่พิเศษของพัดลมได้ ดังนั้นกำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่พัดลมใช้จะลดลงเรื่อยๆ ในลักษณะเดียวกันจนถึงที่ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำที่สุดที่พัดลมทำงานคือ 80 โวลต์ ในส่วนของค่าเพาเวอร์เฟกเตอร์ จากการทดลองพบว่ามีค่าไกล์เคิงกันมากจึงไม่เป็นผลกับค่าของกำลังไฟฟ้ามากนัก

จากการทดลองใน กรณีที่ 2 พบว่าถ้าต้องการลดการใช้พลังงานฟื้นฟู เมื่อไม่มีความต้องการใช้ความเร็วลมที่มากกว่า 550 m/min ก็สามารถลดแรงดันไฟฟ้าลงมาต่ำกว่า 190 โวลต์ได้เพื่อให้ได้ความเร็วลมตามความต้องการได้ ดังนั้น เมื่อกำหนดให้มีการเดินเครื่องพัดลมทุกวัน วันละ 8 ชั่วโมง จึงแสดงค่าที่ลดการใช้พลังงานต่อเดือนไว้ในตารางที่ 4.4 ดังนี้

ตารางที่ 4.4 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในช่วง 90 – 180 โวลต์ เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าลง


แรงดัน (V)	ความเร็วลมเฉลี่ย (m/min)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ต่อชั่วโมง (kW-hr)	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อวัน (kW-hr)	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในต่อ เดือน (kW-hr)
180	550.66	0.014	0.112	3.66
170	445.66	0.03033	0.24264	7.2792
160	426.33	0.04733	0.37864	11.3592
150	354	0.06266	0.50128	15.0384
140	314	0.07533	0.60264	18.0792
130	275	0.08866	0.6928	20.784
120	229.33	0.10033	0.80264	24.0792
110	183.33	0.11266	0.90128	27.0384
100	111.33	0.12133	0.97064	29.1192
90	59	0.12966	1.03728	31.1184

จากการทดลองทั้ง 2 กรณีนั้น พบว่าในกรณีที่ 1 ความเร็วลมเฉลี่ยจะน้อยกว่ากรณีที่ 2 ประมาณ 20 - 30 ft/min อาจเป็นเพราะเริ่มเดินจากแรงดันไฟฟ้าที่น้อยทำให้กำลังไฟฟ้าเริ่มขับไฟฟ้าที่ใช้บันมองเตอร์ไฟฟ้าหนาเกินอขต่างจาก กรณีที่ 2 ที่มีแรงดันจากการเดินเครื่องพัดลมในระดับไฟฟ้าที่สูงกว่าทำให้ได้ความเร็วลมที่สูงกว่า กรณีที่ 1 เดือนน้อย แต่ในช่วงแรงดันตั้งแต่ 190 – 240 โวลต์ นั้น เป็นช่วงที่ใช้กำลังไฟฟ้าที่พิกัดของพัดลมแล้วความเร็วลมจึงไม่แตกต่างกันมากเหมือนช่วงแรกมากนัก

4.3 ผลที่ได้จากการทดสอบลดแรงดันไฟฟ้าของมองเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโหลด

ต่างๆ

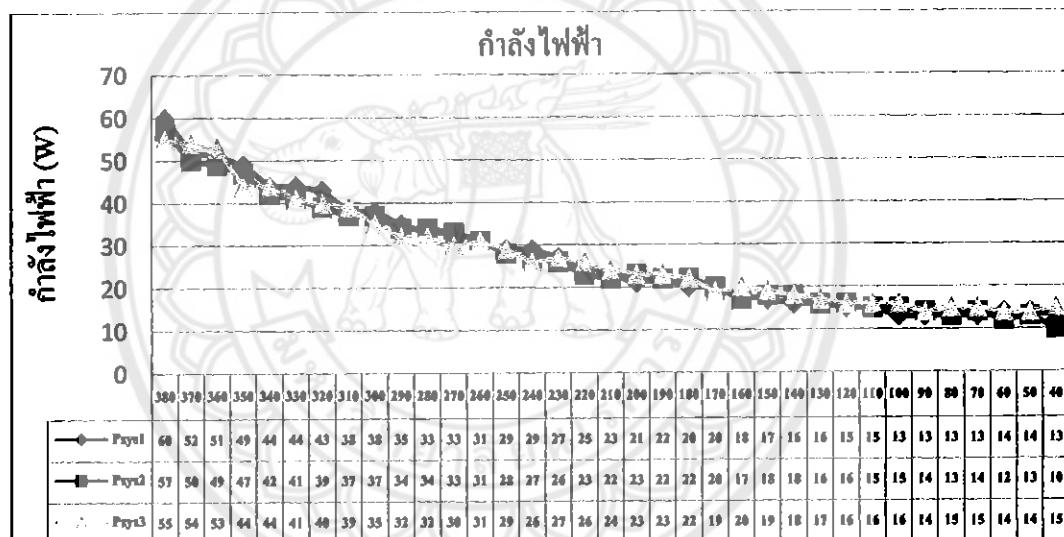
4.3.1 ผลจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 0%




รูปที่ 4.11 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง



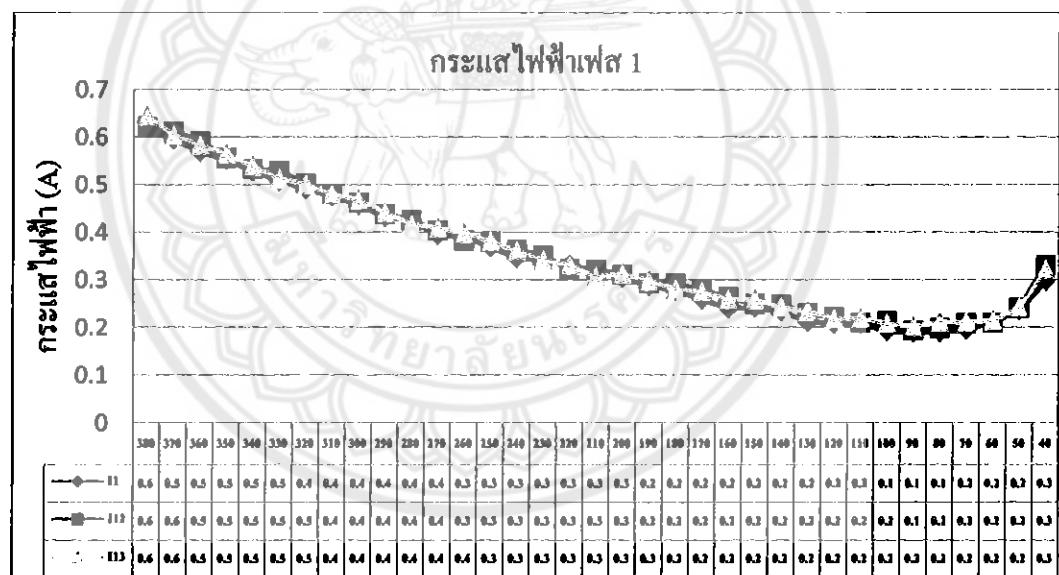
รูปที่ 4.12 เปรียบเทียบความเร็วของจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะไอลด์ 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง



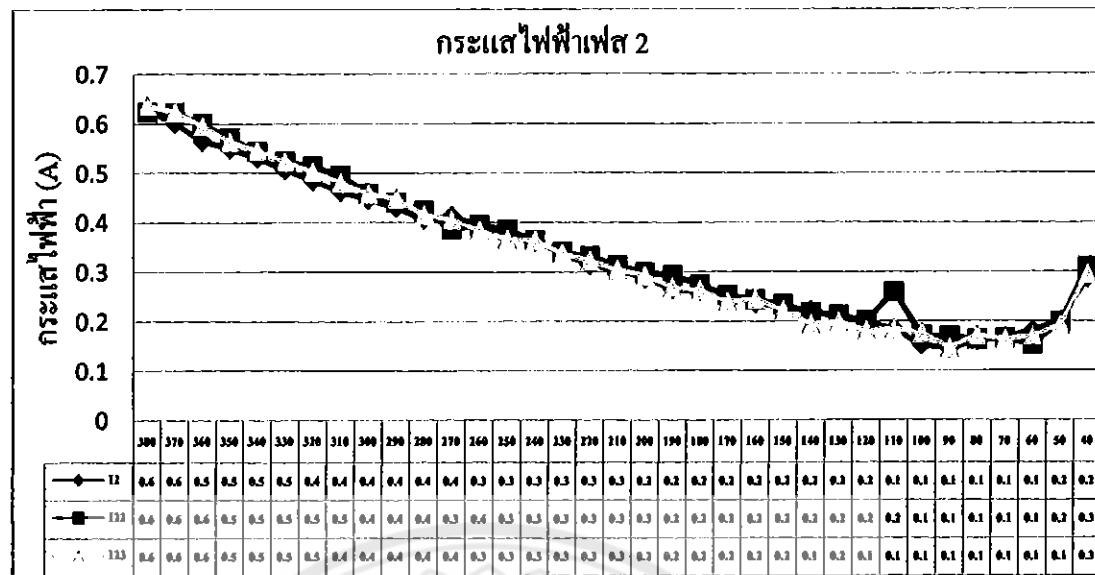รูปที่ 4.13 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะไอลด์ 0% รวมทั้ง 3 ครั้ง



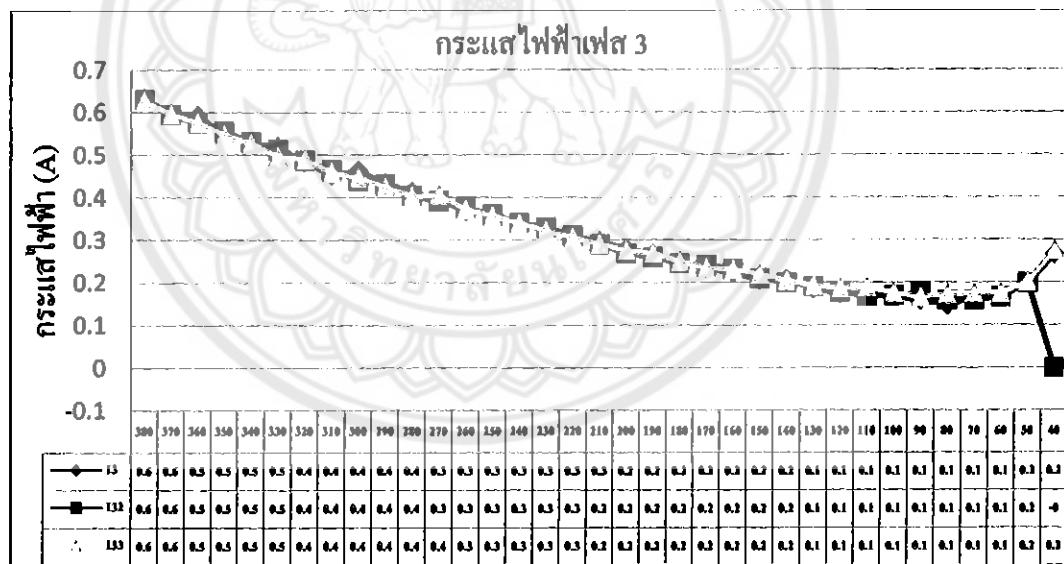รูปที่ 4.14 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโคลค 0%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



รูปที่ 4.15 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 3 จากการปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโคลค 0%
รวมทั้ง 3 ครั้ง

จากการทดลองมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโคลครูปที่ 4.11 แสดงกำลังไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขำณะทดสอบ พนว่าเมื่อทำการลดแรงดันไฟฟ้าลง กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำไปด้วยและจะค่อนข้างคงที่ ขณะที่แรงดันไฟฟ้าเป็น 90 โวลต์ รูปที่ 4.12 แสดงความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อ

ลดแรงดันไฟฟ้าจนถึง 90 โวลต์ และรูปที่ 4.13 - 4.15 พบว่ากระแสไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง และจะค่อนข้างคงที่ขณะที่ช่วงแรงดันไฟฟ้าเป็น 60 - 90 โวลต์ โดยกระแสไฟฟ้าจะเริ่มเพิ่มขึ้นในขณะที่ปรับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 90 โวลต์ สามารถธนบายได้จากการสมการ

$$P = VI \cos \theta$$

จากสมการพบว่าที่แรงดันไฟฟ้า 90 โวลต์ เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำต้องการกำลังไฟฟ้าคงที่แต่เมื่อมีการปรับแรงดันไฟฟ้าลง มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำจึงต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้กำลังไฟฟ้ายังคงที่ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้กระแสไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ และหลังจากการปรับแรงดันไฟฟ้าลงจนถึงแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า 40 โวลต์ มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะหยุดหมุน เพราะว่าแรงดันต่ำเกินไป สังเกตจากรูปที่ 4.11 กำลังไฟฟ้าค่อนข้างคงที่แต่ในรูปที่ 4.13 - 4.15 แต่กระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช้น้อยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูตรนากลั่นน้ำกำลังไฟฟ้าหากอุ่นที่ได้ จึงน้อยลงเมื่อมีการปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงอีก เป็นผลให้กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะขับมอเตอร์ให้หมุนได้ กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูตรเท่าท่าได้จาก

$$P_{sl} = 3(I_1)^2 R_1$$

โดยที่ I_1 คือกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้สูตร หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงต่ำกว่า 90 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะค่อนข้างคงที่และเริ่มเพิ่มขึ้นที่แรงดันไฟฟ้าเป็น 60 โวลต์ ทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำลังไฟฟ้าที่จำกัดของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำค่อนข้างคงที่เป็นผลให้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้รับกำลังไฟฟ้าไม่พอที่จะหมุนต่อไปได้

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องขับมอเตอร์ที่สภาวะไร้โหลด เพื่อเป็นการลดพลังงานลงก็สามารถใช้วิธีลดแรงดันไฟฟ้าที่จำกัดให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ จากผลการทดลอง สามารถหาพลังงานที่ประหัดได้โดยเปรียบเทียบผลต่างของพลังงานไฟฟ้าที่จำกัดให้กับมอเตอร์ที่ 380 โวลต์ และช่วงแรงดันไฟฟ้า 60 - 90 โวลต์ โดยยังได้คำนวณค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า เมื่อมีการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำทุกวันวันละ 8 ชั่วโมงต่อเดือนได้ดังตารางที่ 4.5 ดังนี้

ตารางที่ 4.5 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในสภาวะไร้โหลด

ช่วงแรงดัน (V)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ต่อชั่วโมง (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อ วัน (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อเดือน
90	0.043667	0.349336	10.48008
80	0.043667	0.349336	10.48008
70	0.043333	0.346664	10.39992
60	0.044	0.352	10.56

จากตารางที่ 4.5 พบว่าสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ $10.48008 - 10.56 \text{ kW-hr}$ ต่อเดือน สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้มาก ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินเครื่องในสภาวะไร้โหลด

4.3.2 ผลจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 10%

ตัวอย่าง วิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้าขาด แล้วค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งหน่วยที่สภาวะโหลด 10% ที่แรงดันไฟฟ้า 380 V

โดยหาค่าสลิปที่สภาวะโหลด 10% ก่อน โดยใช้ค่าจากผลการทดสอบครั้งที่ 1 ผลการทดสอบมีค่าดังนี้

$$Nm = 1488$$

$$I_1 = 0.661 \quad I_2 = 0.619 \quad I_3 = 0.615$$

$$P_m = 91 \text{ W}$$

ค่าสลิป (S)

$$S = \frac{n_s - n_m}{n_s}$$

$$S = \frac{1500 - 1488}{1500}$$

$$S = 0.008$$

หากำลังไฟฟ้าขาออก (P_{out}) ได้โดย
หาค่ากระแสไฟฟ้านเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสที่แรงดันไฟฟ้า 380 V ได้ดังนี้

$$(I_1 + I_2 + I_3) / 3 = (0.661 + 0.619 + 0.615) / 3$$

$$I_{avg} = 0.632$$

เนื่องจาก I_{avg} ต่อแบบเดลต้ากระแสไฟฟ้าจึงต้องหารด้วย $\sqrt{3}$

ดังนั้น $I_{avg} = I_1 = \frac{0.632}{\sqrt{3}} = 0.36488 A$

หาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงของสเตเตอร์ (P_{SCL})

$$P_{SCL} = 3I_1^2 R_1$$

$$P_{SCL} = 3 \times (0.36488)^2 \times 54.1$$

$$P_{SCL} = 21.5811 W$$

หาค่ากำลังไฟฟ้าในช่องอากาศ (P_{AG})

$$P_{AG} = P_{in} - P_{SCL}$$

$$P_{AG} = 91 - 21.5811$$

$$P_{AG} = 69.4139 W$$

หากำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล (P_{conv})

$$P_{conv} = (1 - 0.008)P_{AG}$$

$$P_{conv} = (1 - 0.008)69.4139$$

$$P_{conv} = 68.8586 \text{ W}$$

I_1 คือค่ากระแสไฟฟ้าที่สภาวะไร้โหลดซึ่งแสดงอยู่ดังรูป 4.16

U1: 380.2 V	U2: 224.0 V	I1: 0.678 A
U2: 381.5 V	U3: 220.8 V	I2: 0.655 A
U3: 380.4 V	U4: 214.8 V	I3: 0.609 A
P1: 0.012KW	S1: 0.151KVA	Q1: -0.150KVAR
P2: 0.021KW	S2: 0.144KVA	Q2: -0.142KVAR
P3: 0.016KW	S3: 0.130KVA	Q3: -0.129KVAR
PF: 0.049KW	SE: 0.423KVA	QE: -0.421KVAR
PF Σ : 0.11	PF1: 0.07	PF2: 0.14
PFH: 0.12	$\phi_1: -84.3^\circ$	$\phi_2: -82.3^\circ$
$\phi_3: -81.8^\circ$		
WH: 0.000KWH	SH: 0.006KVAH	QH: 0.006KVARH
HZ: 50.0	MD: VA	MD: W
3Φ4W	SEC: 0	CT: 1
	VT: 1	REC: 2

รูปที่ 4.16 ค่าที่สภาวะไร้โหลดต่อแบบเดลต้า

หาค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย $I_{avg(NL)}$

$$(I_1 + I_2 + I_3) / 3 = (0.678 + 0.655 + 0.609) / 3$$

$$I_{avg(NL)} = 0.6473 \text{ A}$$

เนื่องจาก $I_{avg(NL)}$ ต่อแบบเดลต้ากระแสไฟฟ้าจึงต้องหารด้วย $\sqrt{3}$

$$P_{SCL(NL)} = 3 \frac{I^2}{\sqrt{3}} R_1 = 3(0.3737)^2 54.1 = 22.67$$

$$P_{tot} = P_{in(NL,\Delta)} - P_{SCL(NL)} = 49 - 22.67 = 26.3299$$

$$P_{out} = P_{conv} - P_{tot}$$

$$P_{out} = 68.8586 - 26.3299$$


$$P_{out} = 42.5287 \text{ W}$$

หากค่าประสิทธิภาพขององมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งวันที่สภาวะโหลด 10% ที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ได้ดังนี้


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{42.5287}{91} \times 100\%$$

$$\eta = 46.735 \%$$

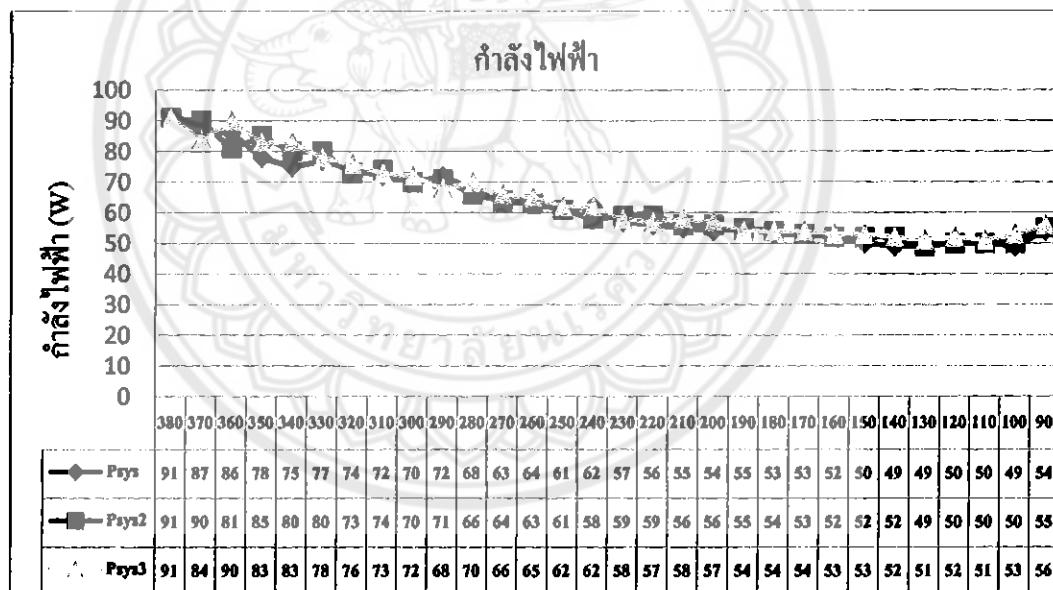
เมื่อได้ค่ากำลังไฟฟ้าข้ออกและประสิทธิภาพขององมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งวัน (η) แล้วบันทึกผลการทดลอง โดยแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลงในค่าอื่นๆ ก็ใช้ค่าความเรื้อรอบ ค่ากระแสไฟฟ้าและค่ากำลังไฟฟ้าขึ้น (P_{in}) ในระดับแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลงครั้งละ 10 โวลต์



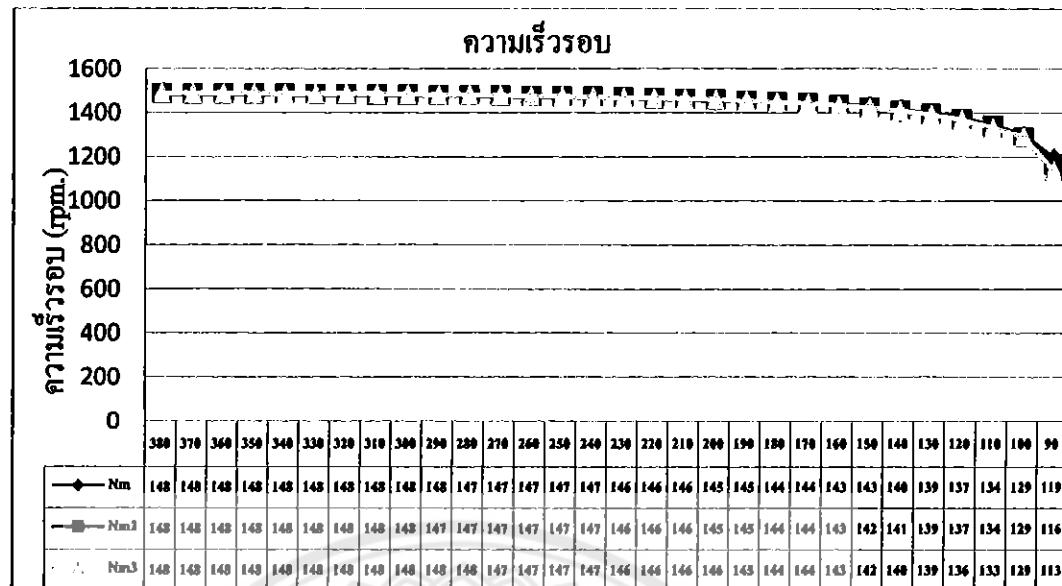
รูปที่ 4.17 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง



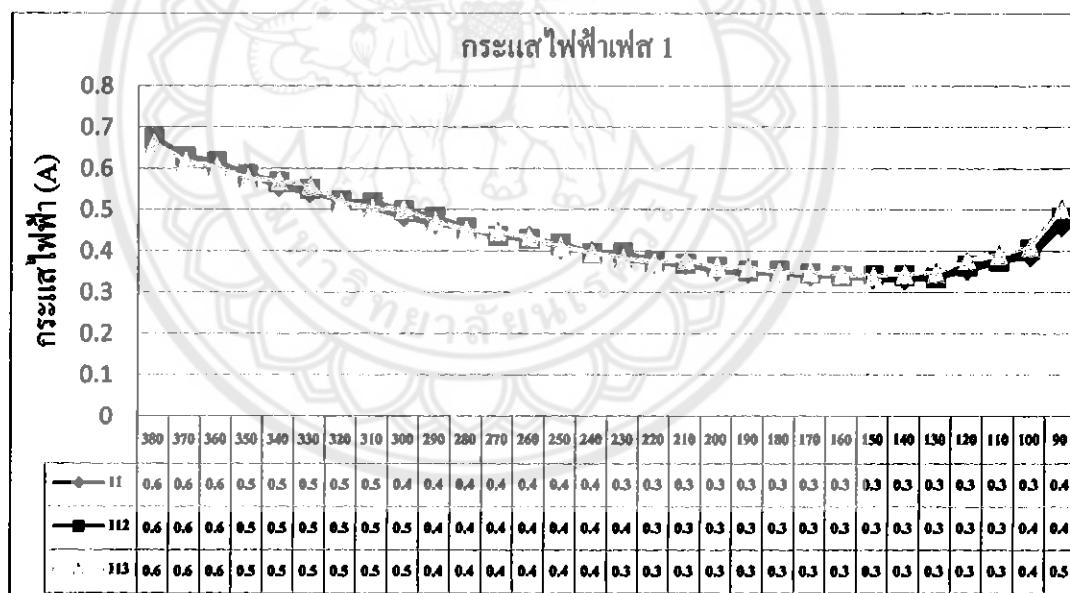
รูปที่ 4.18 เปรียบเทียบความเร็วรอบจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง



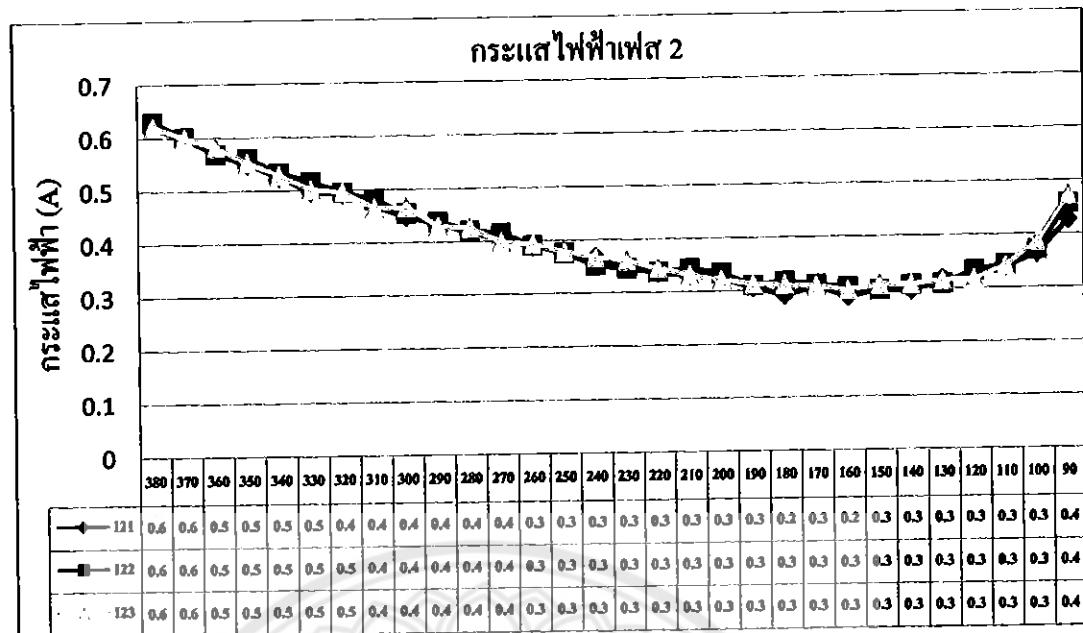
รูปที่ 4.19 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 10% รวมทั้ง 3 ครั้ง



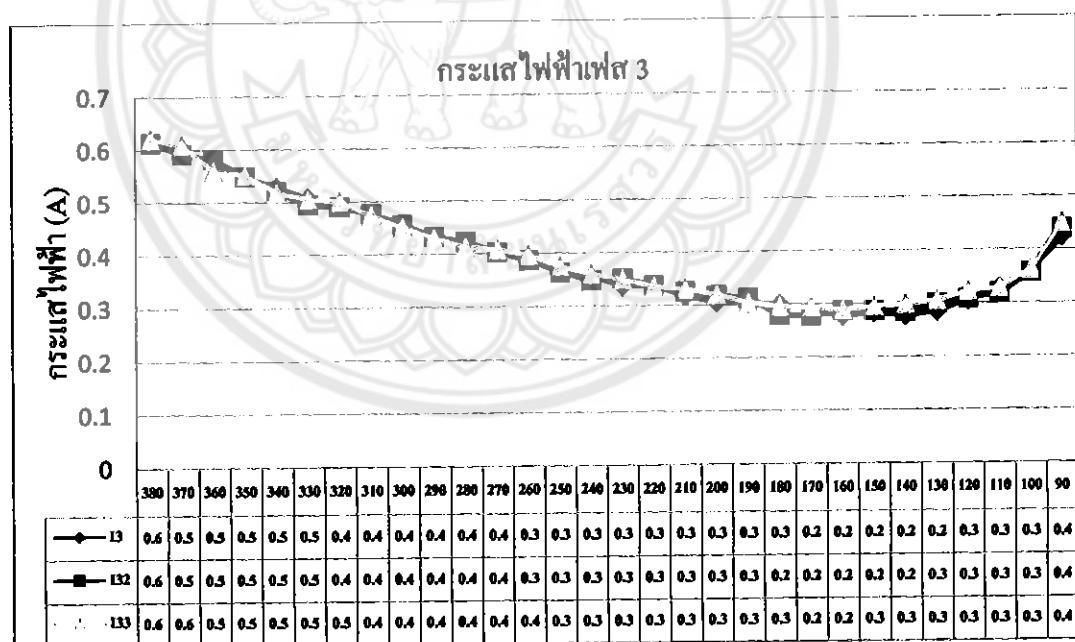รูปที่ 4.20 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโคลค 10%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



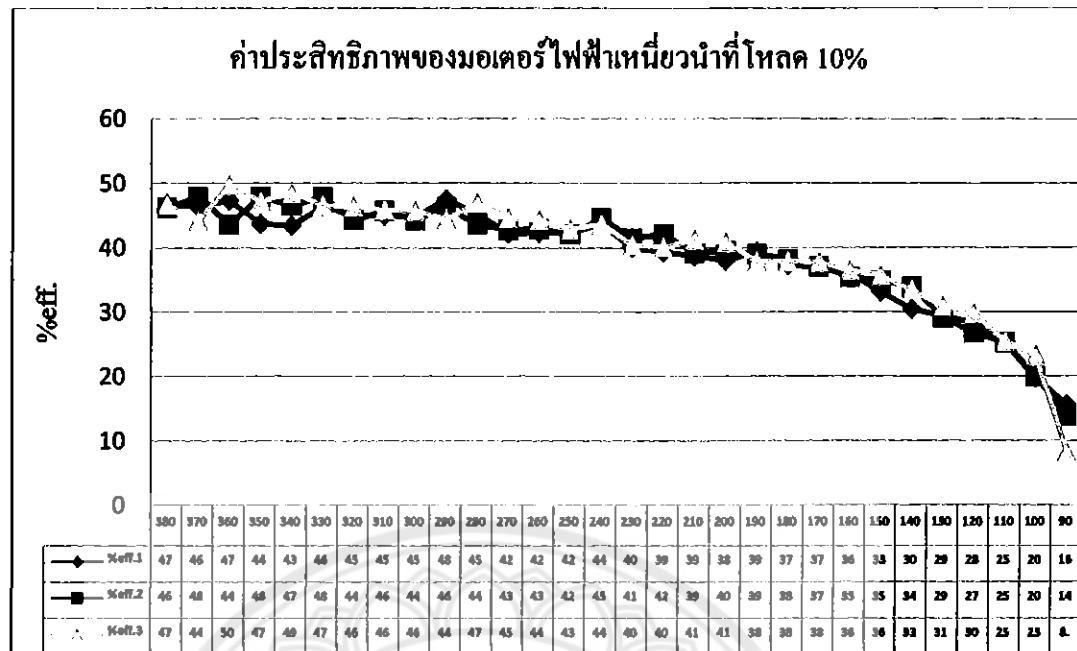รูปที่ 4.21 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 3 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโคลค 10%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



รูปที่ 4.22 เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโอลด์ 10% ของ การทดลองทั้ง 3 ครั้ง

จากการทดลองเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโอลด์ 10% จากรูปที่ 4.17 พนว่า เมื่อมีการลดแรงดันไฟฟ้าลง กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำไปใช้ก็จะลดลงตามไปด้วยและเริ่ม คงที่ ที่แรงดันไฟฟ้า 190 โวลต์ และค่าของกระแสไฟฟ้าจะลดลงจนถึงช่วงที่กระแสไฟฟ้าคงที่ ก็อช่วงแรงดันไฟฟ้า 190 - 140 โวลต์ ดังที่แสดงในรูปที่ 4.19 - 4.21 และในช่วงที่กระแสไฟฟ้า คงที่ ก่อนข้างคงที่ความเรื่อรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสังเกตได้จาก รูปที่ 4.18 หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากปรับลดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 140 โวลต์ อธิบายได้จากสมการ

$$P = VI \cos\theta$$

จะเห็นได้ว่าหลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงจากแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ กำลังไฟฟ้าที่ มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาต้องการใช้น้ำจซลดลงเรื่อยๆจนถึงแรงดันไฟฟ้า 190 โวลต์ กำลังไฟฟ้าจะ คงที่ ก่อนข้างเริ่นคงที่หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงอีกสังเกตได้จากรูปที่ 4.17 แสดงว่ากำลังไฟฟ้า ในช่วงที่คงที่เป็นกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมใช้ขับที่สภาวะโอลด์ 10% ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยว น้ำ และในรูปที่ 4.19 - 4.21 เมื่อลดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 140 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการลดแรงดันไฟฟ้าลงแต่เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาต้องการกำลังไฟฟ้าคงที่ ดังนั้นมอเตอร์ จึงมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูงมาก

ดังนั้น กำลังไฟฟ้าข้ออก ที่ได้จึงได้น้อยกว่าช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ 190 - 140 โวลต์ ทำให้กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะขับนอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวนำได้ โดยกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สเตเตอร์หาได้จาก

$$P_{sel} = 3(I_1)^2 R_1$$

โดย I_1 คือกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับสเตเตอร์ และพบว่าหลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงต่ำกว่า 140 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นแล้วทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สเตเตอร์เพิ่มขึ้นทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวนำได้รับกำลังไฟฟ้าไม่พอที่จะขับโหลดที่สภาวะ 10% ได้

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อต้องขับนอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวน้ำที่สภาวะโหลด 10% เพื่อเป็นการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น สามารถเลือกใช้วิธีลดแรงดันไฟฟ้าที่จำกัดให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวนำ โดยสามารถหาพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้โดยเปรียบเทียบผลต่างของ พลังงานไฟฟ้าที่จำกัดให้กับนอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวน้ำที่ 380 โวลต์ และในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ค่ากระแสไฟฟ้าค่อนข้างคงที่คือ 190 - 140 โวลต์ และคำนวณค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อมีการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวน้ำทุกวันวันละ 8 ชั่วโมงต่อเดือนได้ดังตารางที่ 4.6 ดังนี้

ตารางที่ 4.6 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในสภาวะโหลด 10%

ช่วงแรงดัน (V)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ต่อชั่วโมง (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อ วัน (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อเดือน (kW-hr)
280	0.023	0.184	5.52
190	0.036333	0.290664	8.71992
180	0.037333	0.298664	8.95992
170	0.037667	0.301336	9.04008
160	0.038	0.304	9.12
150	0.039333	0.314664	9.43992
140	0.040	0.32	9.6

จากตารางที่ 4.6 พบว่าที่แรงดันไฟฟ้า 140 โวลต์ สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดถึง 9.6 kW-hr ต่อเดือน แต่หาก รูปที่ 4.22 พบว่าค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวน้ำที่แรงดันไฟฟ้า 140 โวลต์ จะต่ำที่สุดแต่ที่แรงดันไฟฟ้า 190 โวลต์ ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวน้ำ สูงกว่าที่แรงดันไฟฟ้า 140 โวลต์ หรือถ้าต้องการค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่ยวน้ำ สูงเท่าๆกับแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ก็สามารถลดแรงดันไฟฟ้าได้ถึงแรงดันไฟฟ้า

280 โวลต์ ซึ่งจาก รูปที่ 4.22 ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่แรงดันไฟฟ้า 280 โวลต์ เท่ากับ 380 โวลต์

ดังนั้นระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโหลด 10% คือ 280 โวลต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในการทำงานเท่ากับเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ 380 V ตามปกติที่ไม่มีการปรับแรงดันไฟฟ้าลง แต่จะลดพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าที่ช่วงแรงดันไฟฟ้า 190 - 140 โวลต์ คือ 5.52 kW-hr ต่อเดือน แต่ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในการทำงานจะดีกว่า

4.3.3 ผลจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลด 20%

ตัวอย่าง วิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้าข้ออก และค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (η) ที่สภาวะโหลด 20% ที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์

โดยหาค่าสลิปที่สภาวะโหลด 20% ก่อน โดยใช้ค่าในการทดลองครั้งที่ 1 ผลการทดลองมีค่าดังนี้

$$Nm = 1471$$

$$I_1 = 0.642 \text{ A} \quad I_2 = 0.614 \text{ A} \quad I_3 = 0.63 \text{ A}$$

$$P_m = 115 \text{ W}$$

ค่าสลิป

$$S = \frac{n_s - n_m}{n_s}$$

$$S = \frac{1500 - 1471}{1500}$$

$$S = 0.01933$$

หา P_{out} ได้โดย

หากค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ที่แรงดันไฟฟ้า 380 V ได้ดังนี้

$$(I_1 + I_2 + I_3) / 3 = (0.642 + 0.614 + 0.63) / 3$$

$$I_{avg} = 0.62866$$

เนื่องจาก I_{avg} ต่อแบบเดลต้ากระแสไฟฟ้าจึงต้องหารด้วย $\sqrt{3}$

$$\text{ดังนั้น} \quad I_{\text{avg}} = I_1 = \frac{0.62866}{\sqrt{3}} = 0.363 \text{ A}$$

หาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงของสเตเตอร์

$$P_{\text{SCL}} = 3I_1^2 R_1$$

$$P_{\text{SCL}} = 3 \times (0.363)^2 \times 54.1$$

$$P_{\text{SCL}} = 21.3815 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าในช่องว่างอากาศ

$$P_{\text{AG}} = P_{\text{in}} - P_{\text{SCL}}$$

$$P_{\text{AG}} = 115 - 21.3815$$

$$P_{\text{AG}} = 93.6185 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

$$P_{\text{conv}} = (1 - 0.01933)P_{\text{AG}}$$

$$P_{\text{conv}} = (1 - 0.01933)93.6185$$

$$P_{\text{conv}} = 91.8085 \text{ W}$$

หาค่าเฉลี่ย $I_{\text{avg(NL)}}$

I_1 คือค่ากระแสไฟฟ้าที่สกาวะ ไว้ให้ลดซึ่งแสดงอยู่ดังรูปที่ 4.16

$$(I_1 + I_2 + I_3) / 3 = (0.678 + 0.655 + 0.609) / 3$$

$$I_{avg(NL)} = 0.6473 \text{ A}$$

เนื่องจาก $I_{avg(NL)}$ ต่อแบบเดดต้ากระแสไฟฟ้าจึงต้องหารด้วย $\sqrt{3}$

$$P_{SCL(NL)} = 3 \frac{I_i^2}{\sqrt{3}} R_i = 3(0.3737)^2 54.1 = 22.67$$

$$P_{tot} = P_{in(NL, \Delta)} - P_{SCL(NL)} = 49 - 22.67 = 26.3299$$

$$P_{out} = P_{conv} - P_{tot}$$

$$P_{out} = 91.8085 - 26.3299$$


$$P_{out} = 65.4786 \text{ W}$$

หาค่าประสิทธิภาพของนอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนนำ (η) ที่สภาวะโหลด 10% ที่แรงดันไฟฟ้า 380 V ได้โดย


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \% = \frac{65.4786}{115} \times 100 \%$$

$$\eta = 56.938 \%$$

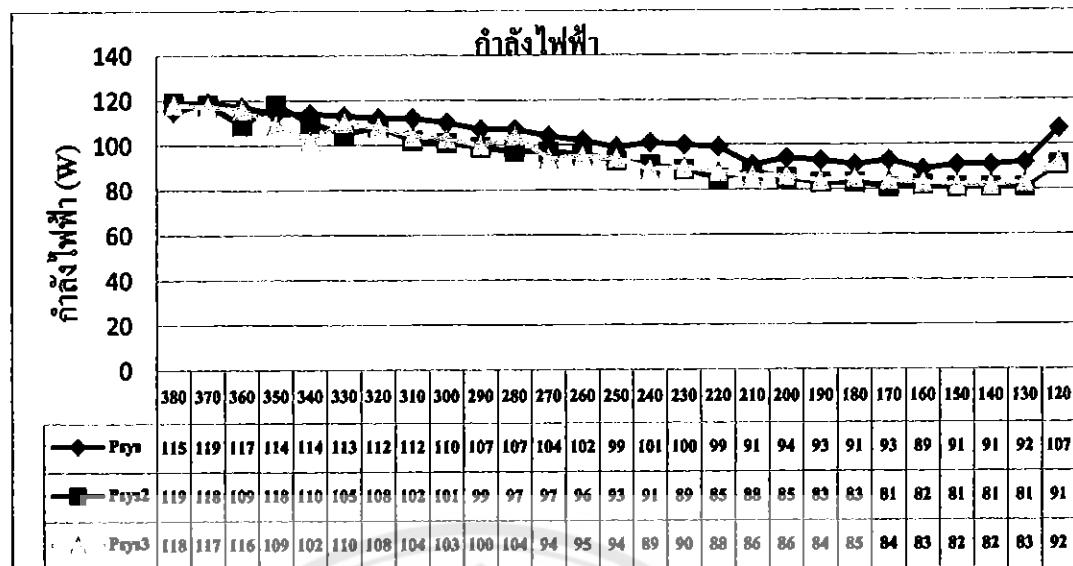
เมื่อได้ค่ากำลังไฟฟ้าขาดและประสิทธิภาพของนอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนแล้วบันทึกผลการทดลอง โดยแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลงในค่าอื่นๆ ก็ใช้ค่าความเรื้อรอบ ค่ากระแสไฟฟ้าและค่ากำลังไฟฟ้าเข้า ในระดับแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลงครั้งละ 10 โวลต์



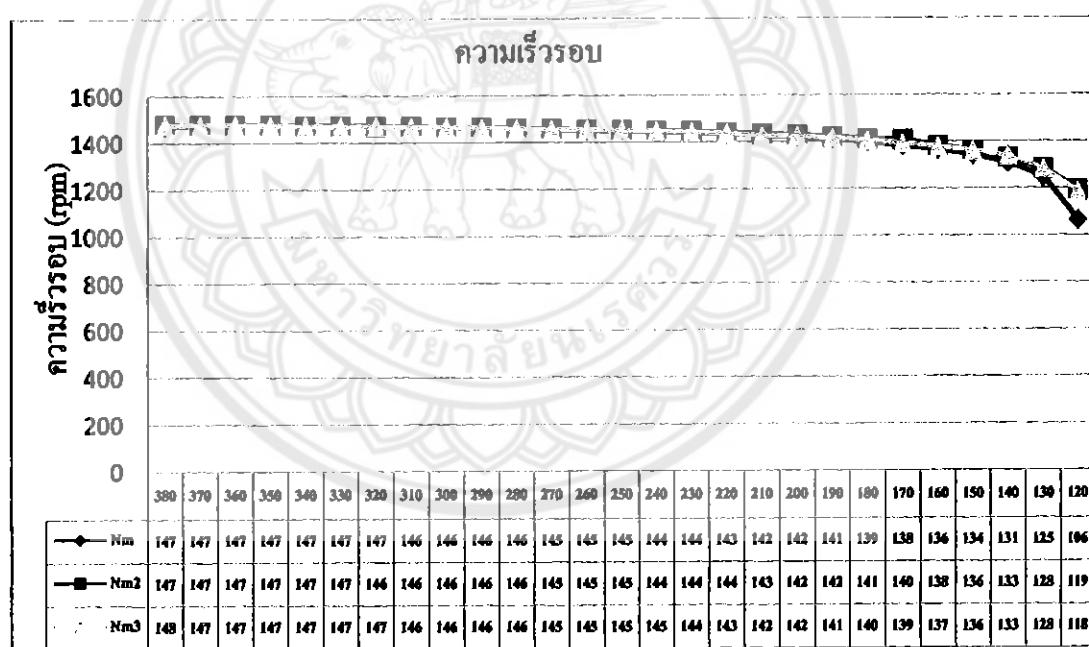
รูปที่ 4.23 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโภค 20% รวมทั้ง 3 ครั้ง



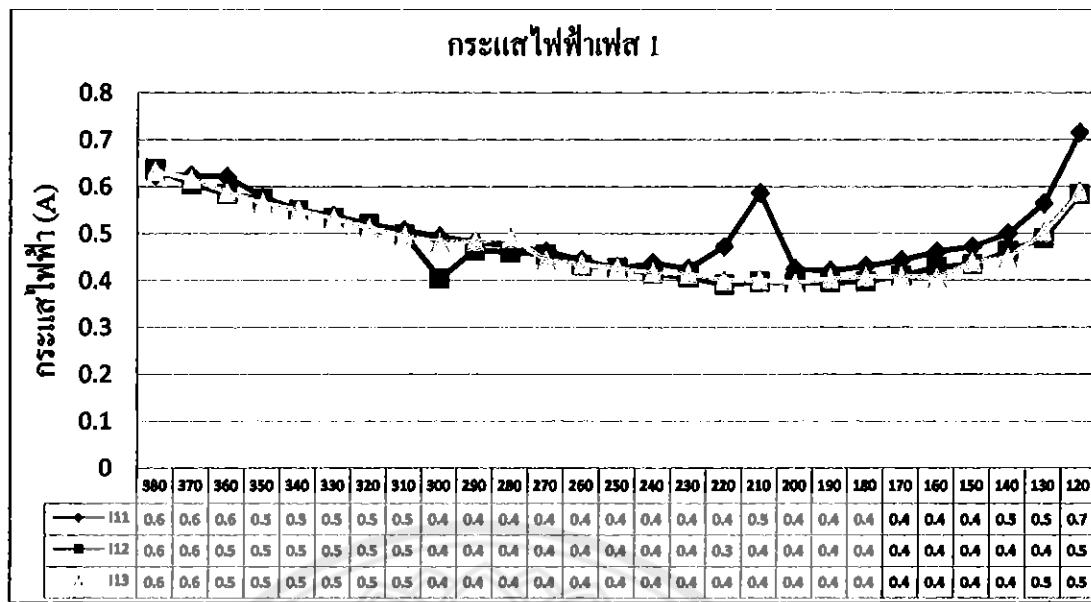
รูปที่ 4.24 เปรียบเทียบความเร็วรอบจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโภค 20% รวมทั้ง 3 ครั้ง



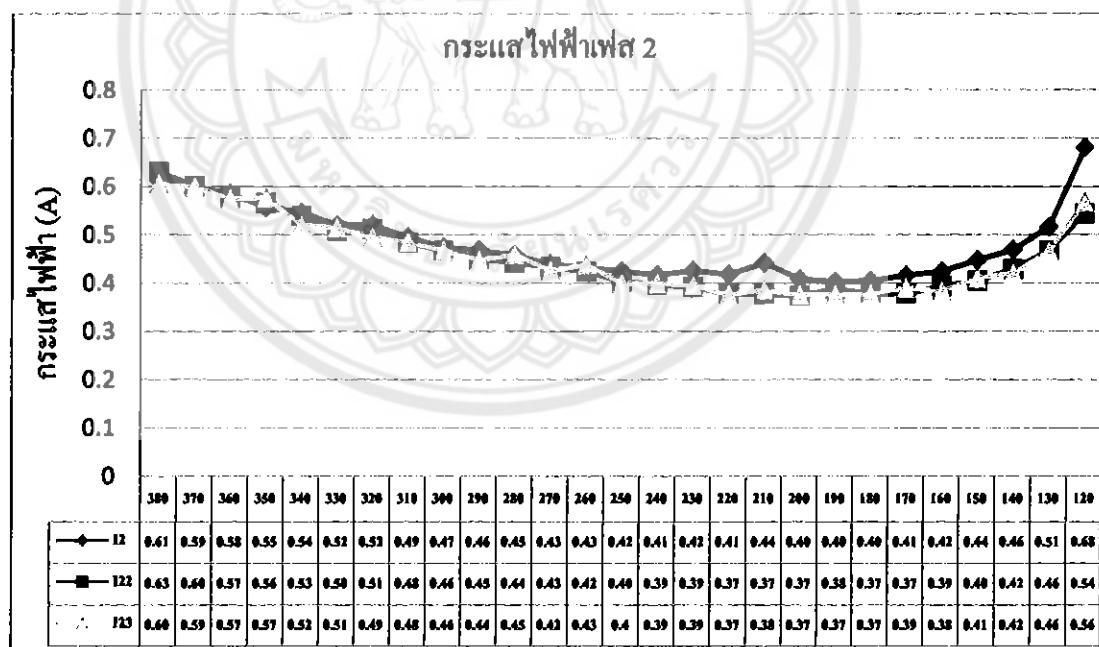
รูปที่ 4.25 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ไฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



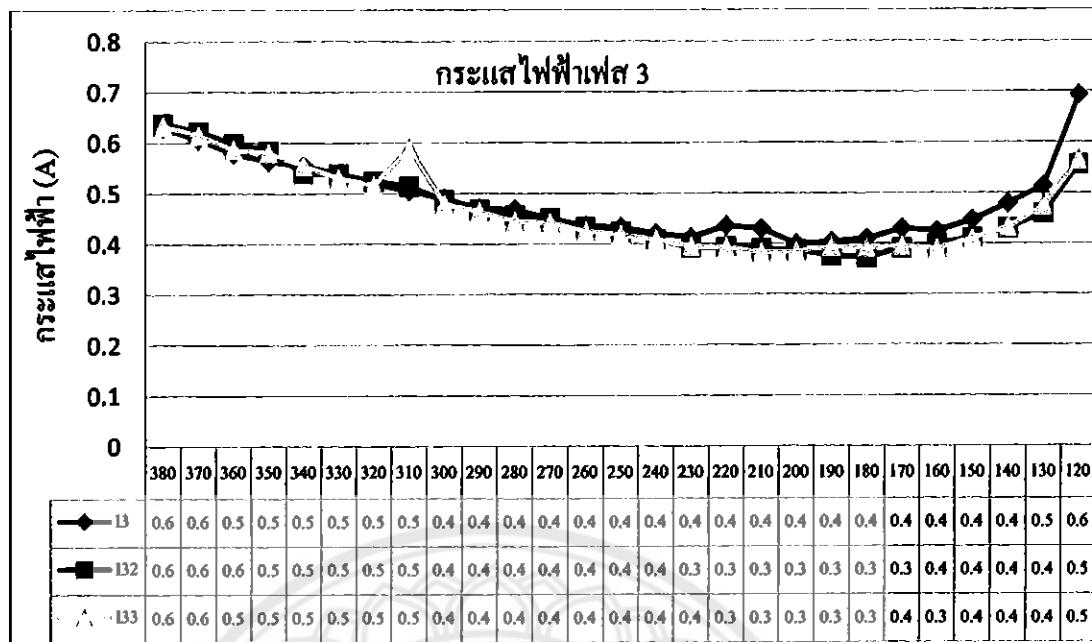รูปที่ 4.26 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่ไฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



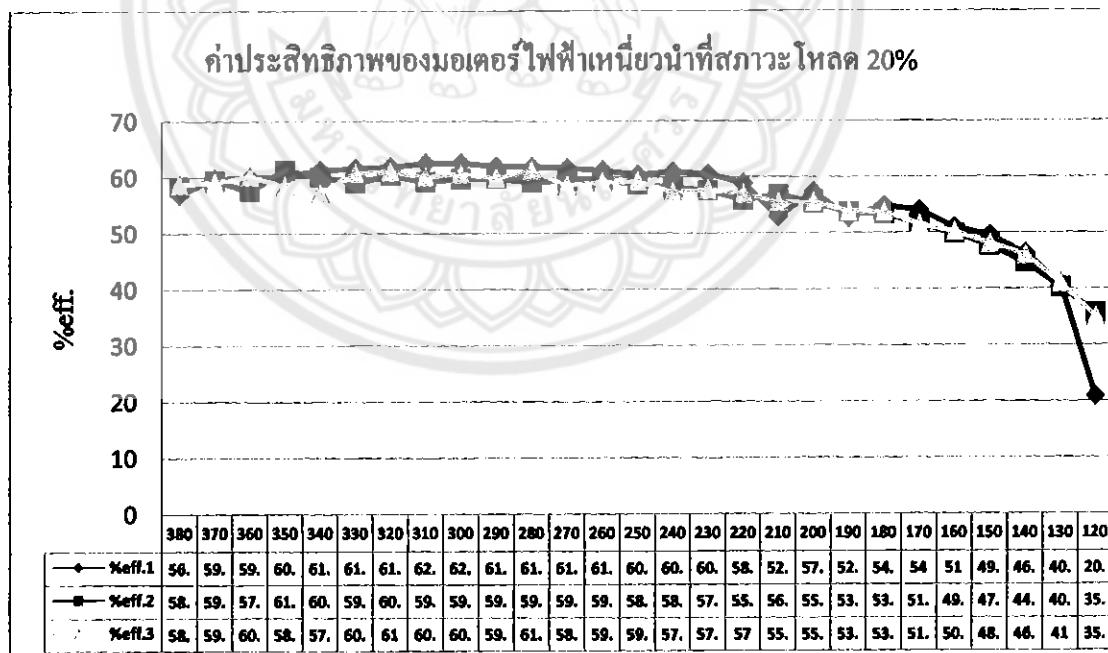รูปที่ 4.27 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 3 จากการตัดแรงคันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 20%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



รูปที่ 4.28 เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สภาวะโอลด์ 20% ของ
การทดลองทั้ง 3 ครั้ง

จากการทดลองเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านำที่สภาวะต่อโอลด 20% จากรูปที่ 4.23 พนว่าเมื่อมีการลดแรงดันไฟฟ้าลง กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่าใช้กําลังคงตามไปด้วย และค่อนข้างจะคงที่ ที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และค่าของกระแสไฟฟ้าจะลดลงถึงช่วงที่กระแสไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ คือช่วงแรงดันไฟฟ้า 220 - 170 โวลต์ ดังที่แสดงในรูปที่ 4.25 - 4.27 และในช่วงที่กระแสไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่าลดลงเพียงเล็กน้อย เท่านั้น สังเกตได้จากรูปที่ 4.24 หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากปรับลดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 170 โวลต์ อธิบายได้จากสมการ

$$P = VI \cos \theta$$

จะเห็นได้ว่าหลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงจากแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาต้องการใช้น้ำจลลงเรื่อยๆ จนถึงแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และกำลังไฟฟ้าค่อนข้างจะคงที่ หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงอีกสังเกตได้จาก รูปที่ 4.23 แสดงว่ากำลังไฟฟ้าในช่วงที่คงที่ เป็นกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมใช้ขับโอลด 20% ของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านา และในรูปที่ 4.25 - 4.27 พนว่าเมื่อลดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 170 โวลต์ (V) กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการลดแรงดันไฟฟ้าลง แต่มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาต้องการกำลังไฟฟ้าคงที่ ดังนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาจึงมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูตเตอร์มาก ดังนั้นกำลังไฟฟ้าขาดอก ที่ได้จึงมีค่าน้อยกว่าช่วงแรงดันไฟฟ้า 220 - 170 โวลต์ ทำให้กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะขับมอเตอร์ที่สภาวะโอลด 20% ได้ โดยกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูตเตอร์หาได้จาก

$$P_{scl} = 3(I_1)^2 R_1$$

โดย I_1 คือกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับสูตเตอร์ พนว่าหลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงต่ำกว่า 170 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นแล้วทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูตเตอร์เพิ่มขึ้นทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาได้รับกำลังไฟฟ้าไม่พอที่จะขับโอลดต่อไปได้

จากการทดลองพนว่า เมื่อต้องขับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาที่สภาวะโอลด 20% เพื่อเป็นการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง สามารถเลือกใช้วิธีลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาได้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลต่างของกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาที่ 380 โวลต์ กับกำลังไฟฟ้าของช่วงแรงดันไฟฟ้า ที่กระแสไฟฟ้าคงที่คือ 220 - 170 โวลต์ และคำนวณค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อมีการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านาทุกวัน วันละ 8 ชั่วโมง ต่อเดือนได้ ดังตารางที่ 4.6 ดังนี้

ตารางที่ 4.7 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในภาวะโ荷ดค 20%

ช่วงแรงดัน (V)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อ ชั่วโมง (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อ วัน (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อ เดือน (kW-hr)
220	0.026667	0.21336	6.4008
210	0.029	0.232	6.96
200	0.029	0.232	6.96
190	0.030667	0.245336	7.36008
180	0.031	0.248	7.44
170	0.031333	0.250664	7.51992

จากตารางที่ 4.7 พบว่าที่แรงดันไฟฟ้า 170 โวลต์ สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดถึง 7.51992 kW-hr ต่อเดือน แต่หากรูปที่ 4.28 จะพบว่าค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ ที่แรงดันไฟฟ้า 170 โวลต์ จะต่ำที่สุด แต่ที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ สูงกว่าค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ ที่แรงดันไฟฟ้า 140 โวลต์ โดยจะมีค่าก้อนข้างไกลเดียงกับที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ดังนั้นที่สภาวะโ荷ดค 20% สามารถลดแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 220 โวลต์ โดยหากรูปที่ 4.28 ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำ ที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ จะไกลเดียงกับที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์

ดังนั้นระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำที่สภาวะโ荷ดค 20% คือ 220 โวลต์ โดยประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำในการทำงานมีค่าไกลเดียงกับการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ตามปกติที่ไม่มีการปรับแรงดันไฟฟ้าลง และสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 6.4008 kW-hr ต่อเดือน

4.3.4 ผลของการปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโ荷ดค 30%

ตัวอย่าง วิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้าขาออกและค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้ำที่สภาวะโ荷ดค 30% ที่แรงดันไฟฟ้า 380 V

โดยหาค่าสัด比ที่สภาวะโ荷ดค 30% ก่อน โดยใช้ค่าในการทดสอบครั้งที่ 1 ผลการทดสอบมีค่าดังนี้

$$Nm = 1473 \text{ rpm.}$$

$$I_1 = 0.679 \text{ A} \quad I_2 = 0.647 \text{ A} \quad I_3 = 0.648 \text{ A}$$

$$P_m = 154 \text{ W}$$

ค่าสลิป

$$S = \frac{n_s - n_m}{n_s}$$

$$S = \frac{1500 - 1473}{1500}$$

$$S = 0.018$$

หา P_{out} ได้โดย

หากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสที่แรงดันไฟฟ้า 380 V ได้ดังนี้

$$(I_1 + I_2 + I_3) / 3 = (0.679 + 0.647 + 0.648) / 3$$

$$I_{avg} = 0.658 \text{ A}$$

เนื่องจาก I_{avg} ต่อแบบเดลต้ากระแสไฟฟ้าจึงต้องหารด้วย $\sqrt{3}$

ดังนั้น

$$I_{avg} = I_1 = \frac{0.658}{\sqrt{3}} = 0.38 \text{ A}$$

หากำลังไฟฟ้าสูญเสียในขค漉คกหงแดงของสเตเตอร์

$$P_{SCL} = 3I_1^2 R_1$$

$$P_{SCL} = 3 \times (0.38)^2 \times 54.1$$

$$P_{SCL} = 23.709 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าในช่องว่างอากาศ

$$P_{AG} = P_{in} - P_{SCL}$$

$$P_{AG} = 154 - 23.709$$

$$P_{AG} = 130.291 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

$$P_{conv} = (1 - 0.018)P_{AG}$$

$$P_{conv} = (1 - 0.018)130.291$$

$$P_{conv} = 127.9458 \text{ W}$$

หาค่าเฉลี่ย $I_{avg(NL)}$

I คือค่ากระแสไฟฟ้าที่สภาวะไขโลดซึ่งแสดงอยู่ดังรูปที่ 4.16

$$(I_1 + I_2 + I_3) / 3 = (0.678 + 0.655 + 0.609) / 3$$

$$I_{avg(NL)} = 0.6473 \text{ A}$$

เนื่องจาก $I_{avg(NL)}$ ต่อแบบเดลต้ากระแสไฟฟ้าจึงต้องหารด้วย $\sqrt{3}$

$$P_{SCL(NL)} = 3 \frac{I_1^2}{\sqrt{3}} R_1 = 3(0.3737)^2 54.1 = 22.67$$

$$P_{rot} = P_{in(NL, \Delta)} - P_{SCL(NL)} = 49 - 22.67 = 26.3299$$

$$P_{out} = P_{conv} - P_{rot}$$

$$P_{out} = 127.9458 - 26.3299$$


$$P_{out} = 101.6158 \text{ W}$$

หาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่ยวน์ (η) ที่สภาวะโลด 10% ที่แรงดันไฟฟ้า 380 V ได้โดย


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_n} \times 100 \% = \frac{101.6158}{154} \times 100 \% =$$

$$\eta = 65.984 \%$$

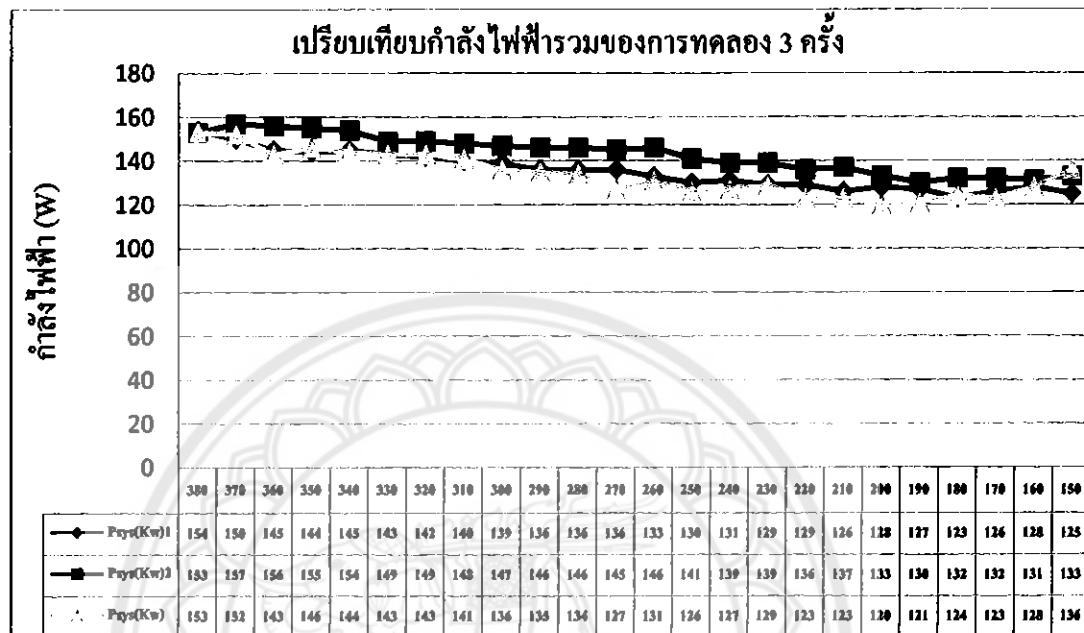
เมื่อได้ค่ากำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งขั้วบันทึกผลการทดสอบ โดยแบ่งคันไฟฟ้าที่ปรับลงในค่าอื่นๆก็ใช้ค่าความเรื้อรอบ ค่ากระแสไฟฟ้าและค่ากำลังไฟฟ้าขาเข้า ในระดับแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลงครั้งละ 10 โวลต์



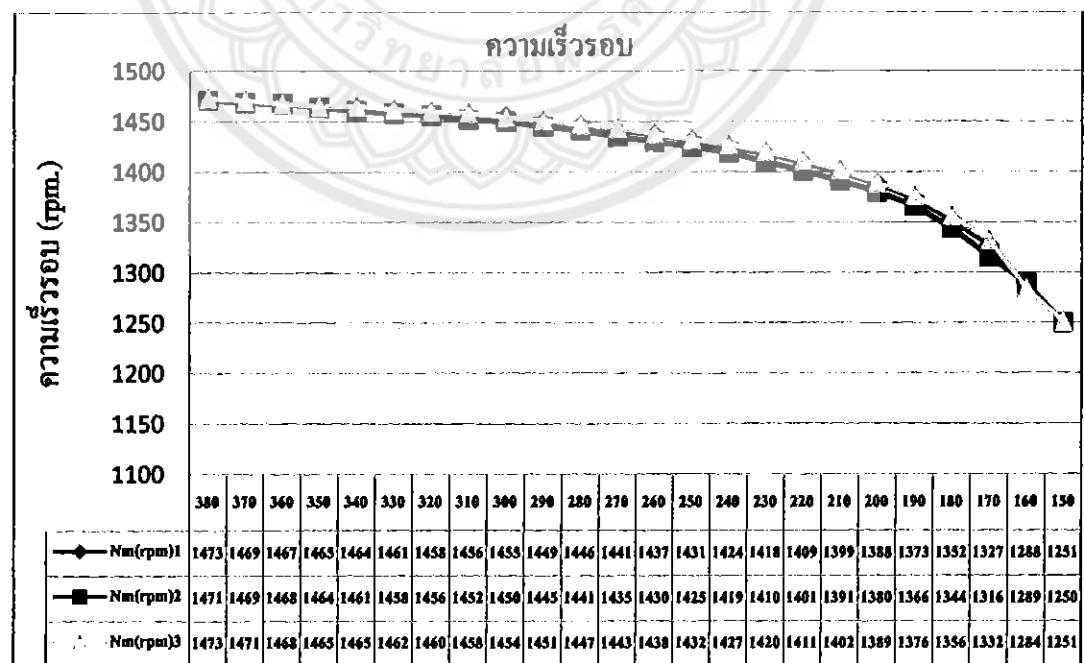
รูปที่ 4.29 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโโนลด 30% รวมทั้ง 3 ครั้ง



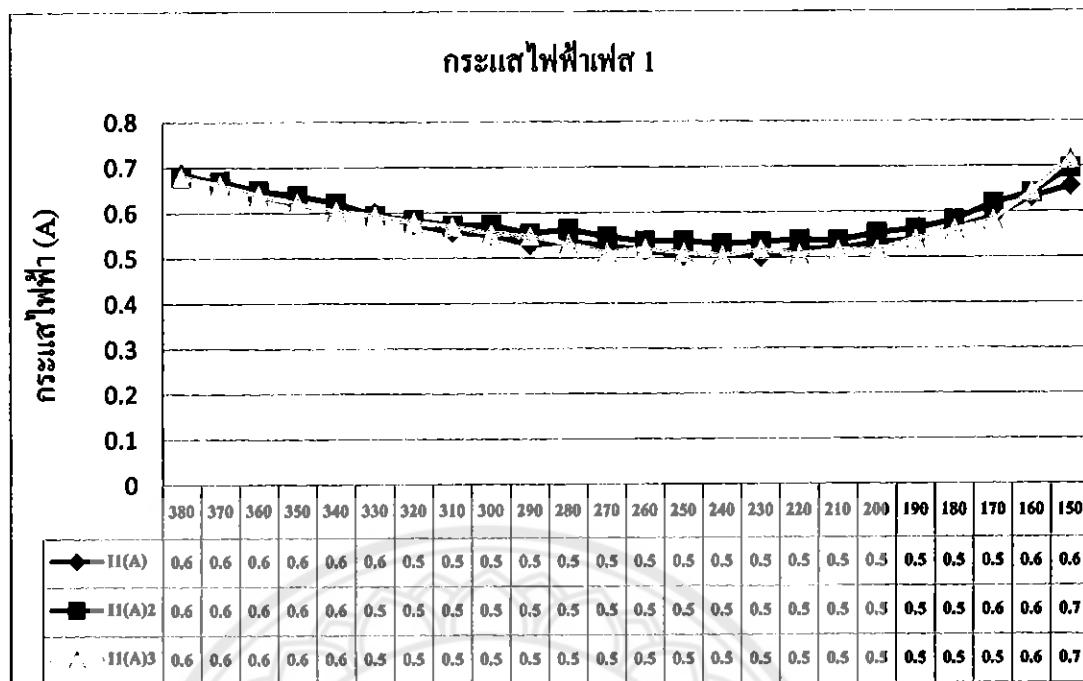
รูปที่ 4.30 เปรียบเทียบความเรื้อรอบจากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโโนลด 30% รวมทั้ง 3 ครั้ง



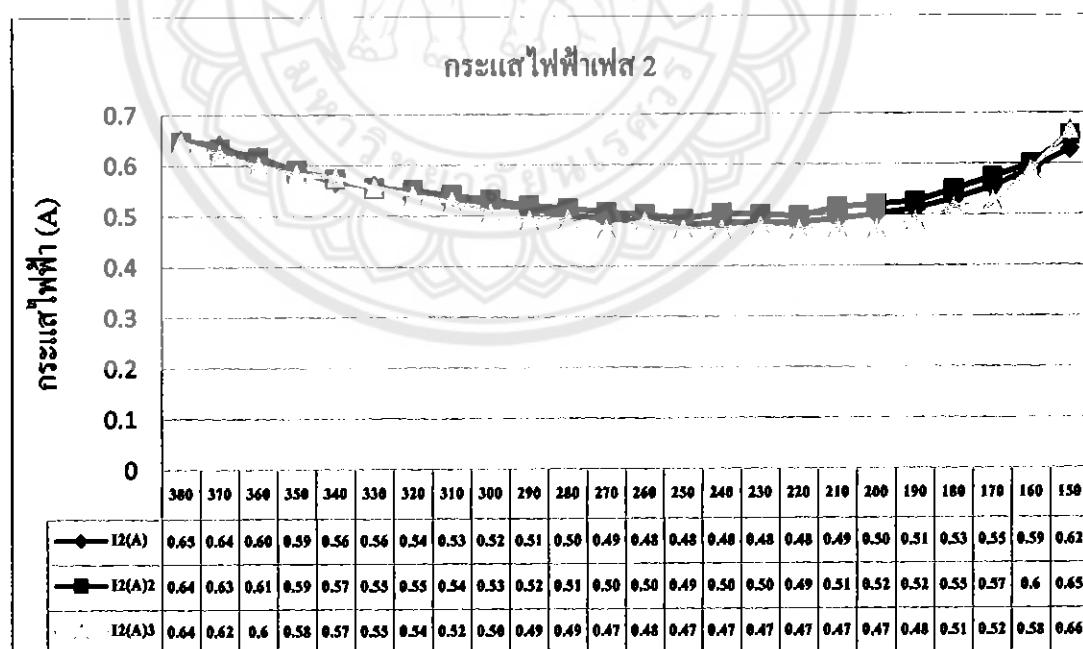
รูปที่ 4.31 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 1 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



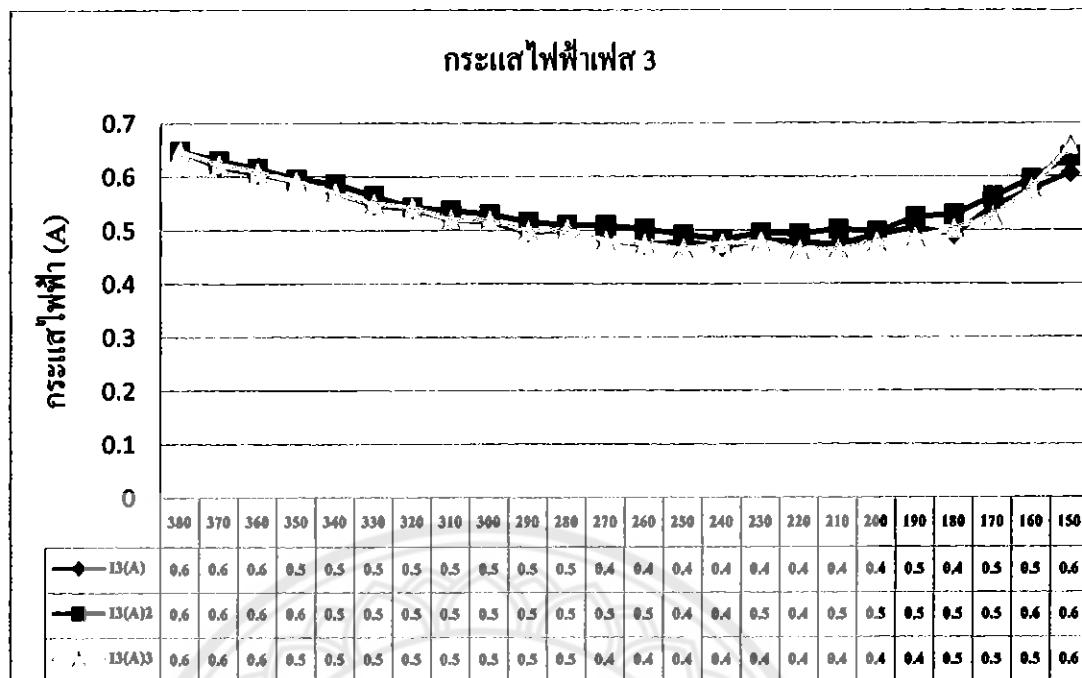รูปที่ 4.32 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 2 จากการลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



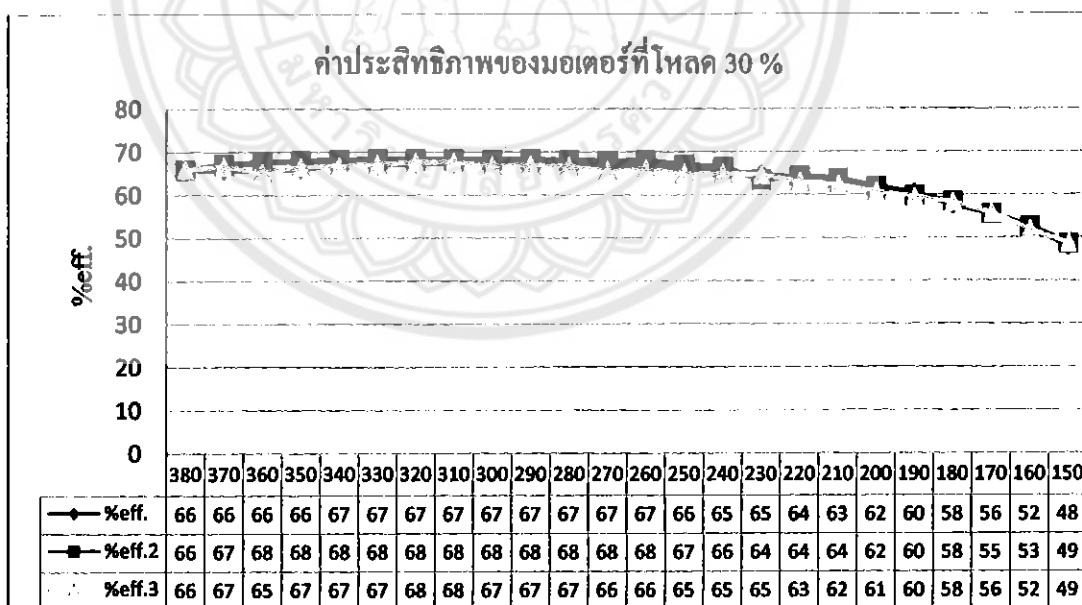รูปที่ 4.33 เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าที่เฟส 3 จากการคัดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโอลด์ 30%
รวมทั้ง 3 ครั้ง



รูปที่ 4.34 เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งที่สภาวะโอลด์ 30% ของ
การทดสอบทั้ง 3 ครั้ง

จากการทดลองเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีสภาวะต่อโหลด 30% จากกรุปที่ 4.29 พบว่าเมื่อมีการลดแรงดันไฟฟ้าลงกำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่านำใช้ก็จะลดลงตามไปด้วย และเริ่มคงที่ที่แรงดันไฟฟ้า 240 โวลต์ และค่าของกระแสไฟฟ้าจะลดลงจนถึงช่วงที่กระแสไฟฟ้าคงที่ คือช่วงแรงดันไฟฟ้า 240 - 210 โวลต์ ดังที่แสดงในรูปที่ 4.31 - 4.33 และในช่วงที่กระแสไฟฟ้าคงที่ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สังเกตได้จาก กรุปที่ 4.30 หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากปรับลดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 210 โวลต์ อย่างไร้กังวล

$$P = VI \cos\theta$$

จะเห็นได้ว่าหลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงจากแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีต้องการใช้น้ำจ่ายลดลงเรื่อยๆ จนถึงแรงดันไฟฟ้า 240 โวลต์ กำลังไฟฟ้าค่อนข้างเริ่มจะคงที่หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงอีกสังเกตได้จากกรุปที่ 4.29 แสดงว่ากำลังไฟฟ้าในช่วงที่ค่อนข้างคงที่นี้เป็นกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมใช้ขับโหลด 30% ของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีและในรูปที่ 4.31 - 4.33 เมื่อลดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 210 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการลดแรงดันไฟฟ้าลง แต่มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีต้องการกำลังไฟฟ้าคงที่ ดังนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีจึงมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูงมากขึ้น สังเกตได้จากตารางที่ 4.21 – 4.23 ดังนั้นกำลังไฟฟ้าขาดอ กที่ได้จึงมีค่าน้อยกว่าช่วงแรงดันไฟฟ้า 240 - 210 โวลต์ ทำให้กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะขับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีที่สภาวะโหลด 30% ได้ โดยกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูงมากขึ้นทำให้ขาดอ ก

$$P_{sd} = 3(I_1)^2 R_1$$

โดย I_1 คือกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับสเตเตอเรอร์ พนว่าหลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าลงต่ำกว่า 210 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นแล้วทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่สูงมากขึ้นทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีได้รับกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะขับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีที่สภาวะโหลด 30% ได้

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อต้องขับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่ามีที่สภาวะโหลด 30% เพื่อเป็นการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง สามารถเลือกใช้วิธีลดแรงดันไฟฟ้าที่จำกัดให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่าได้ สามารถหาพลังงานไฟฟ้าที่ประยุกต์ได้โดยเปรียบเทียบผลต่างของพลังงานไฟฟ้าที่จำกัดให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นว่าที่ 380 โวลต์ และในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่

กระแสไฟฟ้าคงที่คือ 240 - 210 โวลต์ และคำนวณค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อมีการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงต่อเดือนได้ดังตารางที่ 4.8 ดังนี้

ตารางที่ 4.8 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงในสภาวะ荷ลด 30%

ช่วงแรงดัน (V)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ต่อชั่วโมง (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อวัน (kW-hr)	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงต่อเดือน (kW-hr)
240	0.021	0.168	5.04
230	0.021	0.168	5.04
220	0.024	0.192	5.76
210	0.024667	0.197336	5.92

จากตารางที่ 4.8 พบว่าที่แรงดัน 210 โวลต์ สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดถึง 5.92 kW-hr ต่อเดือน แต่จากรูปที่ 4.28 จะพบว่าค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงต่อเดือน ไฟฟ้า 210 โวลต์ จะต่ำที่สุดแต่ที่แรงดันไฟฟ้า 240 โวลต์ ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงสูงกว่าที่แรงดันไฟฟ้า 210 โวลต์ ถ้าต้องการค่าประสิทธิภาพของ มอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ก็สามารถลดแรงดันไฟฟ้าได้ถึงแรงดันไฟฟ้า 240 โวลต์ โดยสังเกตจากรูปที่ 4.34 ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงที่แรงดันไฟฟ้า 240 โวลต์ จะใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์

ดังนั้นระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงในสภาวะ荷ลด 30% คือ 240 โวลต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงในการทำงานใกล้เคียงกับการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งชั่วโมงที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ตามปกติที่ไม่มีการปรับแรงดันไฟฟ้าลง และสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 5.04 kW-hr ต่อเดือน

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลที่ได้จากการทดลองในโครงการนี้ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการนำโครงการนี้ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองทั้ง 2 ประเภท คือ การเดินเครื่องพัดลมไฟฟ้า 1 เฟสและมอเตอร์ไฟฟ้า เหนี่ยวนำ 3 เฟส ในส่วนของการเดินเครื่องพัดลมนั้น ได้ทำการทดลอง 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 การเดินเครื่องพัดลมจากแรงดันไฟฟ้า 80 V แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 V จนถึง 240 V และกรณีที่ 2 คือ เดินเครื่องพัดลมที่แรงดัน 240 V แล้วปรับแรงดันไฟฟ้าลดลงครั้งละ 10 V จนถึง 80 V พบว่าทั้งสองกรณีมีค่าไกล์เดียงกันมากคือ ในช่วงแรงดันไฟฟ้า 80 – 190 V ค่าของกระแสไฟฟ้า ความเร็วลม ความเร็วรอบของพัดลมและกำลังไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามค่าของแรงดันที่เพิ่มขึ้น แต่กำลังไฟฟ้าจะคงที่ ระหว่างช่วงแรงดันไฟฟ้า 190 - 240 V ต่างจากกระแสไฟฟ้าที่จะลดลงร้อยเปอร์เซนต์ 240 V เนื่องจากความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าคงที่แต่กำลังไฟฟ้ามีการปรับเพิ่มขึ้น จึงทำให้กระแสไฟฟ้าน้อยลงและในส่วนของความเร็วรอบของพัดลมและความเร็วลมนั้นจะเพิ่มขึ้นตามระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการเลือกใช้ระดับแรงดันไฟฟ้า ควรเลือกตามความเร็วลมที่ต้องการในขณะนั้น เพื่อให้พัดลมใช้กำลังไฟฟ้าลดลงและได้ความเร็วลมตามความต้องการใช้ได้ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนของการทดลองปรับลดแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ให้ขับ荷ลดในที่สภาวะ荷ลด 0%, 10% , 20% และ 30% นั้น ผลที่ได้จากการทดลองที่สภาวะ荷ลดต่างๆนั้น จะมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลดลงแล้วจะมีผลทำให้กำลังไฟฟ้าที่ใช้ลดน้อยลงและหมายเหตุสนับสนุนแต่ละขนาดของ荷ลด และไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์เปลี่ยนแปลง ขณะนี้ในการเลือกใช้ระดับแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้หมายเหตุสนับสนุนความต้องการใช้งานในแต่ละสภาวะ荷ลดและความเร็วรอบที่ต้องการใช้งาน ทำให้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง

5.2 ประเมินผล

จากการดำเนินงาน โครงการเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ ได้ผลดังนี้

5.2.1 สามารถต่อวงจรการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนนำและพัดลมได้

5.2.2 สามารถบันทึกผล และวัดค่ากำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบและความเร็วลมของพัดลมได้

5.2.3 สามารถบันทึกผลและวัดค่ากำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนนำไปได้

5.2.4 สามารถทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวน เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ภายในของมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนนำไปได้

5.2.5 สามารถวิเคราะห์ผลของการปรับลดแรงดันไฟฟ้าในการเดินเครื่องพัดลมสำหรับการประยุกต์ลงงานได้

5.2.6 สามารถวิเคราะห์ผลของการปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะโหลดต่างๆ ในการเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนสำหรับการประยุกต์ลงงานได้

5.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

5.3.1 ปัญหาเกิดจากคีซีมอเตอร์ที่ใช้ต่อเป็นโหลด เมื่อเดินเครื่องให้หมุนกลับทางกับมอเตอร์ไฟฟ้าหนี่บวนเป็นเวลานานและขนาดโหลดสูงจะเกิดความร้อนมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของคีซีมอเตอร์ลดลงมาก ทำให้ผลที่ได้จากการทดลองคลาดเคลื่อนมากโดยเฉพาะที่โหลดสูงๆ จึงไม่สามารถทดลองเก็บค่าการทดลองที่โหลดสูงกว่า 30 % ได้ ดังนั้นมือทดลองเสริจในแต่ละรอบจะต้องพักให้คีซีมอเตอร์เย็นลงก่อน จึงจะสามารถทดลองต่อได้

5.3.2 ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ในการทดลองนี้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนัก ทำให้ได้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปบ้าง ดังนั้นก่อนใช้ต้องมีการทดสอบอุปกรณ์แต่ละตัวเสียก่อน

5.3.3 ปัญหาเกิดจากเครื่องมือวัด Power & Harmonics Analyzer เป็นเครื่องมือวัดแบบใหม่จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาการใช้งานพอสมควร

5.4 แนวทางในการพัฒนาต่อไป

ผลที่ได้จากการศึกษาและทดลองในโครงการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือครัวเรือนได้ โดยเมื่อมอเตอร์ขับโหลดน้อยๆหรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินเครื่องมอเตอร์ตัวเปล่า ก็สามารถลดการใช้พลังงานได้โดยการปรับลดแรงดันลงในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละขนาดโหลดหรือแนะนำสมกับระดับการทำงานที่ความต้องการที่ต้องการใช้ในขณะนั้น สำหรับการทดลองในโรงงานนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการลดพลังงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้



เอกสารอ้างอิง

- [1] Stephen J. Chapman. **Electric Machinery Fundamentals.** 4th Ed. Singapore : McGraw-Hill. 2005.
- [2] มงคล ทองส่งคราม. **เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ.** กรุงเทพมหานคร : รามาการพิมพ์. 2535.
- [3] วัชระ มั่งวิทิตกุล. **กระบวนการและเทคนิคการใช้จ่ายพลังงานสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม.** กรุงเทพมหานคร : รำไทย เพรส จำกัด. 2548.
- [4] บทที่2. ” [Online]. Available : www.ee.mut.ac.th. 2552.
- [5] ประเภทของการ starters.” [Online]. Available : <http://montri.rmutl.ac.th/electrical/e09/startng.html>. 2552.
- [6] <http://dir.indiamart.com/impcaf/single-phase-ac-induction-motor.html>, สืบค้นวันที่ 20 ก.พ. 52
- [7] www.answers.com/topic/motor, สืบค้นวันที่ 20 ก.พ. 52
- [8] <http://www.gemotors.com.br/products/motors/squirrel>, สืบค้นวันที่ 20 ก.พ. 52
- [9] flickr.com/photos/12359558@N00/103635876, สืบค้นวันที่ 20 ก.พ. 52




ภาคผนวก


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Power & Harmonics Analyzer

1. ใส่แผ่นซีดีรอมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์


2. เปิดข้อมูลเดิมก setup.exe

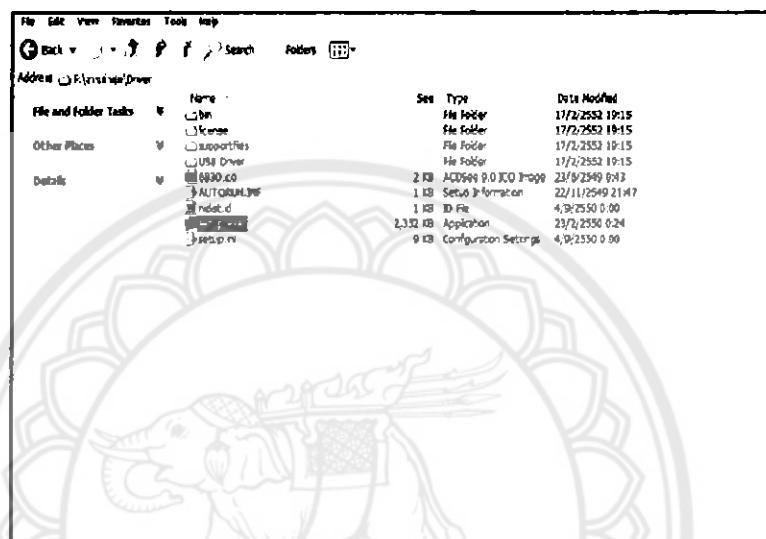


3. กดกlikที่ Next

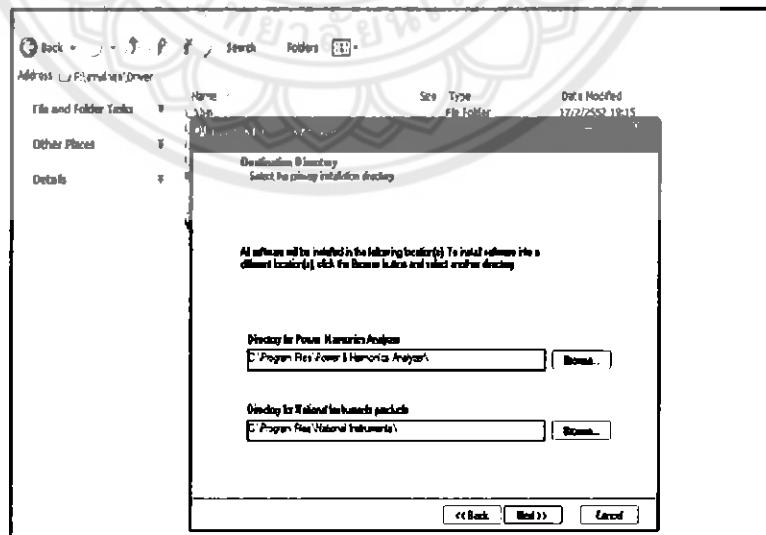

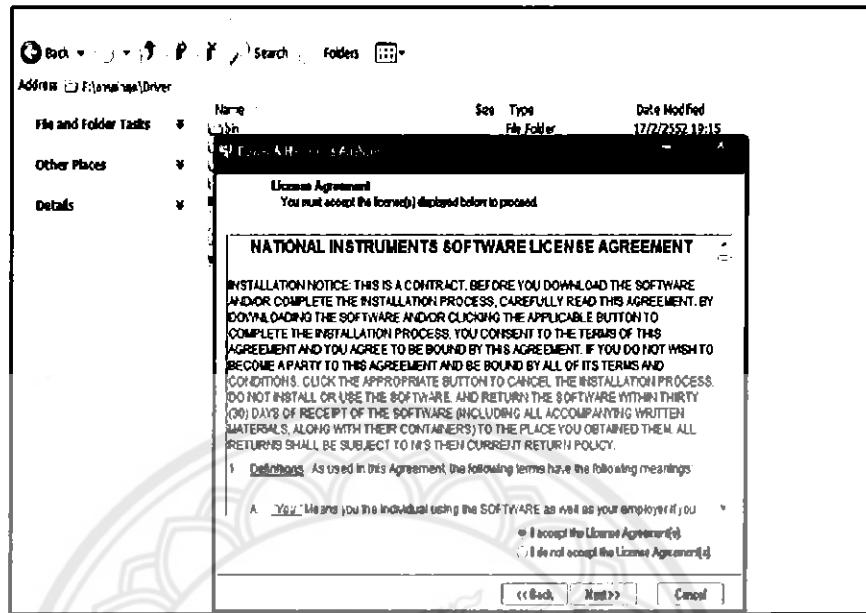
4. ຄົດກີ່ມີ I accept the License Agreement(s). ແລ້ວຄົດກີ່ Next




5. ຄົດກີ່ Next

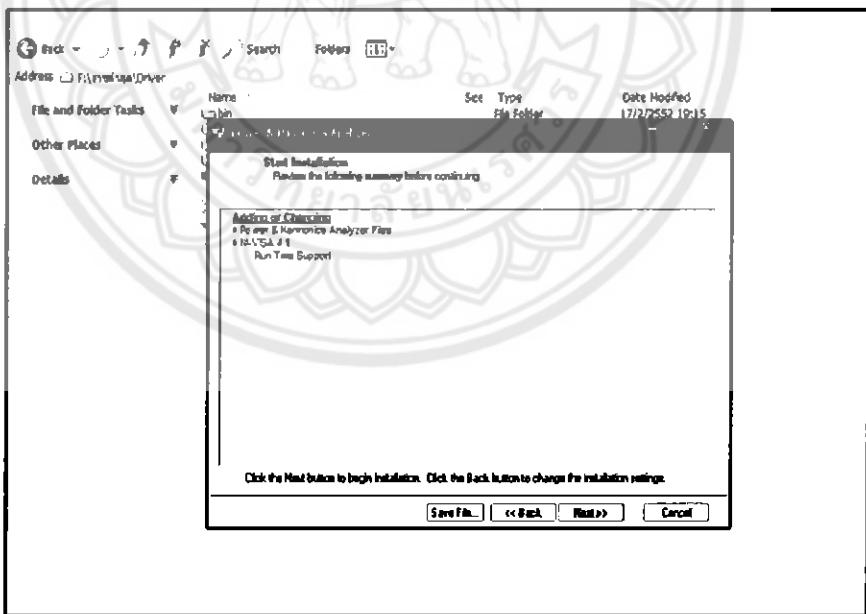


6. คลิกที่ Finish

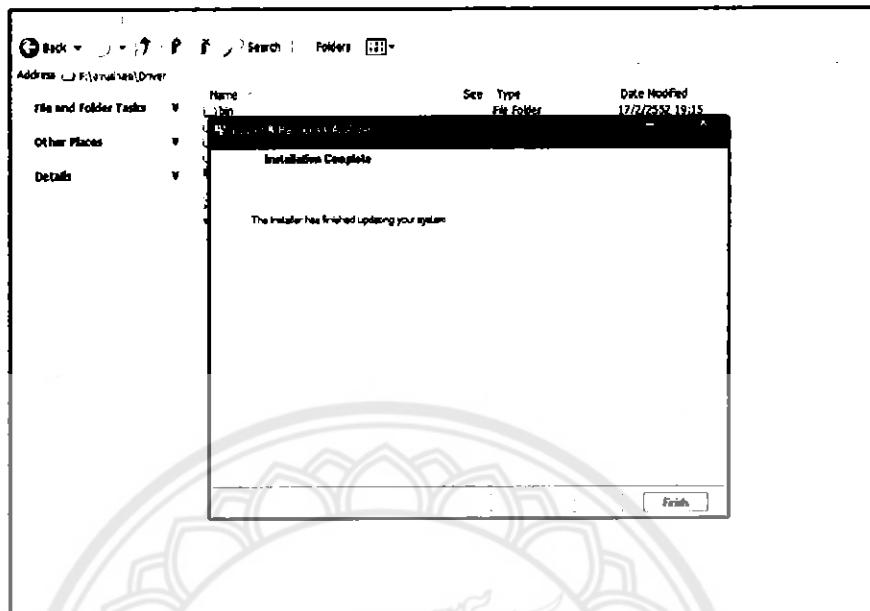


7. คลิกที่ Restart

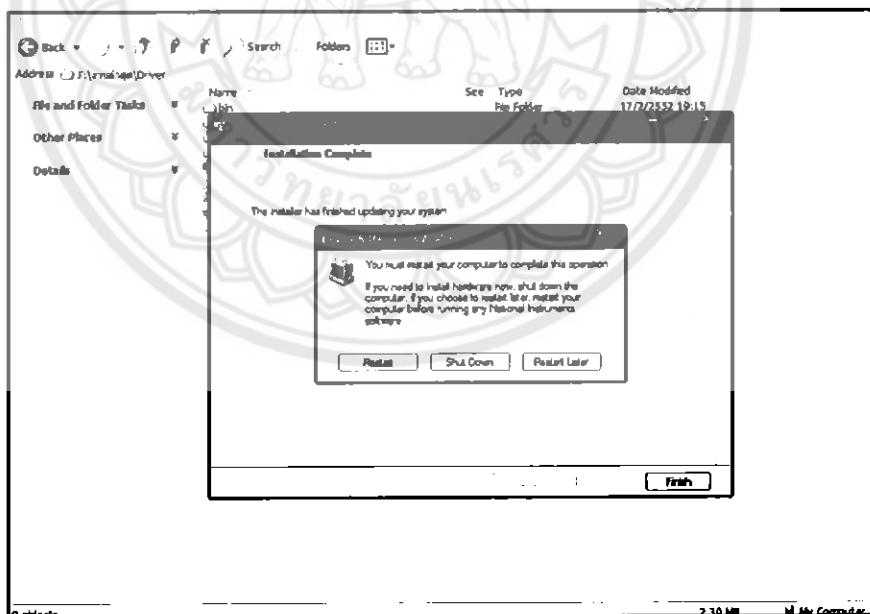

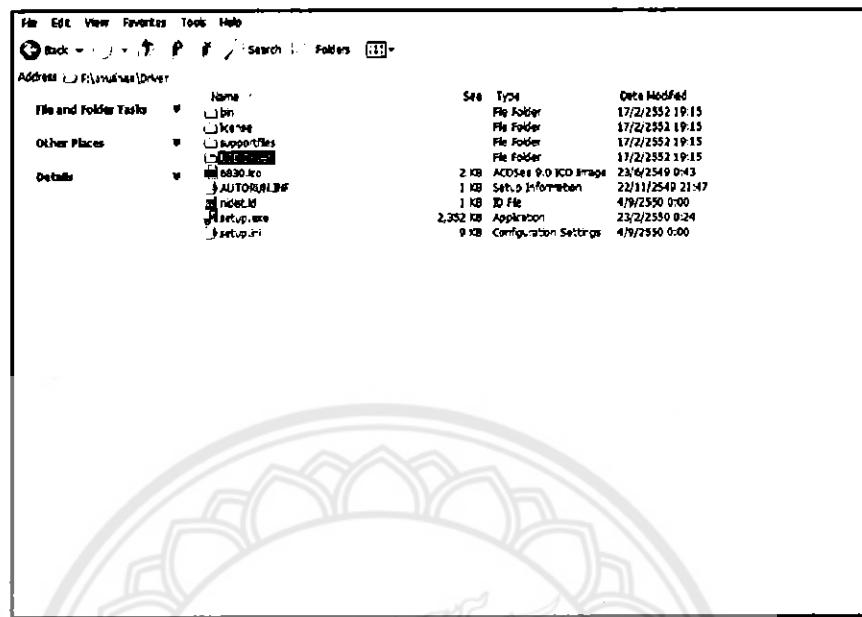
8. หลังจากที่คอมพิวเตอร์ Restart เลือก USB Driver



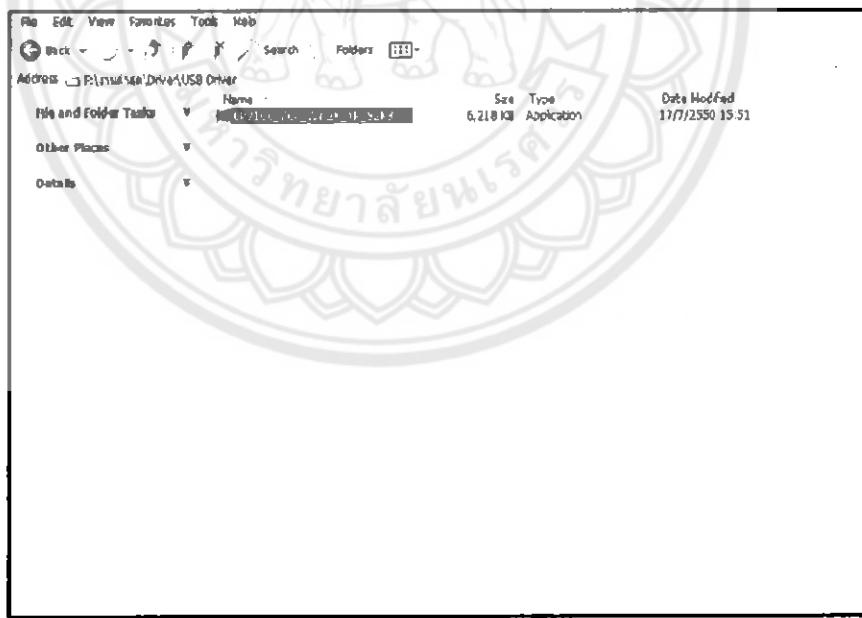
9. คัปเบิลคลิกที่ CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe




10. คลิกที่ Next

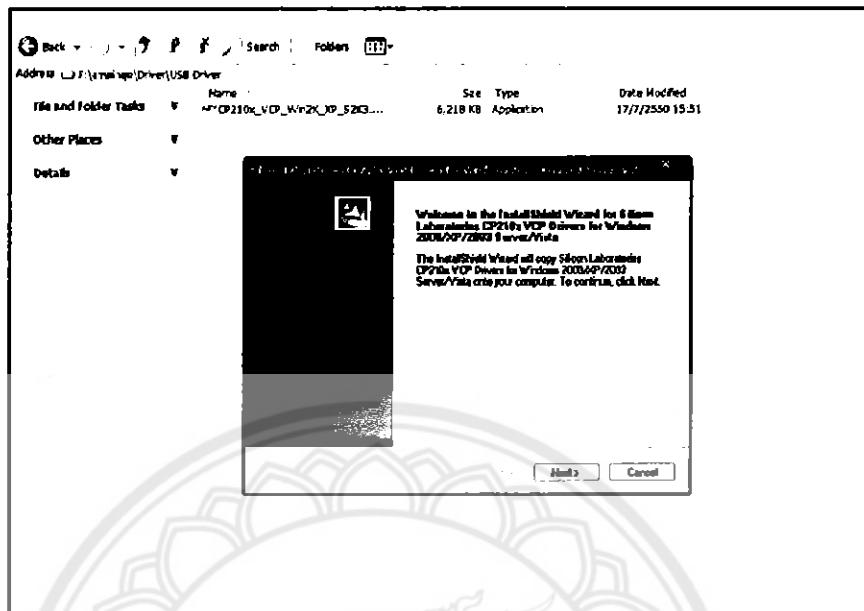

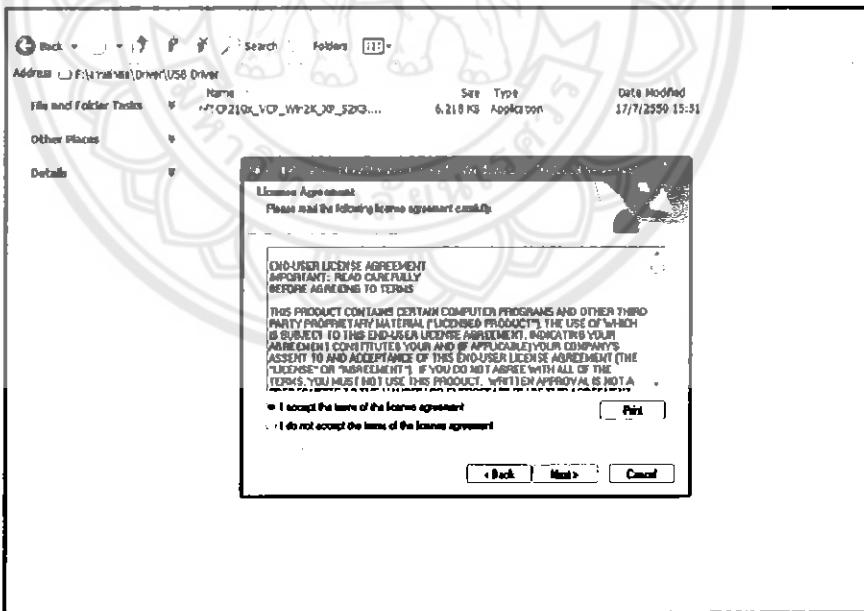
11. คลิกที่ I accept the terms of the License Agreement แล้วคลิกที่ Next




12. คลิกที่ Next

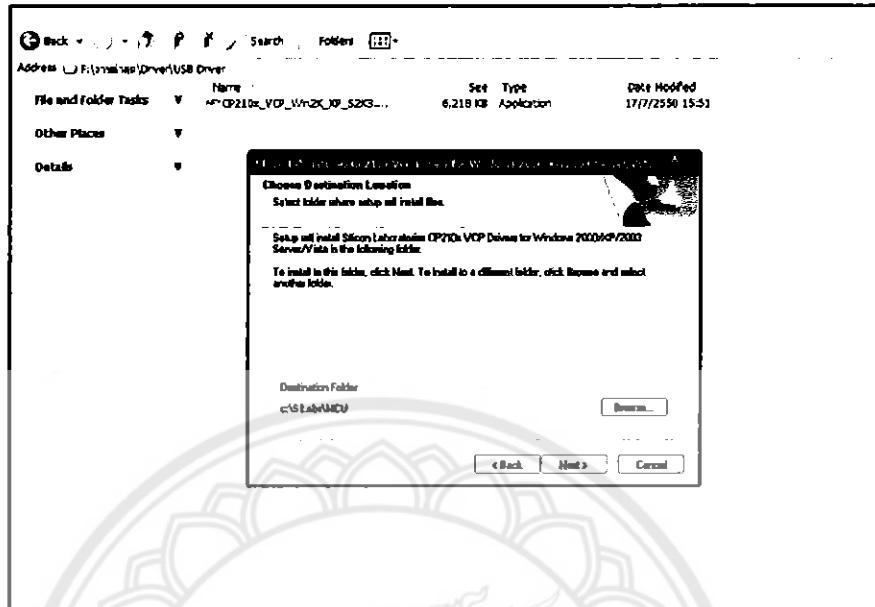

13. คลิกที่ Install

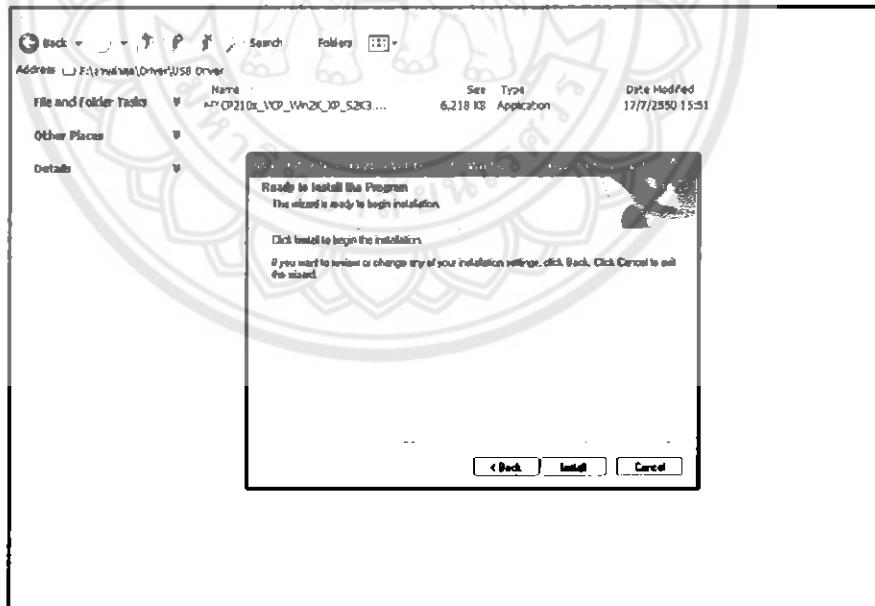


14. คลิกที่ Finish

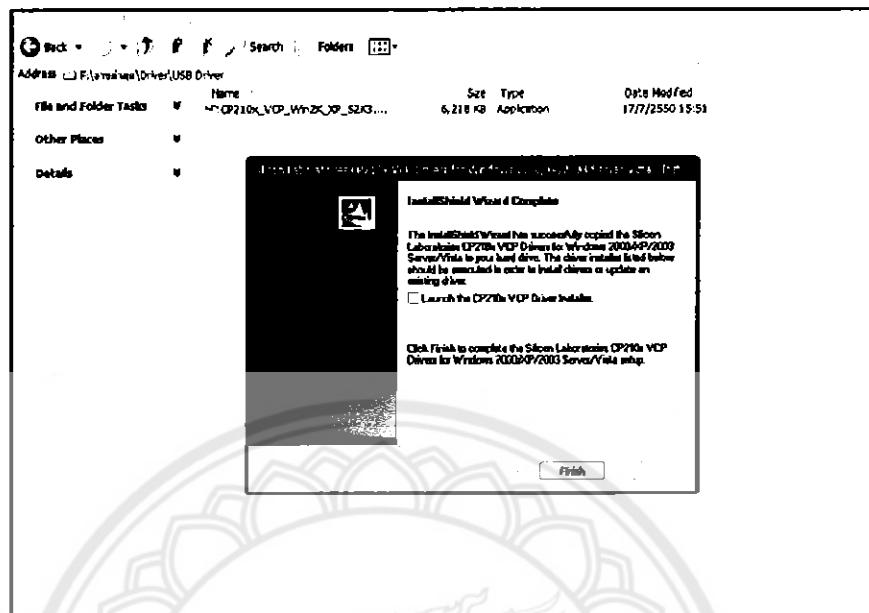


15. ต่อสาย USB interface cable ที่คอมพิวเตอร์ เกรื่องจะทำการ Detect อัตโนมัติ

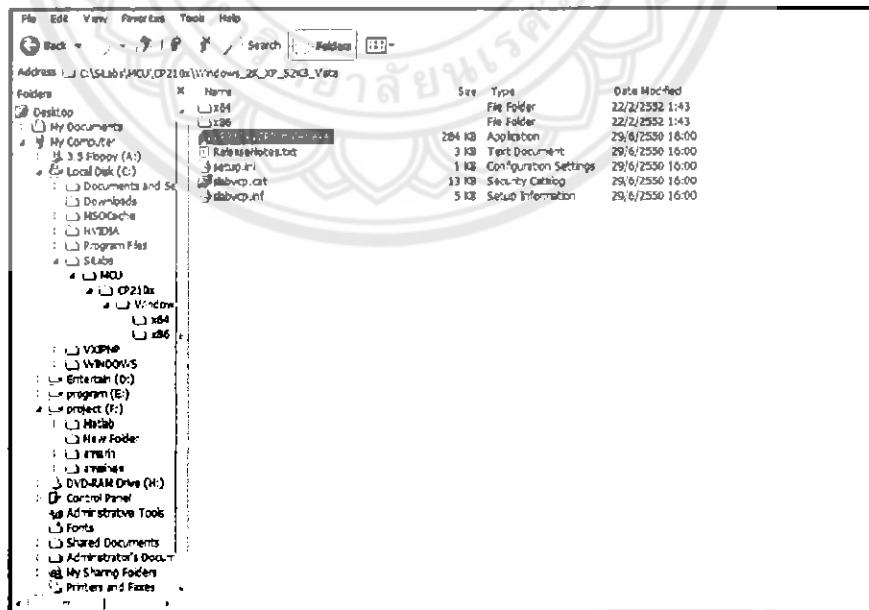16. กำหนด Driver ของ USB interface cable ซึ่งอยู่ที่


C:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_2K_XP_S2K3_Vista




17. คลิกที่ Install

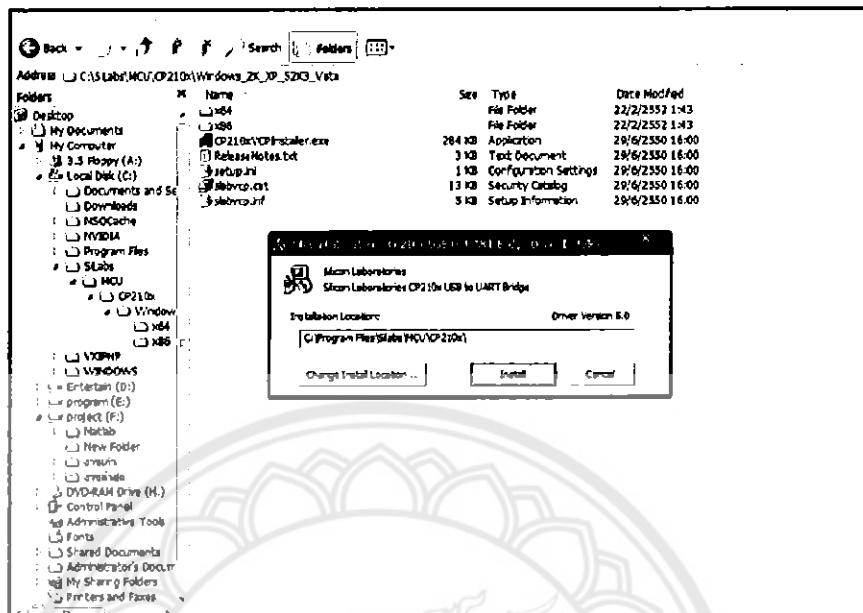

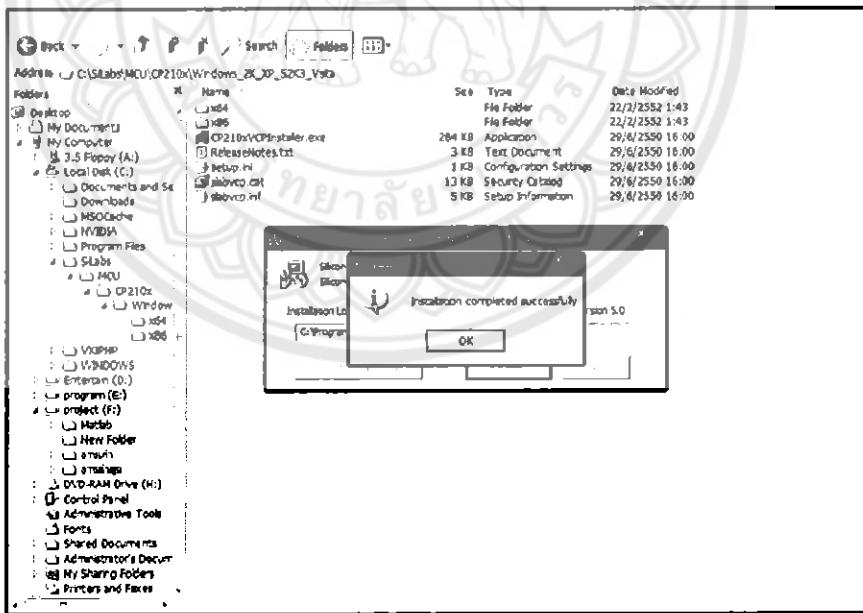
18. ให้กอนพิวเตอร์ทำการติดต่อ USB interface cable จนจบขั้นตอน



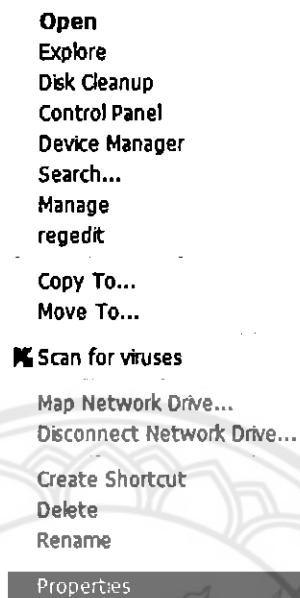
19. คลิกขวาที่ My Computer แล้วคลิกที่ Properties



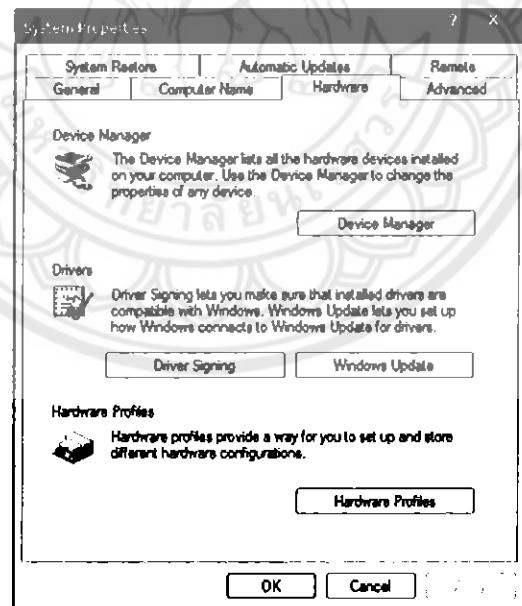20. เลือกที่ Hardware แล้วคลิกที่ Device Manager



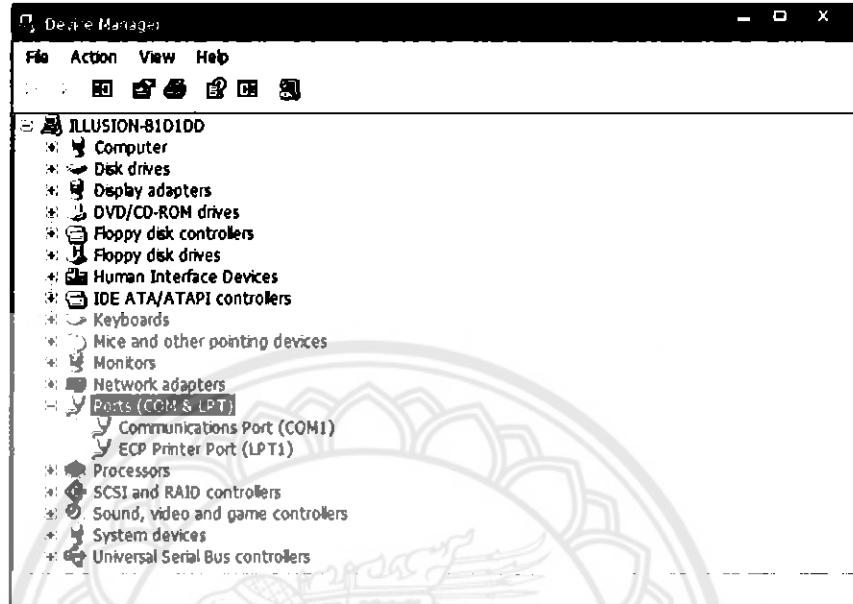21. ตรวจสอบดูว่าคอมพิวเตอร์กำหนดให้ USB interface cable เป็น Com port อะไร
ซึ่งเราจะใช้ในการติดต่อ กับ Software



ประวัติผู้เขียนโครงการ



ชื่อ นายนิรัตน์ สังกรณี
ภูมิลำเนา 199 หมู่ 1 บ้านนาสุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนาสุ่นวิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : wirat_civic@hotmail.com



ชื่อ นายชวัช เวียงวิเศษ
ภูมิลำเนา 128 หมู่ 1 บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.นูกดาวาร
49160

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหนองสูงสามัคคี
วิทยา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : tawat11@gmail.com